

Digital Design IE1204

Kursomgång för Högscoleingenjörsinriktningarna:


Datateknik, Elektronik och Datorteknik.

Kandidatinriktningen: **Informations- och
Kommunikationsteknik**

F12 Asynkrona sekvensnät del 1

william@kth.se

IE1204 Digital Design

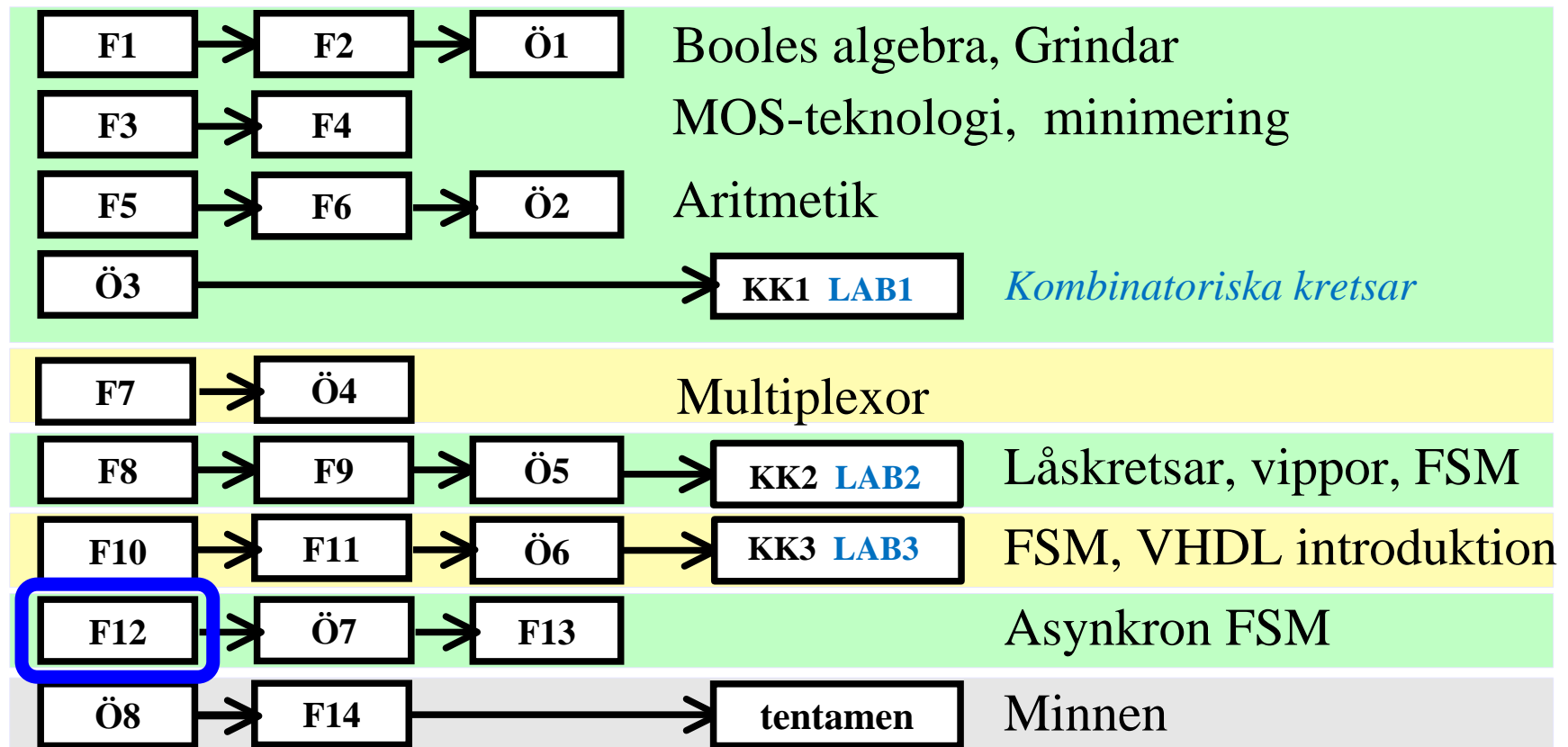

*Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat!
Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt!*

Detta har hänt i kursen ...

Decimala, hexadecimala, oktala och binära talsystemen

AND OR NOT EXOR EXNOR Sanningstabell, mintermer Maxtermer PS-form Booles algebra SP-form deMorgans lag Bubbelgrindar Fullständig logik NAND NOR CMOS grindar, standardkretsar Minimering med Karnaugh-diagram 2, 3, 4, 5, 6 variabler

Registeraritmetik tvåkomplementrepresentation av binära tal

Additionskretsar Multiplikationskrets Divisionskrets

Multiplexorer och Shannon dekomposition Dekoder/Demultiplexor Enkoder

Prioritetsenkoder Kodomvandlare

VHDL introduktion

Vippor och Låskretsar SR-latch D-latch D-vippa JK-vippa T-vippa Räknare

Skiftregister Vippor i VHDL Moore-automat Mealy-automat Tillståndskod

Oanvända tillstånd Analys av sekvensnät Tillståndsminimering

Tillståndsmaskiner i VHDL

Asynkrona sekvensmaskiner

- En asynkron sekvensmaskin är en sekvensmaskin *utan vippor*
- Asynkrona sekvensmaskiner bygger på återkopplade kombinatoriska grindnätverk

Vid analys antar man: Endast EN signal i taget i grindnätet kan förändra sitt värde vid någon tidpunkt

Gyllene regeln



William Sandqvist william@kth.se


Asynkron tillståndsmaskin

Asynkrona tillståndsmaskiner används då det är nödvändigt att bibehålla ett tillstånd, men då det inte finns någon klocka tillgänglig.

- Alla vippor och latchar är själva asynkrona tillståndsmaskiner
- De är användbara för att synkronisera händelser i situationer där metastabilitet är/kan vara ett problem

SR-latchen med NOR-grindar

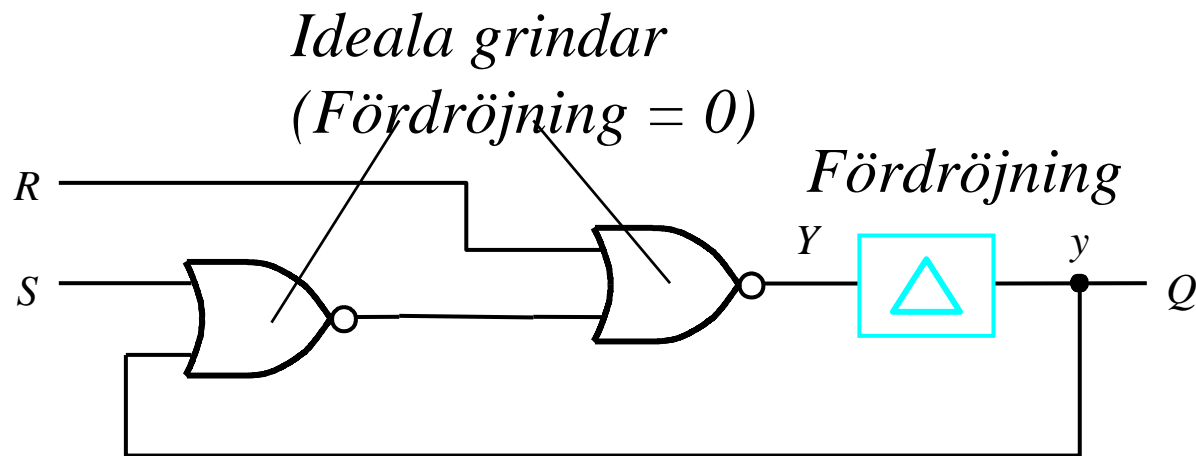För att analysera beteendet av en asynkron krets så antar man ideala grindar och sammanfattar all fördröjning till ett enda block med fördröjningen Δ .




Analys av det asynkrona sekvensnätet

Genom att vi har ett **fördröjningsblock** kan vi betrakta


y som nuvarande tillstånd

Y som nästa tillstånd

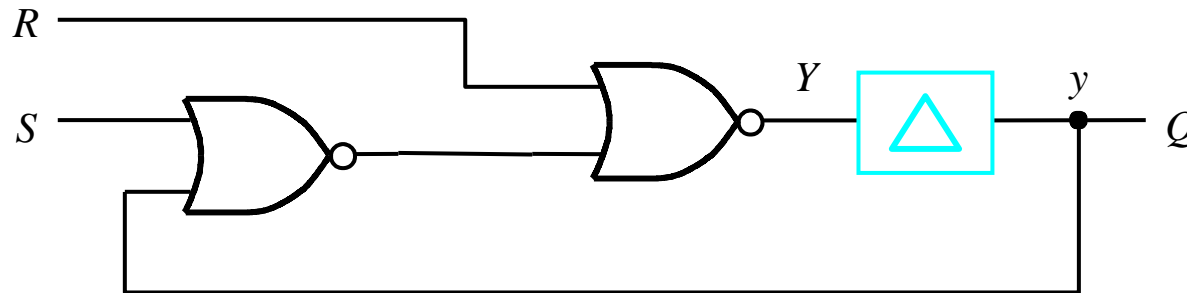

Tillståndsfunktion

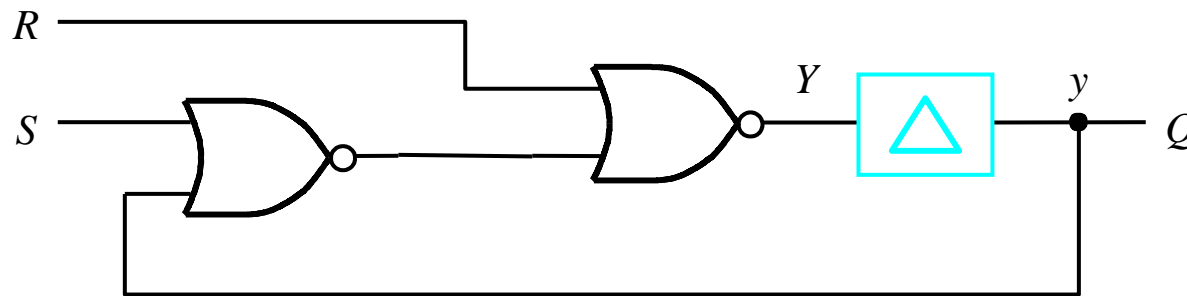Därmed kan vi ta fram ett funktionssamband hur nästa tillstånd Y beror på insignalerna S och R samt nuvarande tillstånd y



$$Y = \overline{R + (S + y)}$$

Tillståndstabell

*BV använder
binärkodsordning*

*Från tillståndsfunktion
till sanningstabell*


y	S	R	$Y = \overline{R + (S + y)}$
0	0	0	$0 = 0 + (\overline{0 + 0})$
0	0	1	$0 = 1 + (\overline{0 + 0})$
0	1	0	$1 = 1 + (\overline{1 + 0})$
0	1	1	$0 = 1 + (\overline{1 + 0})$
1	0	0	$1 = 0 + (\overline{0 + 1})$
1	0	1	$0 = 1 + (\overline{0 + 1})$
1	1	0	$1 = 0 + (\overline{1 + 1})$
1	1	1	$0 = 1 + (\overline{1 + 1})$

$$Y = \overline{R + (S + y)}$$

Present state y	Nextstate			
	$SR = 00$	01	10	11
	Y	Y	Y	Y
0	0	0	1	0
1	1	0	1	0

*Eller som på övningen – med hjälp
av Karnaughdiagram ...*

(Övningen SR analys)

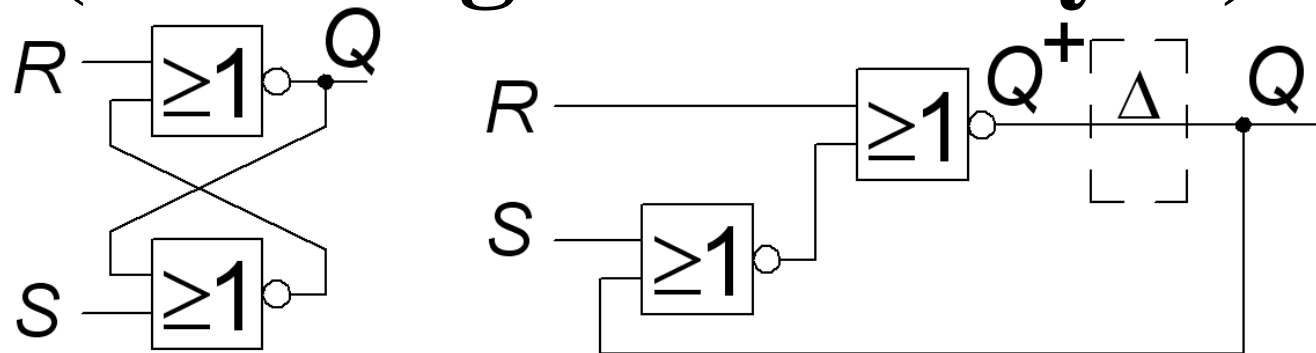

$$Q^+ = \overline{R + S + Q} = \overline{R} \cdot \overline{(S + Q)} = \overline{R} \cdot (S + Q) = S\overline{R} + \overline{R}Q$$

SR		Q ⁺			
		00	01	11	10
Q	0	0 ⁰	1 ⁰	3 ⁰	2 ¹
	1	4 ¹	5 ⁰	7 ⁰	6 ¹

SR

RQ

Nuvarande tillstånd Q	Nästa tillstånd Q ⁺			
	Insignaler SR			
	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	0	0	1

↔
För binär ordning

Stabila tillstånd

<i>Present state y</i>	<i>Nextstate</i>			
	<i>$SR = 00$</i>	<i>01</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	<i>Y</i>	<i>Y</i>	<i>Y</i>	<i>Y</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

- Eftersom vi inte har vippor utan bara kombinatoriska kretsar kan en tillståndsändring medföra ytterligare tillståndsändringar
- Ett tillstånd är
 - stabilt om $Y(t) = y(t + \Delta)$
 - instabil om $Y(t) \neq y(t + \Delta)$

$$\boxed{Y = y} \text{ stabilt}$$

Excitationstabell

Den asynkrona kodade tillståndstabellen
kallas för **Excitationstabell**

De stabila tillstånd

(de med next state = present state) ”ringas in”

<i>Present state y</i>	<i>Nextstate</i>			
	<i>SR = 00</i>	<i>01</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	<i>Y</i>	<i>Y</i>	<i>Y</i>	<i>Y</i>
<i>0</i>	$\textcircled{0}$	$\textcircled{0}$	<i>1</i>	$\textcircled{0}$
<i>1</i>	$\textcircled{1}$	<i>0</i>	$\textcircled{1}$	<i>0</i>

$$\textcircled{Y = y}$$


Terminologi

När man arbetar med asynkrona sekvensnät så används det en annan terminologi

- Den asynkrona okodade tillståndstabellen kallas **flödestabell**


Flödestabell och Tillståndsdigram (Moore)

<i>Present state</i>	<i>Next state</i>				<i>Output Q</i>
	<i>SR = 00</i>	<i>01</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	
<i>A</i>	\textcircled{A}	\textcircled{A}	<i>B</i>	\textcircled{A}	<i>0</i>
<i>B</i>	\textcircled{B}	<i>A</i>	\textcircled{B}	<i>A</i>	<i>1</i>

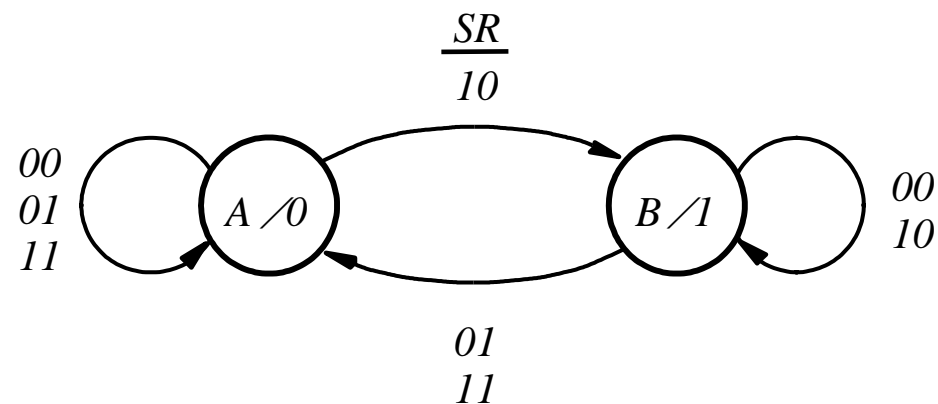


Flödestabell och Tillståndsdigram (Mealy)

Present state	Next state				Output, Q			
	$SR = 00$	01	10	11	00	01	10	11
A	\textcircled{A}	\textcircled{A}	B	\textcircled{A}	0	0	$-$	0
B	\textcircled{B}	A	\textcircled{B}	A	1	$-$	1	$-$

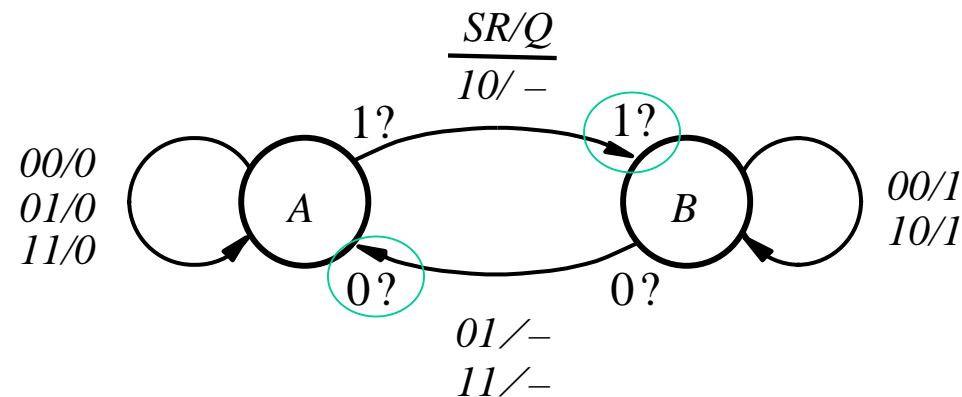


Don't care ('-') har valts för utgångsavkodaren. Det spelar ingen roll om utgången ändras före eller efter tillståndsovergången (= enklare grindnät).

Asynkron Moore kompatibel

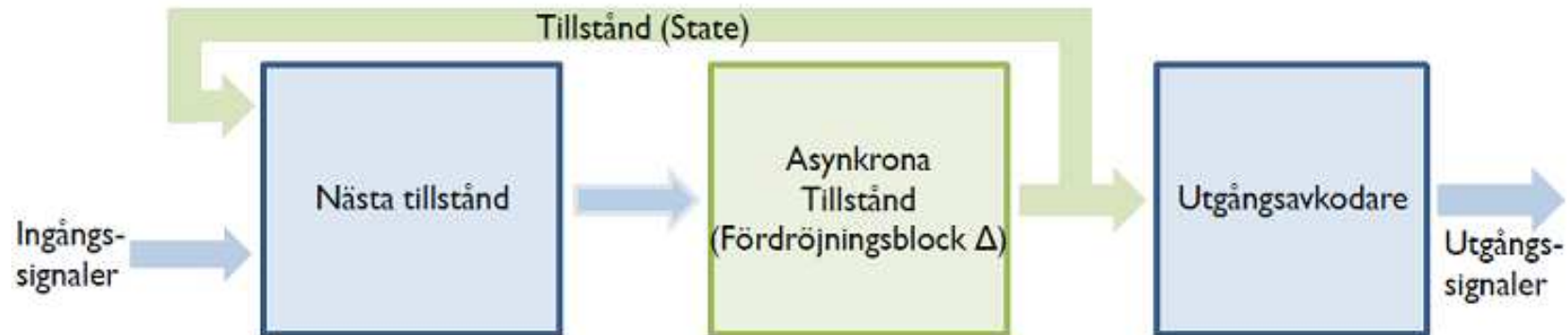

- Asynkrona sekvensnät har liknande uppbyggnad som synkrona sekvensnät
- I stället för vippor har man ”fördröjningsblock”

Asynkron Mealy kompatibel

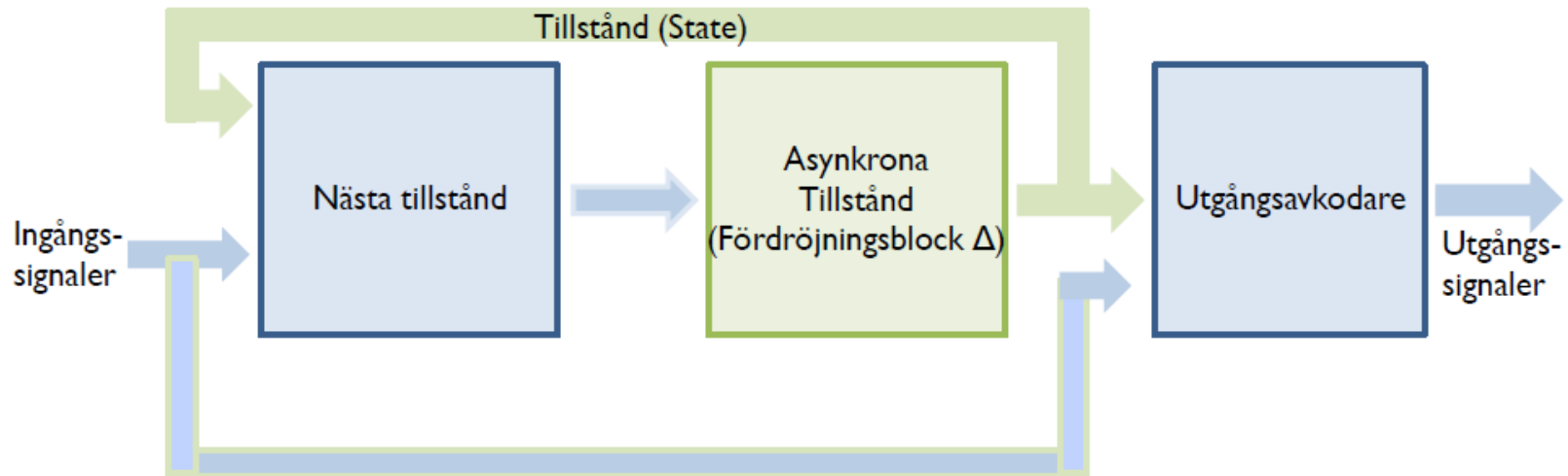


- Asynkrona sekvensnät har liknande uppbyggnad som synkrona sekvensnät
- I stället för vippor har man ”fördröjningsblock”

Analys av asynkrona kretsar


Analysen görs i följande steg:

- 1) Ersätt återkopplingar i kretsen med ett delay-element Δ_i . Insignalen till delay-elementet bildar nästa tillstånd (next state) signalen Y_i , medan utsignalen y_i representerar nuvarande tillstånd (present state).
- 2) Ta reda på next-state och output uttrycken
- 3) Ställ upp motsvarande **excitationstabell**
- 4) Skapa en **flödestabell** genom att byta ut kodade tillstånd mot symboliska
- 5) Rita ett tillståndsdiagram om så behövs

Först: D-latchens tillståndsfunktion

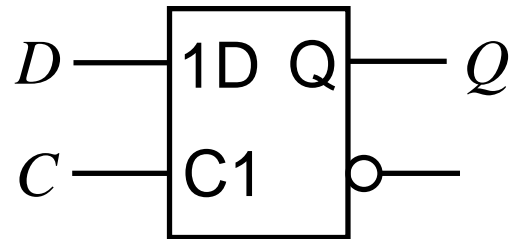

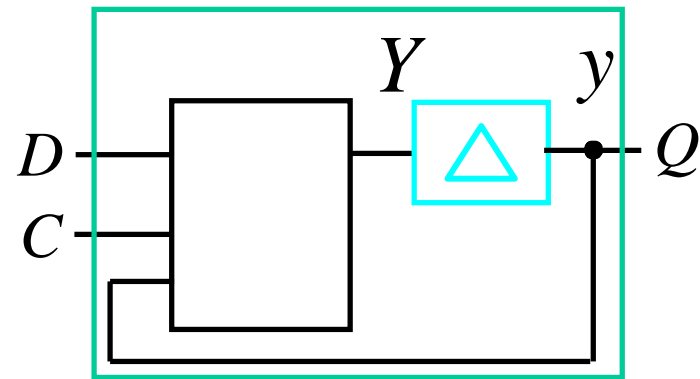$C = \textit{follow} / \overline{\textit{latch}}$




D-latchens tillståndsfunktion. Funktionssambandet mellan nuvarande tillstånd y och nästa tillstånd Y

$$Y = D \cdot C + y \cdot \overline{C}$$

$\uparrow \qquad \qquad \uparrow$
 $\textit{follow} \quad \overline{\textit{latch}}$

Exempel: Master-Slave-vippan

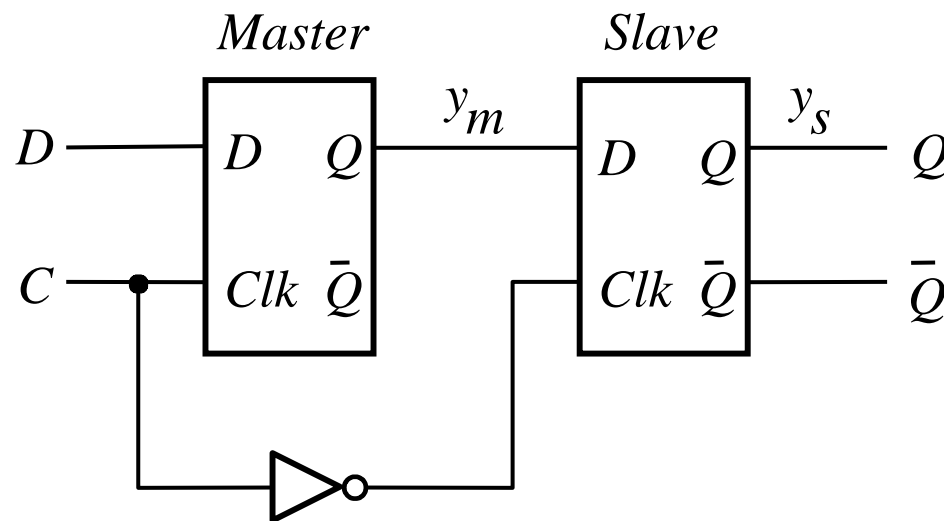*Master-slave D-vippan är konstruerad av **två** asynkrona D-latchar.*



*Tillstånds-
uttryck:*

$$Y_m = D \cdot C + y_m \cdot \bar{C}$$


$$Y_s = y_m \cdot \bar{C} + y_s \cdot C$$

Excitationstabelle

Ur uttrycken kan man **direkt** härleda excitationstabeln (om man nu kan hålla allt i huvudet?)




$$Y_m = D \cdot C + y_m \cdot \bar{C}$$
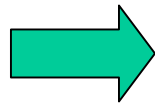
$$Y_s = y_m \cdot \bar{C} + y_s \cdot C$$



<i>Present state</i> $y_m y_s$	<i>Next state</i>				<i>Output</i> Q
	$CD = 00$	01	10	11	
	$Y_m Y_s$				
00	$\textcircled{00}$	$\textcircled{00}$	$\textcircled{00}$	10	0
01	00	00	$\textcircled{01}$	11	1
10	11	11	00	$\textcircled{10}$	0
11	$\textcircled{11}$	$\textcircled{11}$	01	$\textcircled{11}$	1

eller med *K-map* till hjälp ...

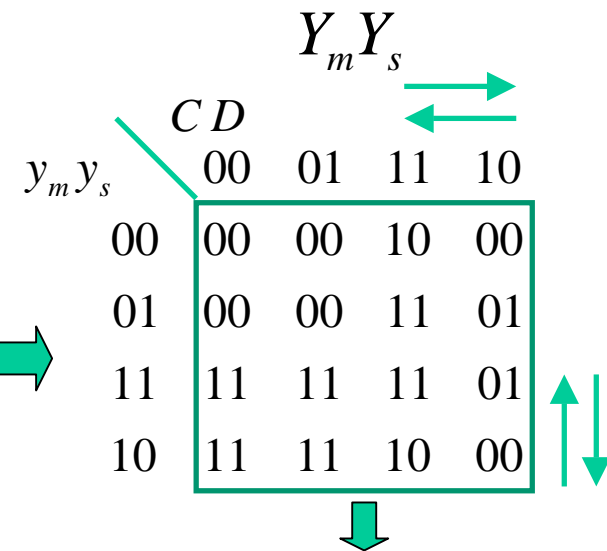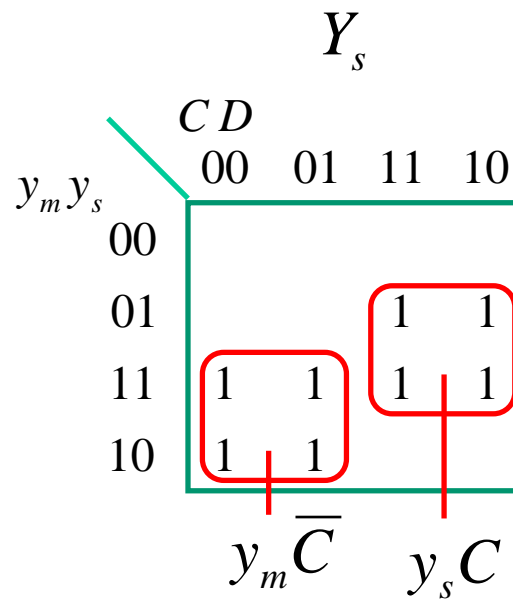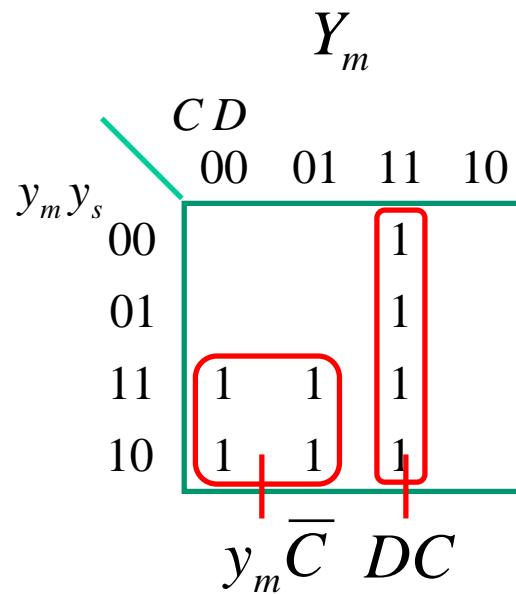

$$Y_m = D \cdot C + y_m \cdot \bar{C} \quad Y_s = y_m \cdot \bar{C} + y_s \cdot C$$

Byt rader och kolumner för att få binärkodsordning som BV

Present state $y_m y_s$	Next state				Output Q
	$CD = 00$	01	10	11	
00	00	00	00	10	0
01	00	00	01	11	1
10	11	11	00	10	0
11	11	11	01	11	1

Flödestabell

Vi definierar fyra tillstånd S1, S2, S3, S4 och erhåller då flödestabellen

Present state $y_m y_z$	Next state				Output Q
	$CD = 00 \quad 01 \quad 10 \quad 11$				
	$Y_m Y_z$				
00	00	00	00	10	0
01	00	00	01	11	1
10	11	11	00	10	0
11	11	11	01	11	1



Present state	Nextstate				Output Q
	$CD = 00$	01	10	11	
S1	S1	S1	S1	S3	0
S2	S1	S1	S2	S4	1
S3	S4	S4	S1	S3	0
S4	S4	S4	S2	S4	1


Flödestabell

Kom ihåg: Bara en insignal kan ändras åt gången

- *Därmed kommer vissa övergångar **aldrig** att kunna inträffa!*

Present state	Nextstate				Output Q
	CD = 00	01	10	11	
S1	Ⓢ1	Ⓢ1	Ⓢ1	S3	0
S2	S1	S1	Ⓢ2	S4	1
S3	S4	S4	S1	Ⓢ3	0
S4	Ⓢ4	Ⓢ4	S2	Ⓢ4	1

Flödestabell – omöjliga övergångar

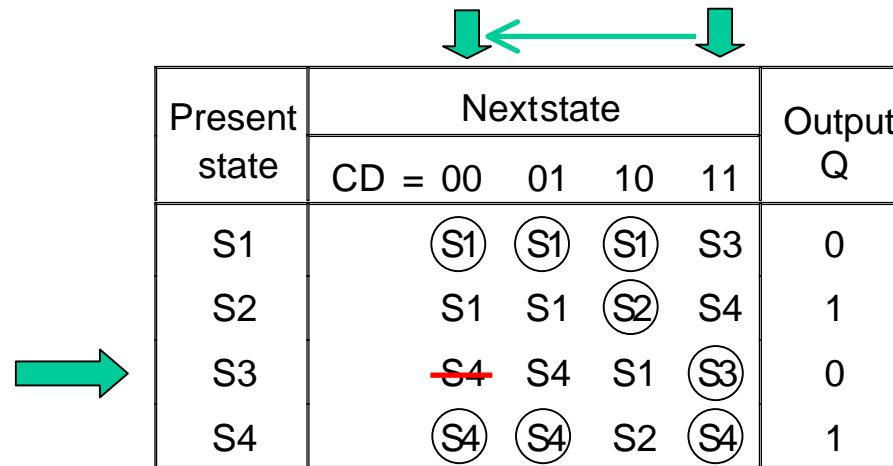

Present state	Nextstate				Output Q
	CD = 00	01	10	11	
S1	(S1)	(S1)	(S1)	S3	0
S2	S1	S1	(S2)	S4	1
S3	S4	S4	S1	(S3)	0
S4	(S4)	(S4)	S2	(S4)	1


Tillstånd S3

Enda stabila tillståndet för **S3** är när ingångskombinationen är 11

Bara en ingång kan ändras → möjliga ändringar är 11 → 01, 11 → 10

- Dessa kombinationer lämnar S3!
- Ingångskombinationen 00 i S3 är *inte* möjligt!
- Ingångskombinationen 00 sätts därför till **don't care!**

Flödestabell – omöjliga övergångar

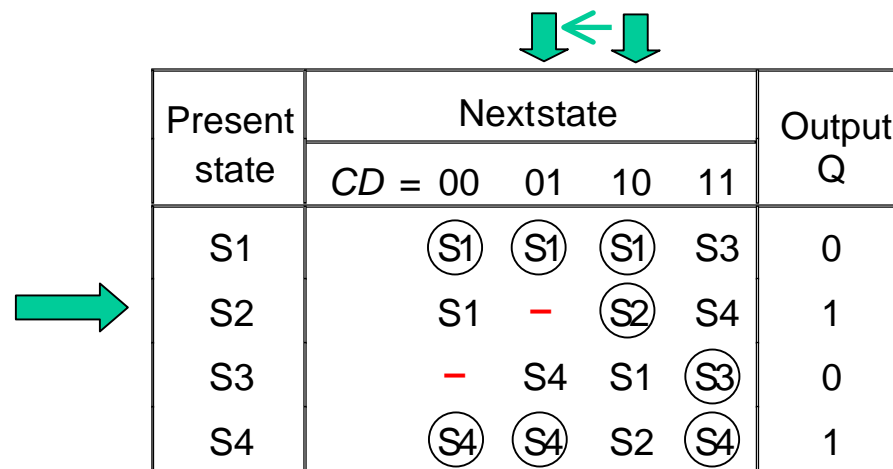

Present state	Nextstate				Output Q
	CD = 00	01	10	11	
S1	Ⓢ1	Ⓢ1	Ⓢ1	S3	0
S2	S1	—	Ⓢ2	S4	1
S3	—	S4	S1	Ⓢ3	0
S4	Ⓢ4	Ⓢ4	S2	Ⓢ4	1

Tillstånd S2


Enda stabila tillståndet för **S2** är när ingångskombinationen är 10

Bara en ingång kan ändras → möjliga ändringar är 10 → 11, 10 → 00

- Dessa kombinationer lämnar S2!
- Ingångskombinationen 01 i S2 är *inte* möjligt!
- Ingångskombinationen 01 sätts därför till **don't care**!

D-vippans tillståndsdiagram

*Don't care
betecknas
här med x*

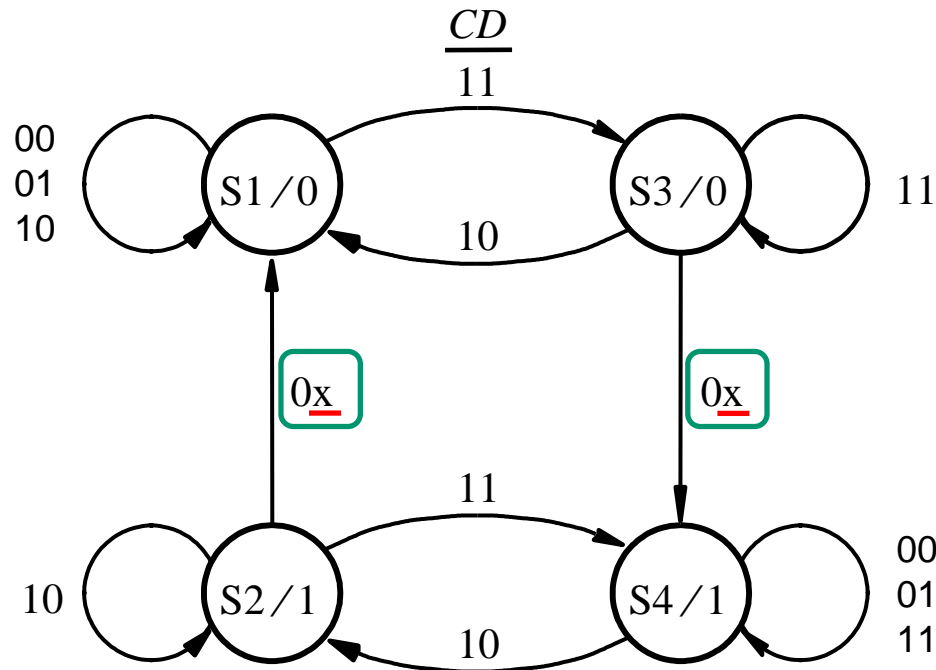

Present state	Nextstate				Output Q
	CD = 00	01	10	11	
S1	S1	S1	S1	S3	0
S2	S1	-	S2	S4	1
S3	-	S4	S1	S3	0
S4	S4	S4	S2	S4	1

Don't care kan användas för att förenkla kretsen

William Sandqvist william@kth.se

Syntes av asynkrona kretsar


Syntesen genomförs i följande steg:

- 1) Skapa ett **tillståndsdigram** enligt funktionsbeskrivningen
- 2) Skapa en **flödestabell** och reducera antalet tillstånd om möjligt
- 3) Tilldela **koder till tillstånden** och skapa **excitationstabellen**
- 4) Ta fram uttryck (överföringsfunktioner) för nästa tillstånd samt utgångar
- 5) Konstruera en krets som implementerar ovanstående uttryck


Exempel: seriell paritetskrets

Ingång x Utgång y



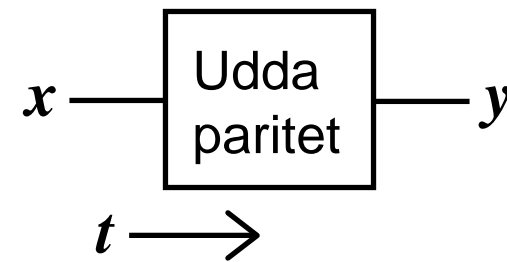
$y = 1$ om antalet pulser på ingången x har varit udda.




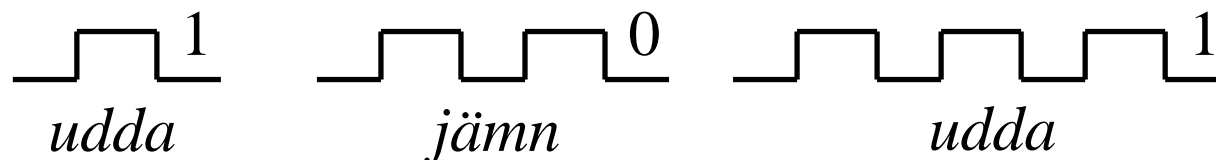
Med andra ord en "varannangång" krets ...



Skapa tillståndsdigram

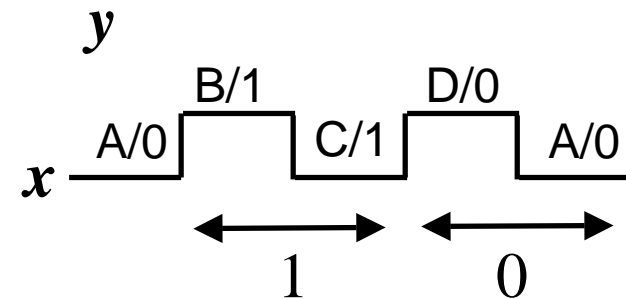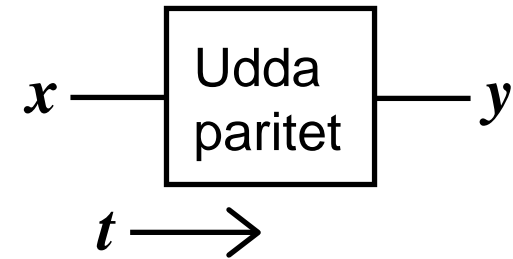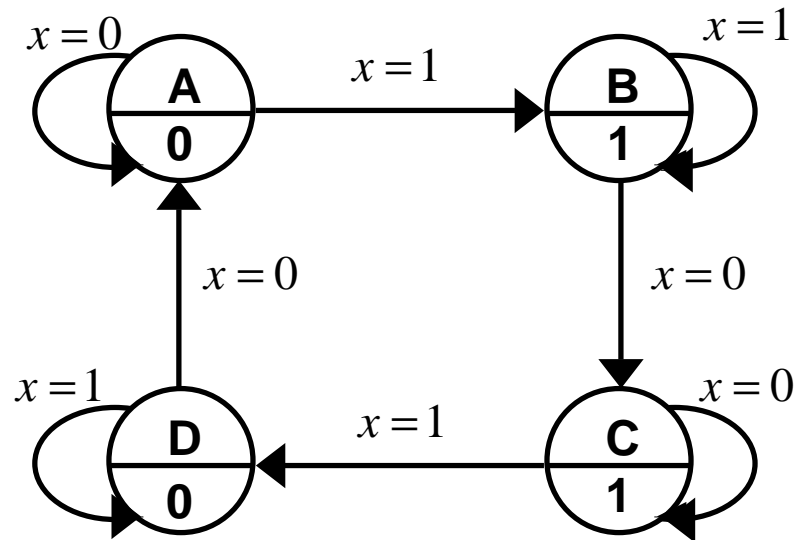

Skapa flödestabellen

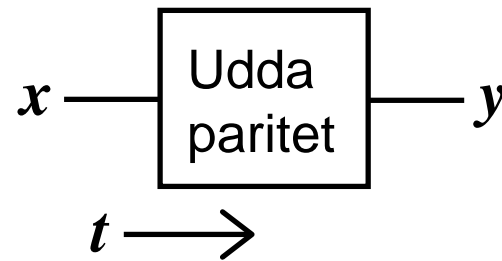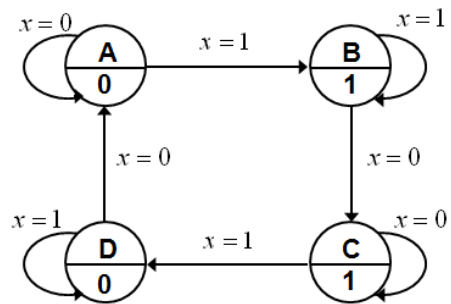

Pres state	Next State		Q
	X=0	1	
A	(A)	B	0
B	C	(B)	1
C	(C)	D	1
D	A	(D)	0

Vad är bra tillståndskod?

00, 01, 10, 11 - binärkod?

Pres state	Next State		Q
	X=0 ← 1		
	y ₂ y ₁	Y ₂ Y ₁	
00	00	01	0
01	10	01	1
10	10	11	1
11	00	11	0

Dålig kodning (HD=2!)

• *Antag*

$$X = 1 \quad Y_2 Y_1 = 11$$

• *därefter*

$$X \rightarrow 0 \rightarrow Y_2 Y_1 = 00?$$

$$11 \rightarrow 10!$$

$$11 \rightarrow 01 \rightarrow 10! \quad ? \rightarrow 00$$

Vi når aldrig 00?

Vad är bra tillståndskod?

00, 01, 11, 10 - graykod

- *Antag*

$$X = 1 \quad Y_2 Y_1 = 10$$

- *därefter*

$$X \rightarrow 0 \rightarrow Y_2 Y_1 = 00$$

$$10 \rightarrow \textcircled{00}$$

Pres state	Next State		Q
	X=0 ← 1		
	y ₂ y ₁	Y ₂ Y ₁	
00	<u>00</u>	01	0
01	11	<u>01</u>	1
11	<u>11</u>	10	1
10	00	<u>10</u>	0

Bra kodning (HD=1)

Tillståndskodning



Richard Hamming


- I asynkrona sekvensnät är det omöjligt att garantera att två **tillståndsvariabler** ändrar värdet samtidigt
 - Därmed kan en övergång $00 \rightarrow 11$ resultera i
 - en övergång $00 \rightarrow 01 \rightarrow ???$
 - en övergång $00 \rightarrow 10 \rightarrow ???$
- För att säkerställa funktionen **MÅSTE** alla tillståndsövergångar ha ***Hamming distansen 1***
 - Hamming distansen är antalet bitar som skiljer sig i två binära tal
 - Hamming distansen mellan 00 och 11 är 2
 - Hamming distansen mellan 00 och 01 är 1

Bra tillståndskodning



- Procedur för att erhålla bra koder:
 - 1) Rita transitionsdiagram längs kanterna i **hyperkuber** (Graykod) som bildas av koderna
 - 2) Ta bort eventuella *korsande linjer* genom att
 - a) byta plats på två närliggande noder
 - b) utnyttja tillgängliga icke använda koder (utnyttja *instabila tillstånd*)
 - c) introducera *fler dimensioner* i hyperkuben

Dålig kodning av paritetskretsen

Den dåliga tillståndskodningen

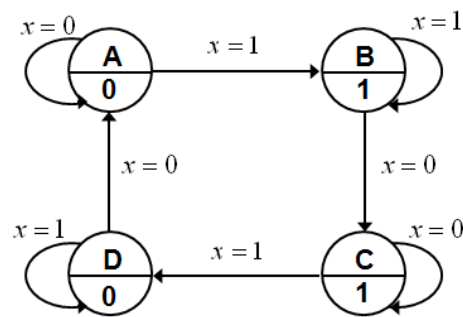


Pres state	Next State		Q
	X=0 ← 1		
	y_2y_1	Y_2Y_1	
A 00	00	01	0
B 01	10	01	1
C 10	10	11	1
D 11	00	11	0

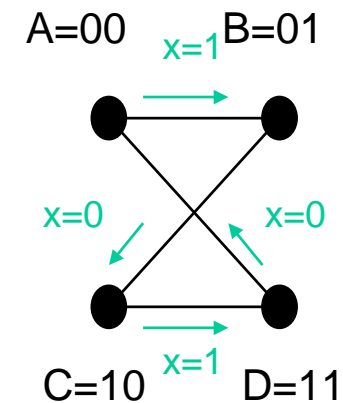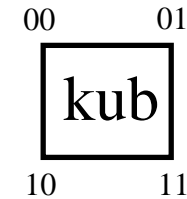



Dålig kodning –
Hamming Distance = 2
(**korsande linjer**)

Bra kodning av paritetskretsen

Den bra tillståndskodningen

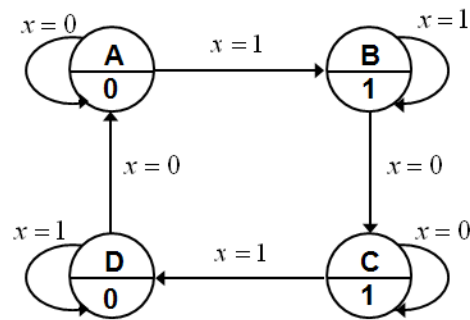

Pres state	Next State		Q
	X=0 ← 1		
	Y ₂ Y ₁		
A 00	00	01	0
B 01	11	01	1
C 11	11	10	1
D 10	00	10	0

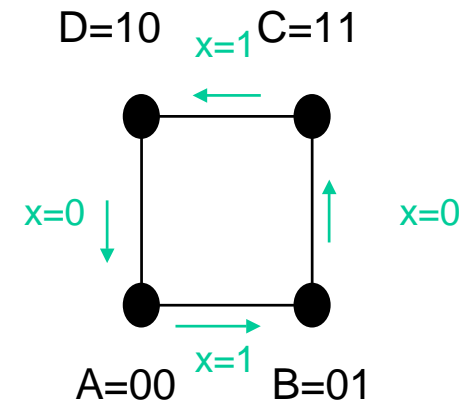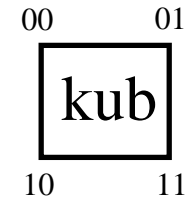


Bra kodning
Hamming Distance = 1
(inga korsande linjer)

William Sandqvist william@kth.se

Problem med icke stabila tillstånd

Ex. en annan krets:

Present state	Nextstate				Output $g_2 g_1$	
	$r_2 r_1 =$	00	01	10		11
A		(A)	B	C	—	00
B		A	(B)	C	(B)	01
C		A	B	(C)	(C)	10

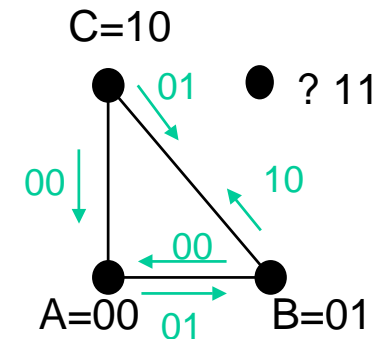


Dålig kodning

Vid övergången från **B** till **C** (eller **C** till **B**) är Hamming distansen 2 ($10 \leftrightarrow 01$)!
 Risk att man fastnar i ett **ospecificerat** tillstånd (med kod 11)!

Lösning på icke stabila tillstånd

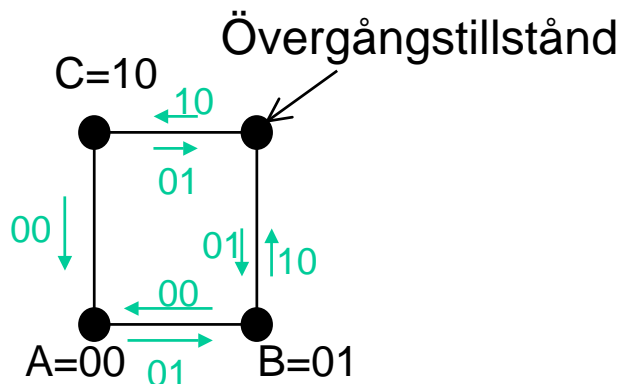- Lösning: Införandet av ett övergångstillstånd som säkerställa att man inte hamnar i ett odefinierat läge!



Bra kodning

	Present state $y_2 y_1$	Nextstate				Output $g_2 g_1$
		$r_2 r_1 = 00$	01	11	10	
		$Y_2 Y_1$				
A	00	00	01	—	10	00
B	01	00	01	01	11	01
-	11	—	01	—	10	--
C	10	00	11	10	10	10




01 → 11 → 10

10 → 11 → 01

övergångstillstånd

Extra tillstånd – fler dimensioner

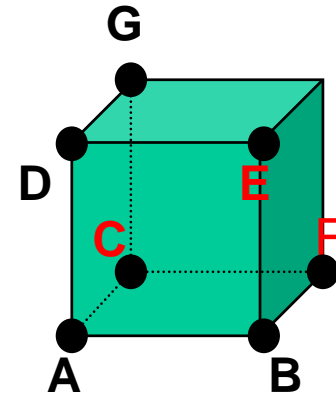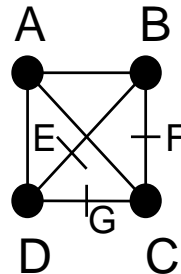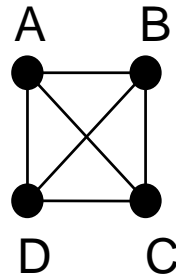
- Man kan öka antalet dimensioner för att kunna införa säkra tillståndsovergångar




Om det inte på något sätt går att rita om diagrammet till $HD=1$ får man lägga till fler tillstånd genom att lägga till extra dimensioner. Man tar då närmsta större **hyperkub** och drar övergångarna genom tillgängliga icke stabila tillstånd.

Extra tillstånd – fler dimensioner

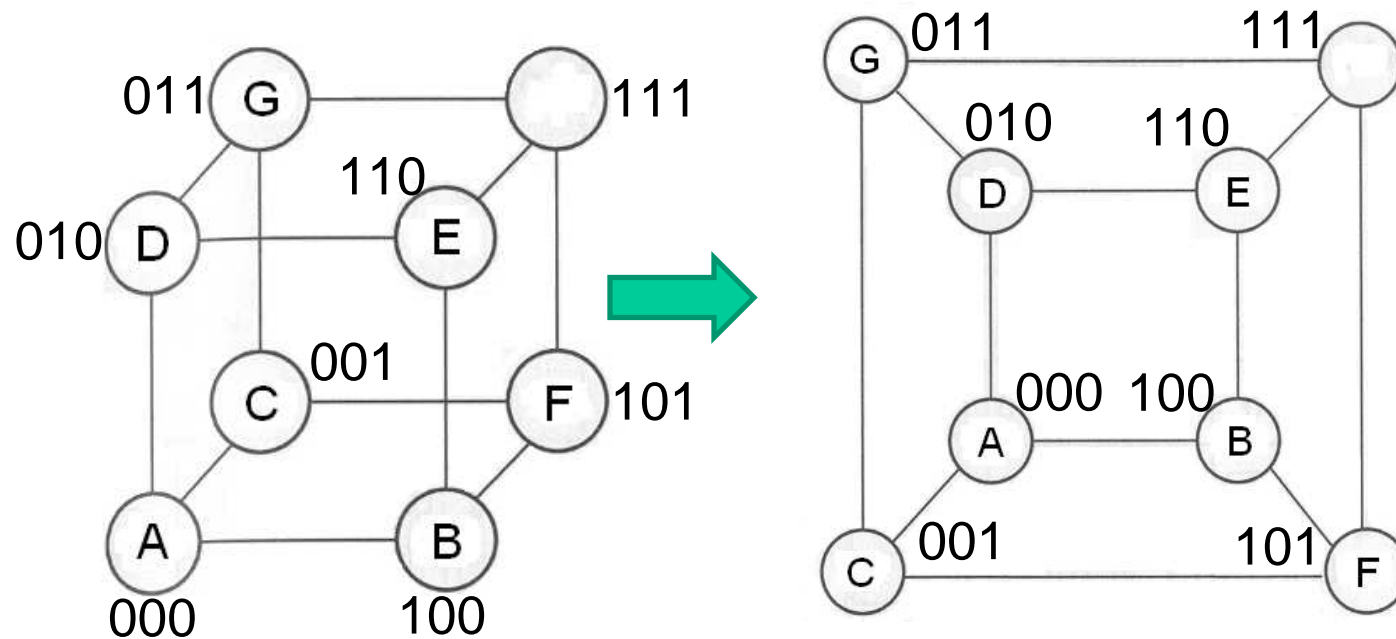- Det är enklare att rita en ”platt” 3D-kub (perspektivet då rakt framifrån)



Karnaughdiagrammen

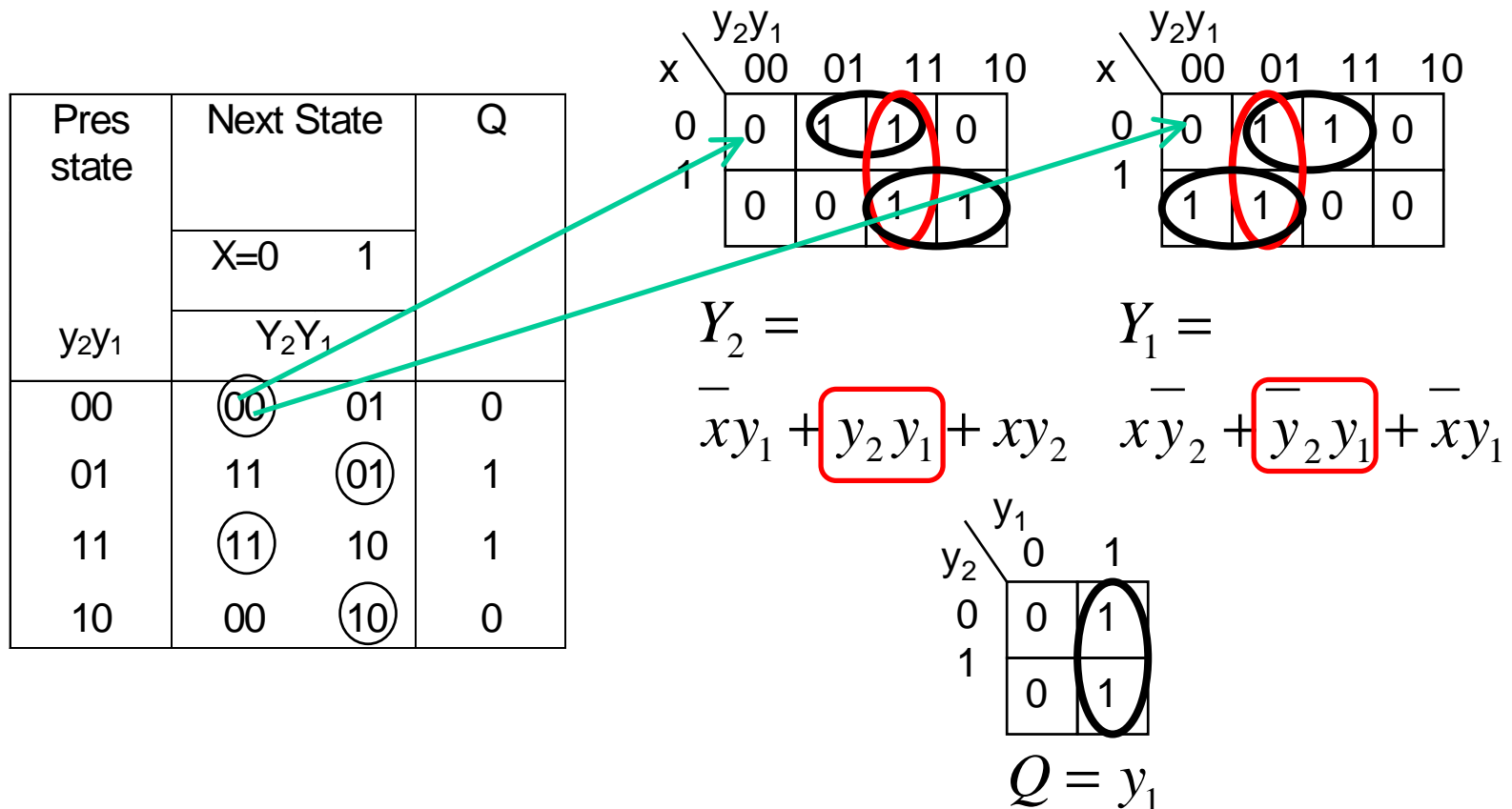

De röda inringningarna är för att undvika Hazard (se senare avsnitt)!


Färdig krets

		y_2y_1			
		00	01	11	10
x	0	0	1	1	0
	1	0	0	1	1

$$Y_2 = \bar{x}y_1 + y_2y_1 + xy_2$$


		y_1
		0
y_2	0	0
	1	1

$$Q = y_1$$

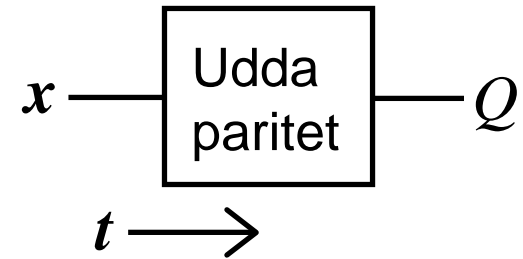


		y_2y_1			
		00	01	11	10
x	0	0	1	1	0
	1	1	1	0	0
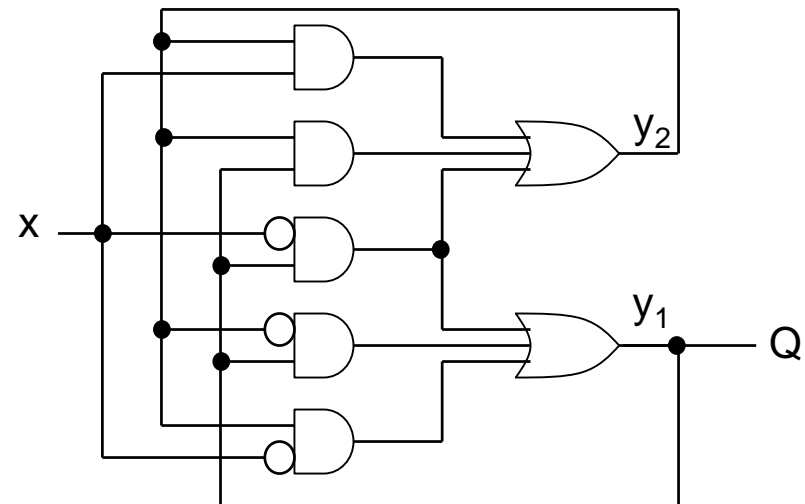
$$Y_1 = x\bar{y}_2 + \bar{y}_2y_1 + \bar{x}y_1$$



(enklare med D-vippa)

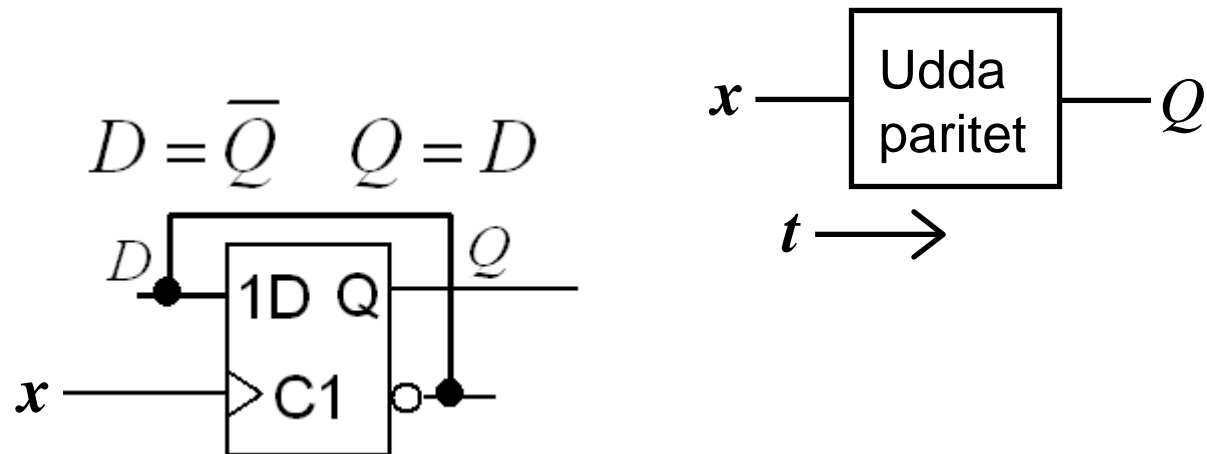


*Vi har gjort en ”varannangångkrets” tidigare i kursen.
Då med en D-vippa. Men nu blev det ju mera ”sport”!*

Vad är Hazard?

- Hazard är ett begrepp som innebär att det finns en fara för att utgångsvärdet inte är stabilt, utan att det kan blinka till vid vissa ingångskombinationer.
- Hazard uppkommer om det är olika långt från olika ingångar till en utgång, signal-kapplöpning.
- För att motverka detta måste man lägga till prim-implikanter för att täcka upp den farliga övergången.

Exempel på Hazard – MUX:en

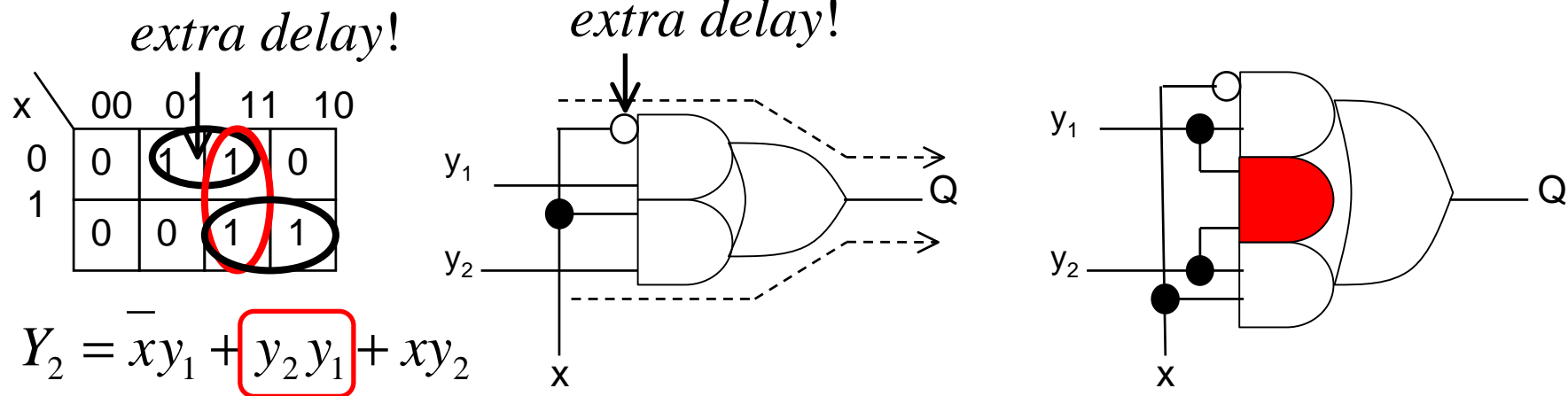

Vid övergång från $xy_2y_1=(111) \rightarrow (011)$ kan utgången Q **blinka till**, eftersom vägen från x till Q är längre via den övre AND-grinden än den lägre (kapplöpning).

MER OM HAZARD I NÄSTA FÖRELÄSNING!

William Sandqvist william@kth.se

Tillståndsminimering

Asynkrona statemaskiner har många ”ospecifierade” positioner i flödestabellen som man kan utnyttja för att minimera antalet tillstånd.

Sannolikheten för att färre tillstånd leder till en enklare realisering är hög när det gäller asynkrona nät!

Tillståndsminimering

Två steg:

Ekvivalens – ekvivalenta tillstånd. Samma steg som vid tillståndsminimering av synkrona sekvensnät, full flexibilitet finns kvar.

Kompatibilitet – kompatibla tillstånd blir olika för Moore-kompatibel eller Mealy-kompatibel realisering, de val man nu gör påverkar den fortsatta flexibiliteten.

Tillståndsminimering

- **Procedur för minimering av antalet tillstånd**

1. Bilda **ekvivalensgrupper**.

För att vara i samma grupp ska följande gälla:

- Utgångar måste ha samma värde
- Stabila tillstånd måste finnas på samma plats (kolumn)
- Don't cares för next state måste finnas på samma plats (kolumn)

2. Minimera ekvivalensgrupperna (state-reduktion)

3. Bilda **sammanslagningsdiagram**, olika för Mealy eller för Moore.

4. Slå ihop kompatibla tillstånd i grupper. Minimera samtidigt antalet grupper. Varje tillstånd får endast ingå i en grupp.

5. Konstruera den reducerade flödestabellen genom att slå samman raderna i de valda grupperna


6. Repetera steg 3-5 för att se om fler minimeringar kan göras

Godisautomat (BV sid 610)

- Godismaskinen har två ingångar:
 - *N*: Nickel (5 cent)
 - *D*: Dime (10 cent)
- En godisbit kostar 10 cent
- Maskinen returnerar inga pengar om det finns 15 cent i automaten (en godisbit returneras)
- Utgången z är aktiv när det finns tillräckligt med pengar för en godisbit



Tillståndsdiagram, Flödestabell

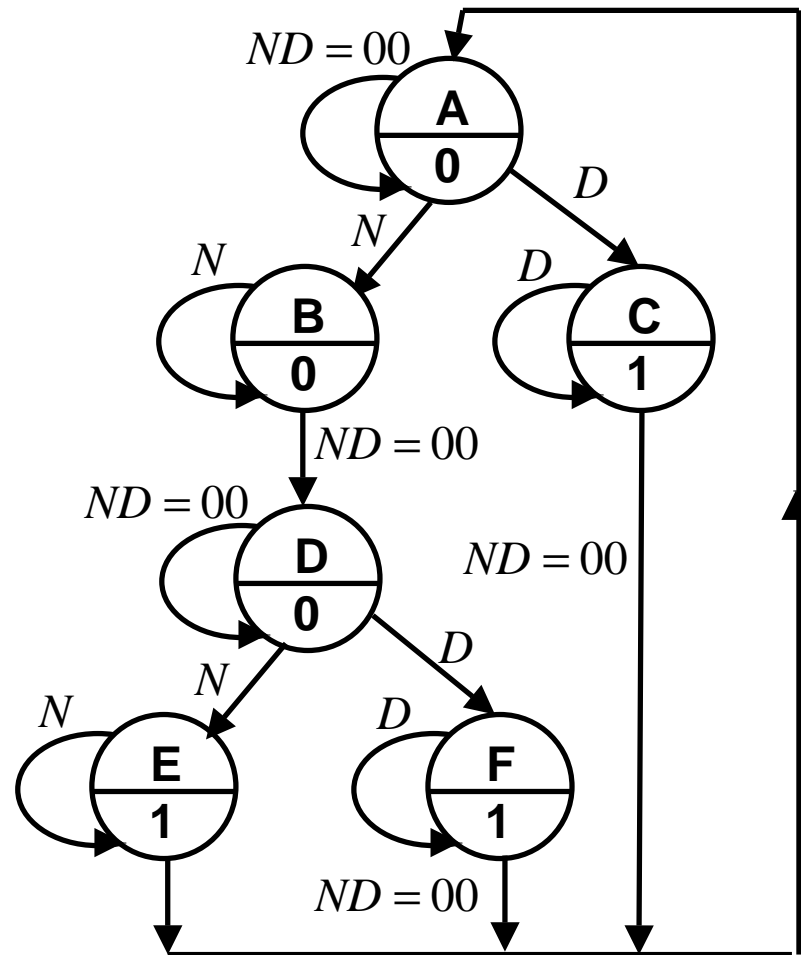


- Inga "dubbeländringar" av insignalerna!
- Två mynt går inte att stoppa i samtidigt!

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	(A)	B	C	-	0
B	D	(B)	-	-	0
C	A	-	(C)	-	1
D	(D)	E	F	-	0
E	A	(E)	-	-	1
F	A	-	(F)	-	1

(X = ND, Q = z)

En flödestabell som endast innehåller ett stabilt tillstånd per rad kallas för en **primitiv flödestabell**.

Tillståndsminimering

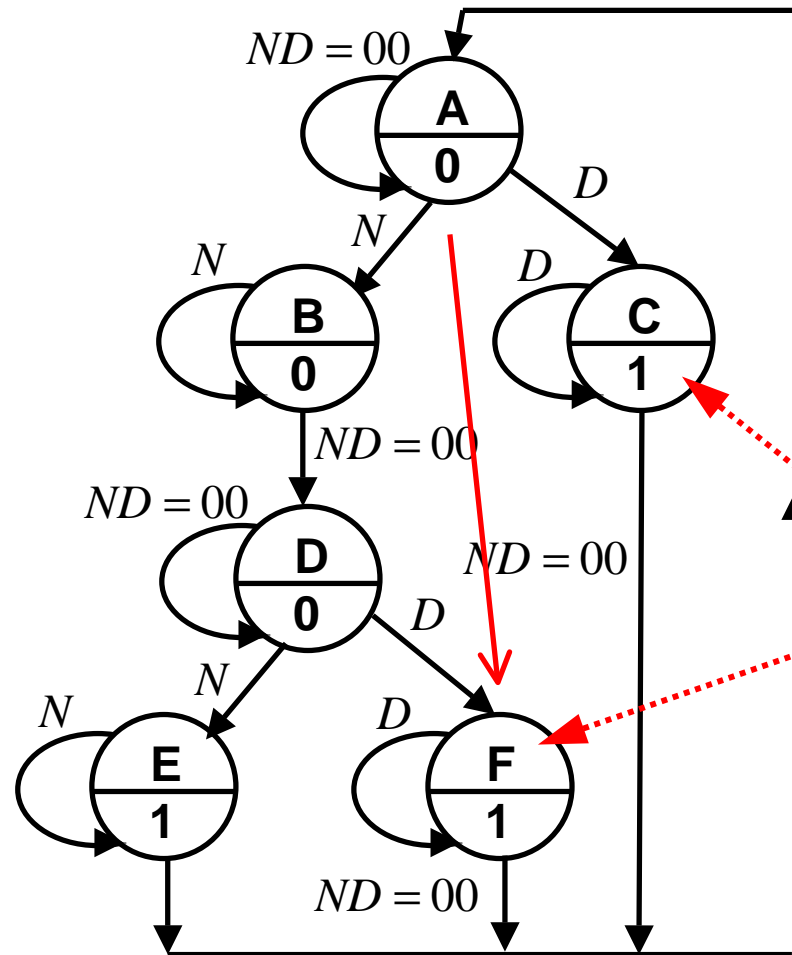

Tillståndsminimering innebär att **två** tillstånd kan vara ekvivalenta, och i så fall ersättas av **ett** tillstånd för att förenkla tillståndsdigrammet, och nätet.

Man kan lätt inse att tillstånd **C** och **F** kommer att kunna ersättas med **ett** tillstånd eftersom godis *alltid* ska matas ut efter en Dime oavsett tidigare tillstånd.

Bilda/minimera ekvivalensgrupper

- 1. Bilda ekvivalensgrupper. För att vara i samma grupp ska följande gälla:**
 - Utgångar måste ha samma värde
 - Stabila tillstånd måste finnas på samma plats (kolumn)
 - Don't cares för next state måste finnas på samma plats (kolumn)
- 2. Minimera ekvivalensgrupperna (state reduction).**

Ekvivalensgrupper

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	(A)	B	C	-	0
B	D	(B)	-	-	0
C	A	-	(C)	-	1
D	(D)	E	F	-	0
E	A	(E)	-	-	1
F	A	-	(F)	-	1

(X = ND, Q = z)

Tillstånden delas i block efter **utsignal**.

ABD har utsignal **0**, **CEF** har utsignal **1**.

P₁ = (ABD)(CEF)

Stabila tillstånd måste finnas för samma insignal (kolumn), don't care måste finnas för samma kolumn.

AD har stabilt tillstånd för 00. **B** har stabilt för 01. **CF** har stabilt tillstånd för 10. **E** har stabilt för 01. **AD** och **CF** har **don't care** för motsvarande insignaler.

P₂ = (AD)(B)(CF)(E)

Slå ihop ekvivalensgrupper

*Två rader kan "slås ihop" om det **inte** innebär någon **konflikt** för deras **efterföljartillstånd***

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	(A) B C -	-	-	-	0
B	D (B) -	-	-	-	0
C	A - (C) -	-	-	-	1
D	(D) E F -	-	-	-	0
E	A (E) -	-	-	-	1
F	A - (F) -	-	-	-	1

(X = ND, Q = z)

$P_2 = (AD)(B)(CF)(E)$
 $P_3 = (A)(D)(B)(C)(E)$
 $P_4 = P_3$

Raderna **C** och **F** kan slås ihop med ny samlingsbeteckning **C**, medan **A** och **D** som har efterföljare i olika grupper *inte* kan slås ihop.

$C, F_{00} \rightarrow (AD), (AD)$
 $C, F_{01} \rightarrow -, -$
 $C, F_{10} \rightarrow (CF), (CF)$
 $C, F_{11} \rightarrow -, -$

$A, D_{00} \rightarrow (AD), (AD)$
 $A, D_{01} \rightarrow (B), (E)$
 $A, D_{10} \rightarrow (CF), (CF)$
 $A, D_{11} \rightarrow -, -$

Resultande flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	(A) B C -	-	-	-	0
B	D (B) -	-	-	-	0
C	A - (C) -	-	-	-	1
D	(D) E C -	-	-	-	0
E	A (E) -	-	-	-	1

Kompatibilitetsgrupper

3. Bilda sammanslagningsdiagram *antingen* för **Mealy** eller **Moore**
4. Slå ihop kompatibla tillstånd i grupper. Minimera samtidigt antalet grupper. Varje tillstånd får endast ingå i en grupp.
5. Konstruera den reducerade flödestabellen genom att slå samman raderna i de valda grupperna
6. Repetera steg 3-5 för att se om fler minimeringar kan göras

Sammanslagningsregler

- **Två tillstånd är ”kompatibla” och kan slås ihop om följande gäller**
 1. åtminstone *ett* av följande villkor gäller för alla ingångskombinationer
 - både S_i och S_j har samma följdtilstånd, eller
 - både S_i och S_j är stabila, eller
 - följdtilståndet av S_i eller S_j eller båda är ospecifierade
 2. Sedan gäller följande om man vill konstruera en Moore-kompatibel automat
 - både S_i och S_j har samma **utgångsvärde** (gäller ju inte när man konstruerar en Mealy-kompatibel automat)

Sammanslagningsdiagram


Resultande flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
→A	(A)	B	C	-	0
B	D	(B)	-	-	0
→C	A	-	(C)	-	1
D	(D)	E	C	-	0
→E	A	(E)	-	-	1

Varje rad blir en punkt i kompatibilitetsgraf.

- När det finns flera möjligheter ...

Kompatibilitetsgraf

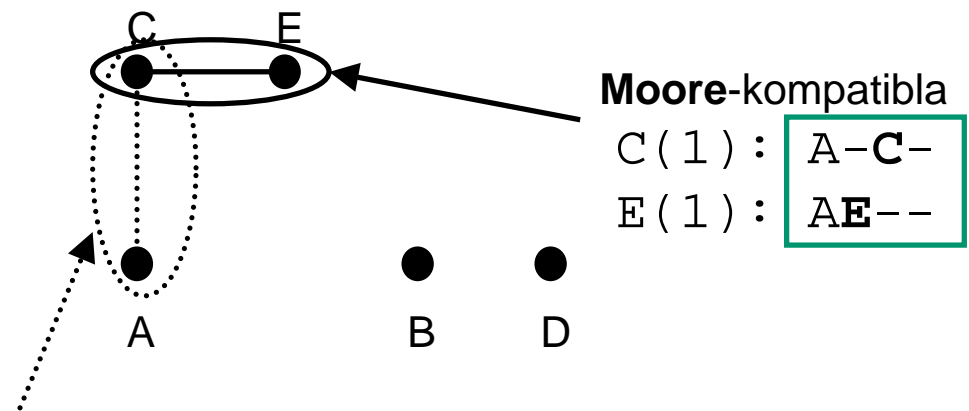

Mealy-kompatibla: I tillstånd A (X = 00) är utgången 0, i tillstånd C är utgången 1

C(1) : A-C-

A(0) : ABC-

William Sandqvist william@kth.se

Ett illustrativt exempel (BV 9.8)

Primitiv flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	Ⓐ F C -				0
B	A Ⓑ - H				1
C	G - Ⓒ D				0
D	- F - Ⓓ				1
E	G - Ⓔ D				1
F	- Ⓕ - K				0
G	Ⓖ B J -				0
H	- L E Ⓗ				1
J	G - Ⓙ -				0
K	- B E Ⓚ				1
L	A Ⓛ - K				1

Ekvivalensklasser

Samma utsignal, samma position för stabilt tillstånd och för don't care tillstånd (AG) (BL) (HK)

$$P_1 = (AG)(BL)(C)(D)(E)(F)(HK)(J)$$

Följdtillstånd: A, G är *inte* ekvivalenta

$$A, G_{00} \rightarrow (AG), (AG) \quad A, G_{01} \rightarrow (F), (BL)$$

$$A, G_{10} \rightarrow (C), (J) \quad A, G_{11} \rightarrow -, -$$

$$B, L_{00} \rightarrow (AG), (AG) \quad B, L_{01} \rightarrow (BL), (BL)$$

$$B, L_{10} \rightarrow -, - \quad B, L_{11} \rightarrow (HK), (HK)$$

$$H, K_{00} \rightarrow -, - \quad H, K_{01} \rightarrow (BL), (BL)$$

$$H, K_{10} \rightarrow (E), (E) \quad H, K_{11} \rightarrow (HK), (HK)$$

$$P_2 = (A)(G)(BL)(C)(D)(E)(F)(HK)(J) \quad P_3 = P_2$$

Ett illustrativt exempel (BV 9.8)

Ekvivalens-klasser

Primitiv flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	A	F	C	-	0
B	A	B	-	H	1
C	G	-	C	D	0
D	-	F	-	D	1
E	G	-	E	D	1
F	-	F	-	K	0
G	G	B	J	-	0
H	-	L	E	H	1
J	G	-	J	-	0
K	-	B	E	K	1
L	A	L	-	K	1

$P_1 = (AG)(BL)(C)(D)(E)(F)(HK)(J)$

$P_2 = (A)(G)(\mathbf{BL})(C)(D)(E)(F)(\mathbf{HK})(J)$

$P_3 = P_2$

B för (**BL**)
H för (**HK**)

*Inga
ospecifierade
tillstånd har
ännu utnyttjats!*



Reducerad flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	A	F	C	-	0
B	A	B	-	H	1
C	G	-	C	D	0
D	-	F	-	D	1
E	G	-	E	D	1
F	-	F	-	H	0
G	G	B	J	-	0
H	-	B	E	H	1
J	G	-	J	-	0


Ett illustrativt exempel ...

Reducerad flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	(A)	F	C	-	0
B	A	(B)	-	H	1
C	G	-	(C)	D	0
D	-	F	-	(D)	1
E	G	-	(E)	D	1
F	-	(F)	-	H	0
G	(G)	B	J	-	0
H	-	B	E	(H)	1
J	G	-	(J)	-	0

Nya beteckningar **B** (BH), **A** (AF),
G (JG), **D** (DE)


Kompatibilitets-graf

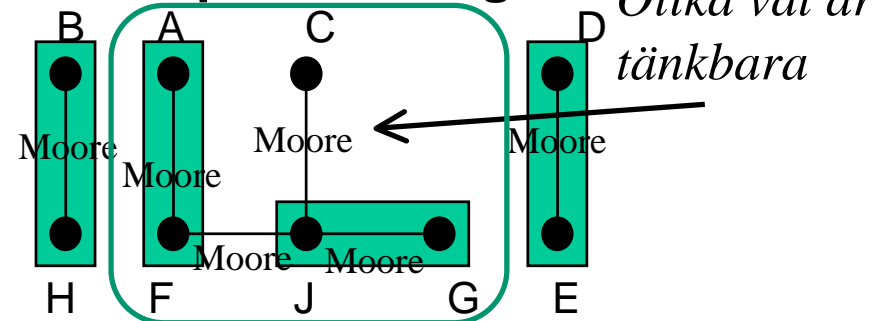

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	A	A	C	B	0
B	A	B	D	B	1
C	G	-	C	D	0
D	G	A	D	D	1
G	G	B	G	-	0

Ett illustrativt exempel ...

Kompatibilitets-graf

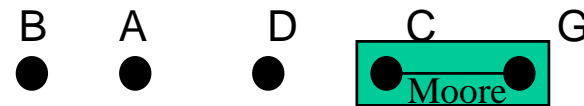

Mer reducerad flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	Ⓐ	Ⓐ	C	B	0
B	A	Ⓑ	D	Ⓑ	1
C	G	-	Ⓒ	D	0
D	G	A	Ⓓ	Ⓓ	1
G	Ⓔ	B	Ⓔ	-	0



Slutlig flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	Ⓐ	Ⓐ	C	B	0
B	A	Ⓑ	D	Ⓑ	1
C	Ⓒ	B	Ⓒ	D	0
D	C	A	Ⓓ	Ⓓ	1

Ny beteckning **C** för (CG)

Nu har alla ospecificerade tillstånd utnyttjats!

Sammanfattning

- **Asynkrona tillståndsmaskiner**
 - Bygger på analys av återkopplade kombinatoriska nät
 - Alla vippor och latchar är asynkrona tillståndsmaskiner
- **En liknande teori som för synkrona tillståndsmaskiner kan appliceras**
 - Bara en ingång eller tillståndsvariabel kan ändras åt gången!
 - Man får även ta hänsyn till kapplöpningsproblem

William Sandqvist william@kth.se