 


VHDL för ett kodlås



Beskrivning av kodlåsmallen




Kodlåsmallen gäller för ett förenklat lås som öppnar när man trycker på tangenten för "1" och sedan släpper tangenten.

Så gott som all digital design sker numera med hjälp av högnivåspråk som VHDL/VERILOG. Vår grundkurs i digital-teknik ger inte utrymme att lära ut VHDL-språket, däremot kommer Du att kunna omforma "kodlåsmallen" till användbar VHDL-kod inför laborationen.

Tycker Du att VHDL-språket verkar intressant, så har skolan sedan flera digitaltekniska fortsättningskurser.

 Vid laborationen utökar Du denna kod till ett fyrsiffrigt kombinationslås!



lockmall.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

entity codelock is
  port( clk:      in  std_logic;
        K:      in  std_logic_vector(1 to 3);
        R:      in  std_logic_vector(1 to 4);
        q:      out std_logic_vector(4 downto 0);
        UNLOCK: out std_logic );
end codelock;

architecture behavior of codelock is
  subtype state_type is integer range 0 to 31;
  signal state, nextstate: state_type;

begin
  nextstate_decoder: -- next state decoding part
  process(state, K, R)
  begin
    case state is
      when 0 => if (K = "001" and R = "0001")      then nextstate <= 1;
                else nextstate <= 0;
                end if;
      when 1 => if (K = "001" and R = "0001")      then nextstate <= 1;
                elsif (K = "000" and R = "0000") then nextstate <= 2;
                else nextstate <= 0;
                end if;
      when 2 to 30 => nextstate <= state + 1;
      when 31 => nextstate <= 0;
    end case;
  end process;


  debug_output: -- display the state
  q <= conv_std_logic_vector(state,5);

  output_decoder: -- output decoder part
  process(state)
  begin
    case state is
      when 0 to 1  => UNLOCK <= '0';
      when 2 to 31 => UNLOCK <= '1';
    end case;
  end process;

  state_register: -- the state register part (the flipflops)
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      state <= nextstate;
    end if;
  end process;
end behavior;
```

Mooreautomat

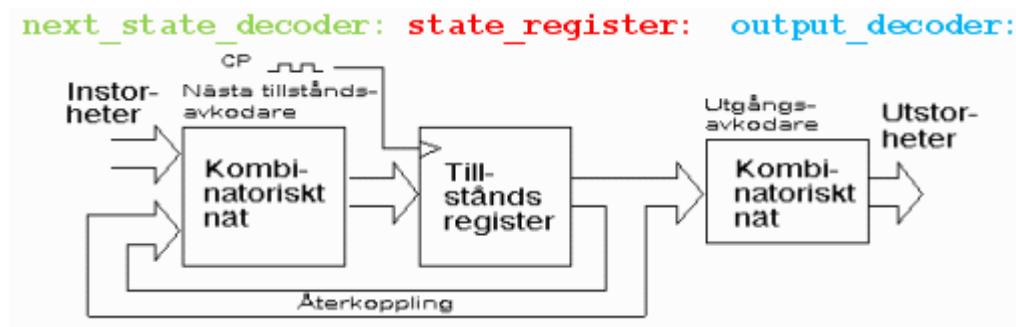Kodlåset är utformat som en Moore-automat.




De olika blocken identifieras i koden med etiketter, "labels".

```
next_state_decoder:  
output_decoder:  
state_register:
```

VHDL processer

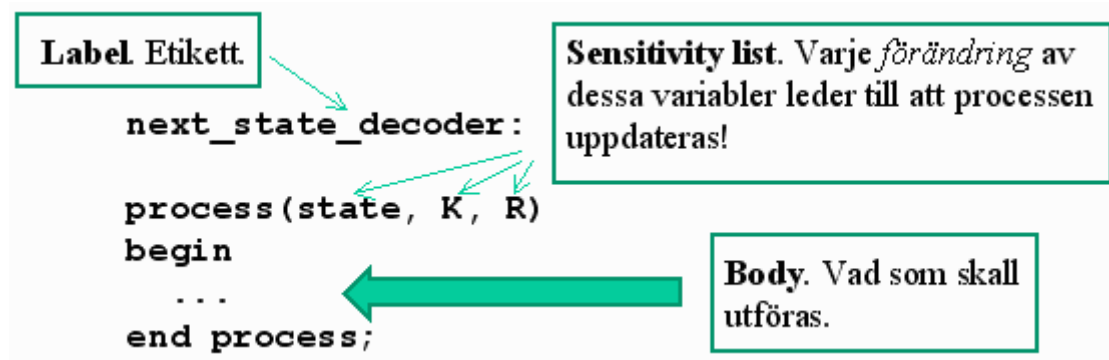Med "processer" kan man beskriva vad ett block ska utföra utan att behöva gå in på detaljer om hur detta skall gå till.



VHDL-koden är skriven som ett antal sådana processer.

Programmets delar

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

start
entity codelock is
  port( clk:      in  std_logic;
        K:      in  std_logic_vector(1 to 3);
        R:      in  std_logic_vector(1 to 4);
        q:      out std_logic_vector(4 downto 0);
        UNLOCK: out std_logic );
end codelock;
end

start
architecture behavior of codelock is
  subtype state_type is integer range 0 to 31;
  signal state, nextstate: state_type;

  begin
  nextstate_decoder: -- next state decoding part
  process(state, K, R)
  begin
    case state is
      when 0 => if (K = "100" and R = "0001") then nextstate <= 1;
                else nextstate <= 0;
                end if;
      when 1 => if (K = "100" and R = "0001") then nextstate <= 1;
                elsif (K = "000" and R = "0000") then nextstate <= 2;
                else nextstate <= 0;
                end if;
      when 2 to 30 => nextstate <= state + 1;
      when 31 => nextstate <= 0;
    end case;
  end process;

  debug_output: -- display the state
  q <= conv_std_logic_vector(state,5);
end behavior;
end

output_decoder: -- output decoder part
process(state)
begin
  case state is
    when 0 to 1 => UNLOCK <= '0';
    when 2 to 31 => UNLOCK <= '1';
  end case;
end process;

state_register: -- the state register part (the flipflops)
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    state <= nextstate;
  end if;
end process;
end behavior;
end
  
```

entity
architecture
next_state_decoder:
output_decoder:
state_register:

```

entity
architecture
  next_state_decoder:
  output_decoder:
  state_registers:
  
```

entity

● **entity** Block-beskrivning, insignaler och utsignaler


```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

start
entity codelock is
  port( clk:      in  std_logic;
        K:      in  std_logic_vector(1 to 3);
        R:      in  std_logic_vector(1 to 4);
        q:      out std_logic_vector(4 downto 0);
        UNLOCK: out std_logic );
end codelock;
end
  
```

Programmets entity är en beskrivning av kodlåset som en "black box" med insignaler och utsignaler.

Bitar och Bitvektorer

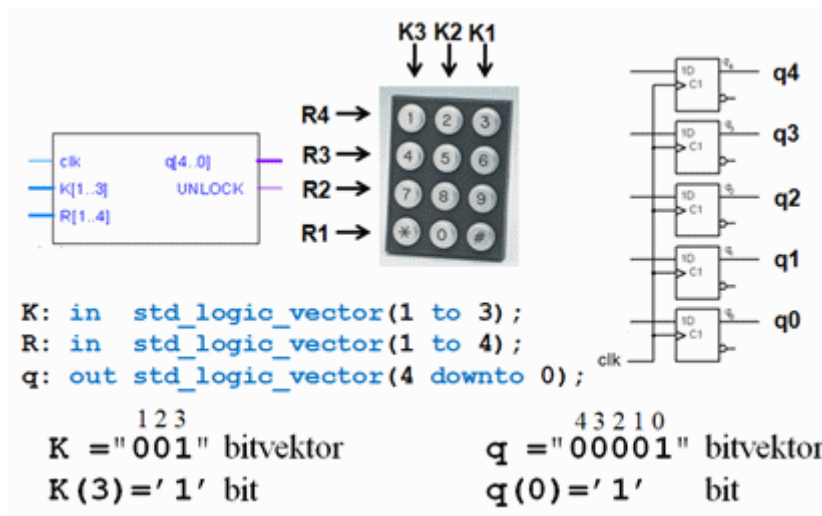

Genom att välja datatyper som stämmer överens med problemet, blir det mindre risk för misstag. Man kan tex. anpassa indexeringen av variabler så att den överensstämmer med hur detta anges i datablad, på så sätt minimerar man risken att man "skriver av" fel.

Architecture - egendefinierade datatyper

Avsnittet `architecture` innehåller beskrivningen av blockets beteende.

● **architecture** Beskrivning av blockets beteende

```

start → architecture behavior of codelock is
subtype state_type is integer range 0 to 31;
signal state, nextstate: state_type;


begin;

```

Här skapar vi en ny datatyp, `state_type`, som kan ha heltalsvärden mellan 0 och 31. Kompilatorn förhindrar oss då från att (av misstag) använda andra värden. Signalerna `state` och `nextstate` är av denna typ.

Vi skapar här en egendefinierad datatyp `state_type` som passar för att beskriva Moore-automatens tillstånd. Fördelen med detta är att kompilatorns felutskriften kan hjälpa oss, om vi råkar använda värden utanför variabelernas definitionsområden.

Architecture - tillståndsavkodaren

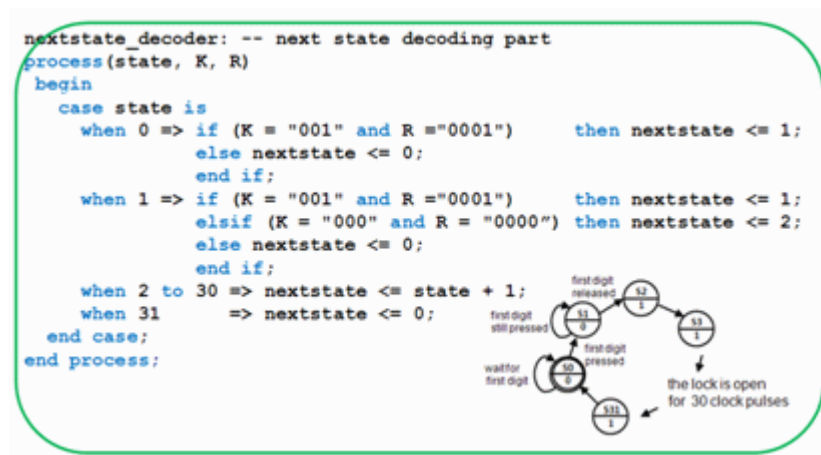

Nästa tillstånds avkodaren är programmets centrala del. Genom att använda case-satsen kan man skriva koden så att den helt följer tillståndsdiagrammet.


Felsökningshjälpmedel - state som visas med fem lysdioder

```
debug_output: -- display the state
q <= conv_std_logic_vector(state, 5);
```

Funktionen `conv_std_logic_vector()` omvandlar `state` (ett heltal mellan 0...31) till en 5-bitars bitvektor `q`, `q(4) ... q(0)`.


För att kunna felsöka hårdvaran, labutrustningen, vill vi kunna följa vilket tillstånd automaten befinner sig i. Funktionen `conv_std_logic_vector()` omvandlar `state` (ett heltal mellan 0...31) till en 5-bitars bitvektor `q`, `q(4) ... q(0)`. För att kunna använda denna konverteringsfunktion behöver man ta med biblioteket `IEEE.std_logic_arith.all`.

Utgångsavkodaren

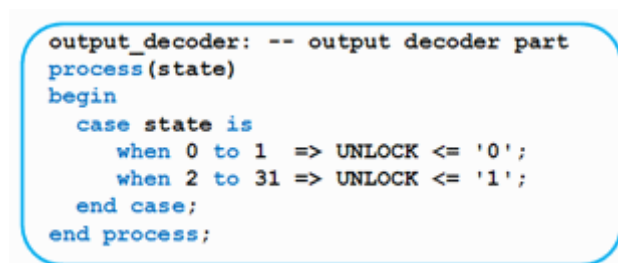

Utgångsavkodaren är skriven "rakt på sak" med ett case-uttryck.

Tillståndsregistret

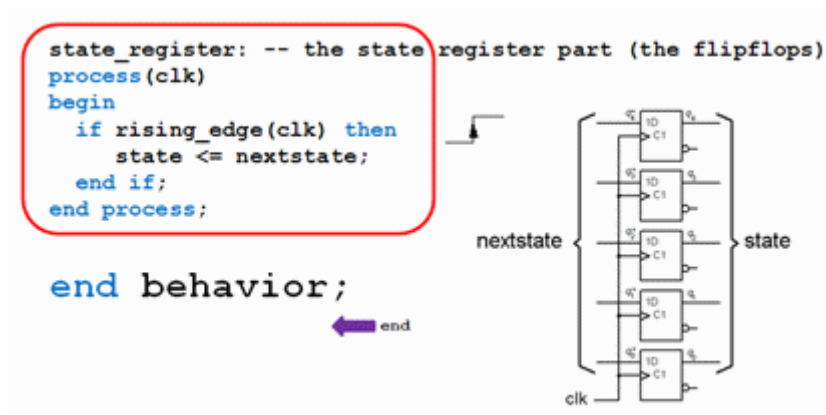

Genom att vi använder funktionen `rising_edge(clk)` "förstår" kompilatorn att vi vill utnyttja vipporna som finns i MAX-kretsen för att bygga ett register.

William Sandqvist william@kth.se