


Digital Design IE1204

Kursomgång för Högskoleingenjörsinriktningarna:
Datateknik, Elektronik och Datorteknik.

F5 Digital aritmetik I

`william@kth.se`

IE1204 Digital Design

 

*Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat!
Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt!*

Detta har hänt i kursen ...

Talsystem: Decimala, hexadecimala, oktala, binära

$$(175,5)_{10} = (AE.8)_{16} = (256.4)_8 = (10101110.1)_2$$

AND OR NOT EXOR EXNOR Sanningstabell, mintermer Maxtermer PS-form
SP-form deMorgans lag Bubbelgrindar Fullständig logik NAND NOR

CMOS grindar, standardkretsar

Minimering med Karnaughdiagrammet 2, 3, 4, 5, 6
variabler

Talrepresentation

**Ett tal kan representeras binärt på många sätt.
De vanligaste taltyperna som skall representeras
är:**

- **Heltal, positiva heltal (eng. integers)**
ett-komplementet, två-komplementet, sign-magnitude
- **Decimala tal med fix tal-område**
Fix-tal (eng. fixed-point)
- **Decimala tal i olika talområden**
Flyt-tal (eng. floating-point)

Heltal

Positiva Heltal:

$$\begin{array}{ccccccc} 2^6 & 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{1} \end{array} = 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 = 109$$

Men hur representerar vi negativa tal ???

Sign-magnitude

Heltal:

S	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	1	1	0	1

$$= - (1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0) = -45$$

Magnituden (beloppet) av talet

Tecken-bit

Nackdel: två nollor (+/-) 0

1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

1-komplement

De negativa talen är komplementet av de positiva talen. Bit för i det positiva talet bit inverteras för att ge den negativa motsvarigheten.

$$B = b_{N-1} b_{N-2} \dots b_1 b_0 \quad \text{där } b_i \in \{0, 1\}$$



Tecken-Bit
(Sign Bit)

Nackdelar:

- Två nollor (+/-) 0.
- Vid vissa additioner krävs justering av resultatet.

2-komplement heltal

Representation med 2-komplement

$$B = b_{N-1} b_{N-2} \dots b_1 b_0 \quad \text{där } b_i \in \{0, 1\}$$



↑
Tecken-Bit
(Sign Bit)

Decimalvärde:

$$D(B) = -b_{N-1} 2^{N-1} + b_{N-2} 2^{N-2} + \dots + b_1 2^1 + b_0 2^0$$

Detta är den vanligaste representationen av tal ”med tecken”.

2-komplement heltal

Omvandlingsexempel:

$$B = b_{N-1} b_{N-2} \dots b_1 b_0 \quad \text{där } b_i \in \{0, 1\}$$



↑
Tecken-Bit
(Sign Bit)

Decimalvärde:

$$D(B) = -b_{N-1} 2^{N-1} + b_{N-2} 2^{N-2} + \dots + b_1 2^1 + b_0 2^0$$

$$= -128 + 127 = -1$$

Det är alltid det största talet som motsvarar -1.

Talkonvertering

positivt tal till negativt

Tvåkomplementmetoden

01111

+15

10000

invertera

10001

lägg till ett

10001

-15

Talkonvertering

negativt tal till positivt

Tvåkomplementmetoden

10001

-15

01110

invertera

01111

lägg till ett

01111


+15

Samma procedur i bägge riktningarna!

2-komplement heltal



 
Dator-register är ”ringar”. Figuren visar ett trebitars-register. När man räknar med ”tal med tecken” är de negativa talen den vänstra halvan av ringen.



2-komplementet ”snabbt”

- För att lätt ta fram 2-komplementet av ett binärtal kan man använda följande förfarande:
 - Börja från höra sidan
 - Kopiera alla bitar från binärtalet som är 0 och den första 1:an
 - Invertera alla andra bitar


Exempel: 2-komplement från

 

Sign-extension


Vid beräkningar i datorer behöver man ofta öka antalet siffror (bitar) inför någon beräkning – hur gör man det med negativa tal?

Heltal:

 


$$= -1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 = -45$$

Teckenbiten har negativ vikt

 

Om man vill utvidga talområdet genom att använda flera bitar kopierar man teckenbiten till de nya bitarna!



Addition (BV: sida 264)

 

$$\begin{array}{r}
 (+5) \\
 + \quad (+2) \\
 \hline
 (+7)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 0101 \\
 + \quad 0010 \\
 \hline
 0111
 \end{array}$$

Addition (BV: sida 264)

  



$$\begin{array}{r}
 (+5) \\
 + \quad (-2) \\
 \hline
 (+3)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \textcolor{red}{1} \text{ } \textcolor{red}{1} \\
 \hline
 0101 \\
 + \quad 1110 \\
 \hline
 \textcolor{red}{1} 0011
 \end{array}$$

↑

Carry-biten kan ignoreras!

Addition (BV: sida 264)

  

$$\begin{array}{r} (-5) \\ + (-2) \\ \hline (-7) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{1} \text{ } \overline{11} \\ \text{ } \overline{1011} \\ + \text{ } 1110 \\ \hline \textcolor{red}{1} \text{ } 1001 \end{array}$$


↑

Carry-biten kan ignoreras!

Overflow




 
Overflow – teckenbiten stämmer *inte* överens med ingående tal...



$$\begin{array}{r}
 (+5) \\
 + \quad (+5) \\
 \hline
 (-6)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cc} \underline{1} & \underline{1} \end{array} \\
 \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 0 & 1 \\ + & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}
 \end{array}$$

Overflow 2

  


Overflow – teckenbiten stämmer *inte* överens med ingående tal...

$$\begin{array}{r} (-5) \\ + (-5) \\ \hline (+6) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{1} \quad \textcolor{teal}{11} \\ \quad \textcolor{teal}{1011} \\ + \quad \textcolor{teal}{1011} \\ \hline \textcolor{red}{1} \quad \textcolor{teal}{0110} \end{array}$$

Carry-biten kan ignoreras!

Subtraktion (BV: sida 265)

 



$$\begin{array}{r} (+5) \\ - (+2) \\ \hline (+3) \end{array}$$

"Låna" ett

$$\begin{array}{r} \text{10} \\ \cancel{0}101 \\ - 0010 \\ \hline \text{????} \end{array}$$

Hur gör man subtraktionen på ett enkelt sätt?


Subtraktion (BV: sida 265)

  

$$\begin{array}{r} (+5) \\ - (+2) \\ \hline (+3) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0101 \\ - 0010 \\ \hline \end{array}$$

????


 


$$\begin{array}{r} \underline{1} \underline{1} \\ 0101 \\ + 1110 \\ \hline 1 \ 0011 \end{array}$$

Carry-biten kan ignoreras!

Gör en addition med 2-komplementet i stället!


Subtraktion (BV: sida 265)

  

$$\begin{array}{r} (-5) \\ - (+2) \\ \hline (-7) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011 \\ - 0010 \\ \hline \end{array}$$

????

 


$$\begin{array}{r} \underline{1} \underline{1} \underline{1} \\ 1011 \\ + 1110 \\ \hline \end{array}$$

1 1001


Carry-biten kan ignoreras!

Subtraktion (BV: sida 265)

 

$$\begin{array}{r}
 - \begin{array}{l} (+5) \\ (-2) \end{array} \\
 \hline
 (+7)
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1011 \\
 - 1110 \\
 \hline
 ?????
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{array}{r}
 0101 \\
 + 0010 \\
 \hline
 0111
 \end{array}$$

Subtraktion (BV: sida 265)

 


$$\begin{array}{r}
 (-5) \\
 - \quad (-2) \\
 \hline
 (-3)
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1011 \\
 - \quad 1110 \\
 \hline
 \text{????}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \xrightarrow{\text{teal arrow}} \\
 \begin{array}{r}
 + \quad \overset{1}{\overline{1011}} \\
 \quad \quad 0010 \\
 \hline
 1101
 \end{array}
 \end{array}$$

2-komplement sammanfattning

- **Område:** -2^{N-1} upp till $2^{N-1} - 1$
- **Negation:** Invertera varje bit (det boolska komplementet), addera sedan 1.
- **Expansion av bit-längd:** Lägg till ytterligare bit positioner till vänster om teckenbiten, med samma värde som teckenbiten.
- **Overflow-regeln:** Om två nummer med samma tecken adderas, så har det blivit overflow om resultatet har ett motsatt tecken.
- **Subtraherings-regeln:** För att subtrahera B från A, ta två-komplementet av B och addera till A.

 Alternativt sätt att detektera overflow (BV: sida 271)




$$\begin{array}{r} (+7) \\ + (+2) \\ \hline (-7) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} c_4=0 \quad c_3=1 \\ \underline{0} \quad \underline{11} \\ \quad \underline{0111} \\ + \quad 0010 \\ \hline 1001 \end{array}$$

Overflow eftersom c_4 och c_3 är olika!

 Alternativt sätt att detektera overflow (BV: sida 271)





$$\begin{array}{r} (-7) \\ + (+2) \\ \hline (-5) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} c_4=0 \quad c_3=0 \\ \quad \underline{0} \quad \underline{0} \\ \quad 1001 \\ + \quad 0010 \\ \hline 1011 \end{array}$$

Inte **Overflow** eftersom c_4 och c_3 är lika!

  Alternativt sätt att detektera overflow (BV: sida 271)





$$\begin{array}{r} (+7) \\ + (-2) \\ \hline (+5) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} c_4=1 \quad c_3=1 \\ \underline{1} \quad \underline{11} \\ \quad \underline{0111} \\ + \quad 1110 \\ \hline \quad \quad \quad \textcolor{red}{1} \quad 0101 \end{array}$$

Carry-biten kan ignoreras!

Inte **Overflow** eftersom c_4 och c_3 är lika!

  Alternativt sätt att detektera overflow (BV: sida 271)




$$\begin{array}{r} (-7) \\ + (-2) \\ \hline (+7) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} c_4=1 \quad c_3=0 \\ \underline{1} \quad \underline{0} \\ 1001 \\ + 1110 \\ \hline 1 \quad 0111 \end{array}$$

Carry-biten kan ignoreras!

Overflow eftersom c_4 och c_3 är olika!

Logik för att detektera overflow

 

*XOR testar
”olikhet”*

För 4-bit-tal

Overflow om c_3 och c_4 är *olika*

Annars är det inte overflow

$$\text{Overflow} = c_3 \bar{c}_4 + \bar{c}_3 c_4 = c_3 \oplus c_4$$

För n -bit-tal

$$\text{Overflow} = c_{n-1} \oplus c_n$$

En Snabbfråga ...

Talet +5 representeras med 0101 om vi använder 4 bitar.

Vilket tal motsvarar -5 om vi använder 8 bitars två-komplement representation?

a: 1111 1011


b: 1111 1010

c: 1000 0101




Hårdvara för aritmetik

Halv-adderaren (Half adder)

 

a	b	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 


a \ b	0	1
0	0	0
1	0	1


$$c = a \cdot b$$

a \ b	0	1
0	0	1
1	1	0



$$s = a \oplus b$$

 

Hel-adderaren (Full adder)

 

a	b	c_{in}	c_{ut}	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

  

c_{in}	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$s = a \oplus b \oplus c_{in}$$

ab	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$c_{ut} = ab + c_{in}a + c_{in}b$$


Summafunktionen?

c_{in} \	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0


$s = a \oplus b \oplus c_{in}$

Summa = Udda paritet

 Heladderarens summafunktion är den "udda"-paritetsfunktionen. Detta är XOR-funktionens naturliga utökning för fler variabler än två. **Udda paritet** är när antalet 1:or på ingångarna är ett udda tal.




Carryfunktionen?

 


	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

 - **Majoritetsfunktionen.** Utgången antar det som är flest 1/0 på ingångarna.



Hel-adderaren med två $\frac{1}{2}$ -adderare

 
Vi kan även konstruera en hel-adderare mha två halv-adderare och en OR-grind



Dekomposition innebär att man ser kretsen som sammansatt av byggblock. Med hjälp av sådana kända byggblock kan man sedan bygga helt nya system **Komposition**.

Hel-adderaren $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

a	b	c_{in}	c_{ut}	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

$c_{in} \backslash ab$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$a \cdot b$ points to the cell (0, 11) which contains 1.

$(a \oplus b) \cdot c_{in}$ points to the cells (1, 01), (1, 11), and (1, 10) which contain 1, 1, and 1 respectively.

$c_{ut} = (a \oplus b) \cdot c_{in} + a \cdot b$

$c_{in} \backslash ab$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$s = a \oplus b \oplus c_{in}$

Man kan använda $(a \oplus b)$ till både s och c_{ut} !

$$s = (a \oplus b) \oplus c_{in}$$

$$c_{ut} = (a \oplus b) \cdot c_{in} + a \cdot b$$

Populär tatuering?




Tatueringar är för evigt! Tyvärr är detta inte den ”bästa” adderarkretsen, inte om man vill ha snabba datorer. Spännande fortsättning om adderarkretsar följer ...

(Paritetsfunktionen – trevägs ljuskontroll)

c_{in} \	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$s = a \oplus b \oplus c_{in}$

Udda paritet.

 


Trevägs ljuskontroll - *revisited*


Brown/Vranesic: 2.8.1

Antag att vi behöver kunna tända/släcka vardagsrummet från tre olika ställen. Lösningen är paritetsfunktionen.

Paritetsfunktionen

 



XOR eller NAND?

 

*Den tidigare lösningen
baserades på NAND-grindar.*

*XOR-grindar blir mycket
effektivare än NAND grindar!*




x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

  


		f			
x_1	x_2 x_3	00	01	11	10
0		0	1	0	1
1		1	0	1	0

Enklare med XOR-grindar

Med XOR-grindar:

   

(Med NAND-grindar:)

 


(Paritetscheck)

*Med paritetsfunktioner
kan man kontrollera om
data blivit stört eller ej.*

Störning!

*Data som överförs har
alltid jämn paritet!*

*LARM!
En bit ändrad!
Data har störts!*

 

Data - original


*Paritetsbit
läggs till*

*Paritetscheck
kontrollerar
om udda
antal "1:or"
Data – ev fel*

Mer **komposition**



- Komposition kan även användas för att konstruera n -bit-adderare
- Man behöver n hel-adderare för att konstruera en n -bit-adderare (eller $2 \cdot n$ halvadderare)

Ripple-Carry Adder (RCA)

 

$$\begin{array}{r} \frac{C_{ut1}}{b_1} + \frac{C_{ut0}}{b_0} \\ \hline \frac{C_{in1}}{a_1} + \frac{C_{in0}}{a_0} \\ \hline \frac{C_{out1}}{s_1} + \frac{C_{out0}}{s_0} \end{array}$$


Ripple-Carry Adderare (RCA)

  


A_{FA} area för en Fulladder
 t_{FA} fördröjning genom en Fulladder

- Tidsfördröjning från c_{in0} till c_{outn-1} blir hela $n \cdot t_{FA}$
- Totala arean blir $n \cdot A_{FA}$

Ripple-Carry Adder (RCA)

 

Ripple effect = efterdyningar

 

You Tube


Marble adding machine

Matthiaswandel




**Carry måste "rippa"
igenom hela adderaren!**

Heladderarens Carry-funktion

 

XOR med NAND

 

$$\begin{aligned} a \cdot (\overline{a \cdot b}) + b \cdot (\overline{a \cdot b}) &= \\ &= a \cdot (\bar{a} + \bar{b}) + b \cdot (\bar{a} + \bar{b}) = \\ &= a\bar{b} + \bar{a}b = a \oplus b \end{aligned}$$

Area: $A_{\text{XOR}} = 16 \text{ MOS}$
Delay: $T_{\text{XOR}} = 3T_{\text{NAND}}$

Kan vi konstruera en snabbare adderare?

- Fördröjningen i en ripple-adderare växer proportionellt med antalet bitar
- För 32 bitar kan fördröjningen blir mycket stor

generate- och propagate- funktionerna

Carry-kedjan kan beskrivas med två funktioner:

- **Generate** g_i (carry-out $c_{i+1} = 1$ ifall $g_i = 1$)

$$g_i = x_i y_i$$

- **Propagate** p_i

(carry-out $c_{i+1} = 1$ ifall $c_i = 1$ och $x_i = 1$ eller $y_i = 1$)

$$p_i = x_i + y_i$$

$$c_{i+1} = g_i + p_i c_i$$

Carry-look-ahead funktion

- Carry-bit c_0

$$g_i = x_i y_i$$

$$c_1 = g_0 + p_0 c_0$$

- Carry-bit c_1

$$c_2 = g_1 + p_1 c_1$$

$$= g_1 + p_1 (g_0 + p_0 c_0)$$


$$= g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0$$

Propagate funktionen
från "föregående" bitar
kan genereras parallellt

$$p_i = x_i + y_i$$


Bara två logiknivåer behövs ...

Carry-kedjan i ripple-adderaren

 

Snabbare implementering av Carry-kedjan

Distributiva lagen: $(a+b)c = ac+bc$

 

$$c_1 = g_0 + p_0 c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0$$

Två-nivåers nät

$(n=8)$ och två logiknivåer

$$c_1 = g_0 + p_0 c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0$$

.

.


.

.


**Snabbt, men otympligt med
så många ingångar!**

Ooops!
 
$$\begin{aligned} c_8 = & g_7 + p_7 g_6 + p_7 p_6 g_5 + p_7 p_6 p_5 g_4 + p_7 p_6 p_5 p_4 g_3 + \\ & + p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 g_2 + p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 p_2 g_1 + \\ & + p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 p_2 p_1 g_0 + p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 p_2 p_1 p_0 c_0 \end{aligned}$$




Carry-lookahead adder (CLA)

 

$$c_{i+1} = g_i + p_i c_i \quad g_i = a_i b_i \quad p_i = a_i \oplus b_i$$

Hierarkisk expansion (BV sid 277)

 

Hierarkisk expansion


Andra nivåns Carry-bitar

$$C_8 = G_0 + P_0 c_0$$

$$C_{16} = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 c_0$$

$$C_{24} = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 c_0$$
 
$$C_{32} = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + \boxed{P_3 P_2 P_1 P_0 c_0}$$



etc.


Fler grindsteg i följd, men grindar med färre ingångar kan användas.

Carry-Select-Adder (CSA)

Idé

- Man delar upp en adderare i *två steg* med samma antal bitar
- För att snabba upp processen så räknar man ut resultatet av det andra steget i förväg för två fall
 - Carry-in = 0
 - Carry-in = 1
- När beräkningen av carry-biten är klar för det första steget, så väljer man resultatet av det andra steget beroende på carry-bitens värde!

8-bit Carry-Select-Adder

 

Jämförelse

- Ripple-Carry Adder

$$T(n) = n * 2.5 * T_{\text{NAND}}, \quad A = n * 12.5 T_{\text{NAND}} + T_{\text{XOR}}$$

$$T(4) = 14 T_{\text{NAND}}, \quad A(4) = 50 A_{\text{NAND}}$$

- Carry-Lookahead Adder (4bits)

$$T(4) = \sim 8 T_{\text{NAND}}, \quad A(4) = 43 A_{\text{NAND}} + 4 * 4 * A_{\text{NAND}} = \sim 60 A_{\text{NAND}}$$

- Carry-Select Adder (8 bits)

$$T(8) = \sim (8+4) T_{\text{NAND}}, \quad A(8) = \sim (120+20) A_{\text{NAND}}$$

Vilken är den bästa adderaren?

Det finns inget entydigt svar!

- Ripple-adderaren tar *minst plats* men är *långsam*
- Carry-lookahead-adderaren tar *mycket plats* men är *snabb*
- Carry-select-adderaren är en *kompromiss*

Man måste göra en *trade-off* mellan area och speed


Subtraktion

Subtraktion kan göras genom addition med två komplementet



Invertera alla bitar av den andra operanden

Addera 1

Add/sub-enheten

 

Arithmetic Logic Unit (ALU)

  


Processorer
brukar alltid ha
en ALU, inte
bara en adderare.

$\bar{A/L}$	f ₁	f ₀	Funktion
0	0	0	$x+y$
0	0	1	$x+y+c_{in}$
0	1	0	$x-y$
0	1	1	$x-y-\bar{c}_{in}$
1	0	0	$x \text{ or } y$
1	0	1	$x \text{ and } y$
1	1	0	$x \text{ xor } y$
1	1	1	$\text{inv } x$

Komparator

 Komparatorn implementeras som subtraktionskrets



?

V
(overflow)

?


N
(negative)

?

Z
(zero)

Komparator

 Komparatorn implementeras som subtraktionskrets



Sammanfattning

Addition och subtraktion av heltal

- Två-komplementet
- Subtraktion av ett tal implementeras som addition med dess två-komplement

Trade-Off: Area mot Speed

Olika Adder-strukturer

- Ripple-Carry Adder (RCA)
- Carry-Lookahead Adder (CLA)
- Carry-Select Adder (CSA)

