

Spänningsaggregatet

VOLTAGE

ratt för att ställa in
konstant spänning
Grov och
fininställningsratt




Knappar för att
välja visning av
spänning eller
ström

Voltage/Amps

C.V. Continuous
Voltage. Lysdiod som
indikerar att aggregatet
arbetar som
spänningsgenerator.

+ och - pol

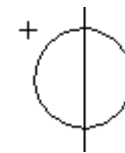(GND är för att ansluta plåthöljet till +/- för att undertrycka störningar).




Spänningsaggregatet

CURRENT

ratt för att ställa in
strömbegränsning
Grov och
fininställningsratt

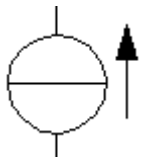C.C. Continuous Current.
Lysdiod som indikerar att
aggregatet arbetar som
strömgenerator.





För att ställa in
strömbegränsningen
visar man Amps
och kortsluter
spänningspolerna.

Den inställda
strömmen blir då
den högsta ström
som kan
förekomma.




Emk och strömgenerator

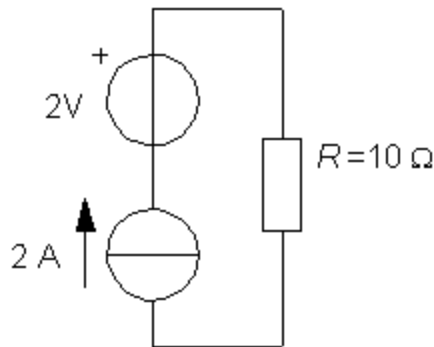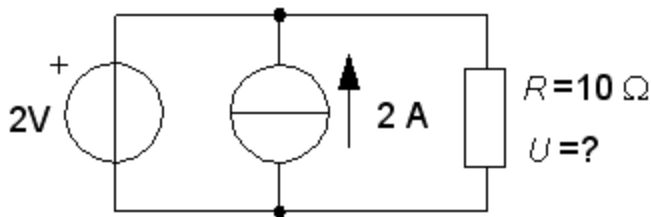Vilket värde får U i dessa idealiserade och vanligtvis verklighetsfrämmande kretsar.







Emk och strömgenerator

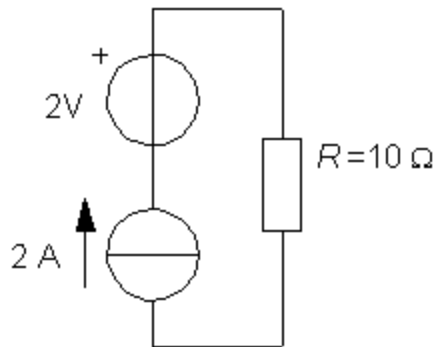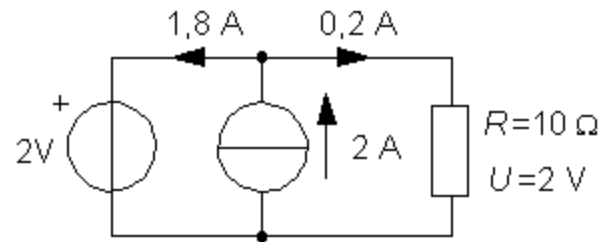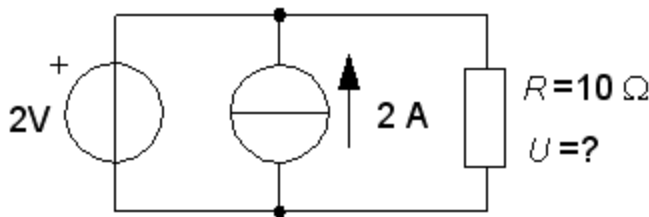Vilket värde får U i dessa idealiserade och vanligtvis verklighetsfrämmande kretsar.





Emk och strömgenerator

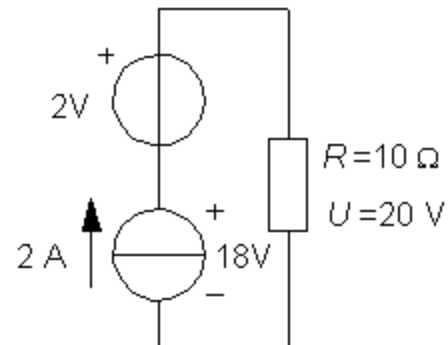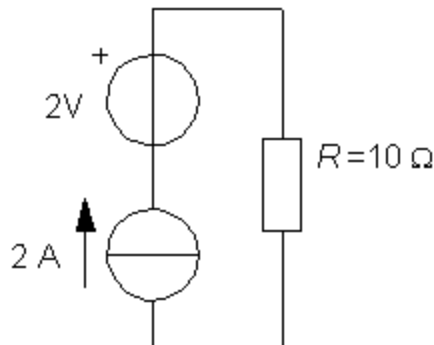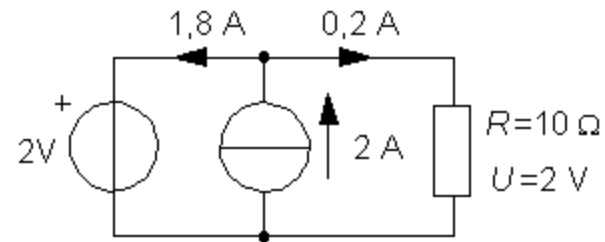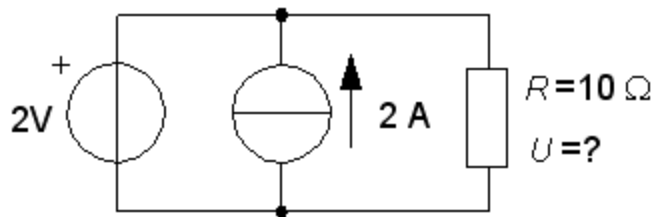
Vilket värde får U i dessa idealiserade och vanligtvis verklighetsfrämmande kretsar.



Förenkla ...

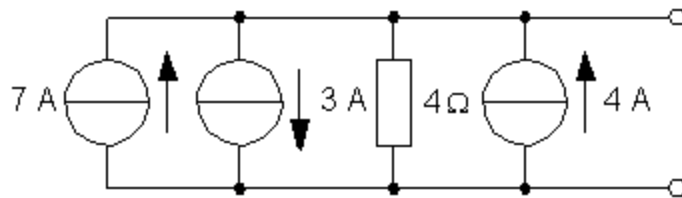
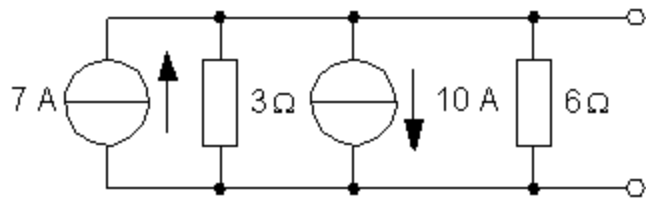


Förenkla ...

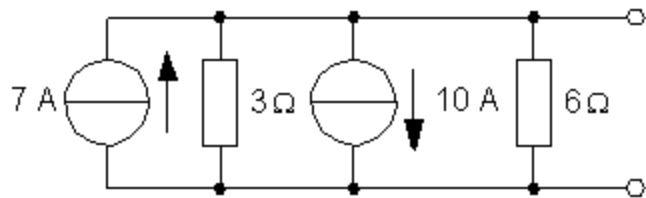


$$7 - 10 = -3$$

$$\frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = 2$$


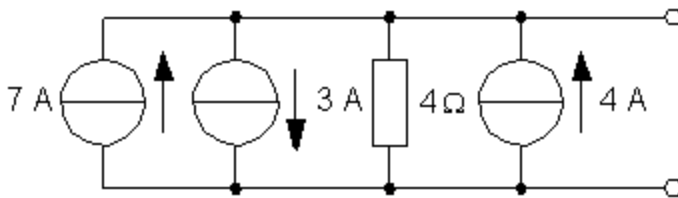
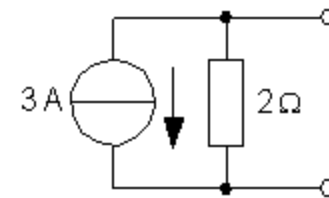


Förenkla ...

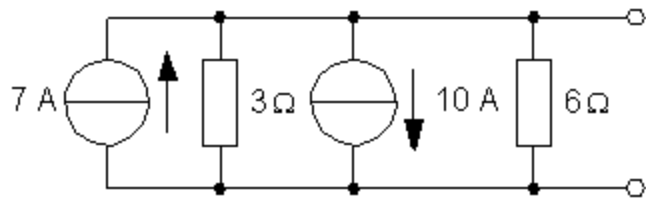


$$7 - 10 = -3$$

$$\frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = 2$$

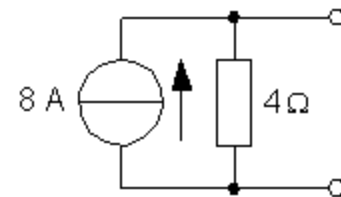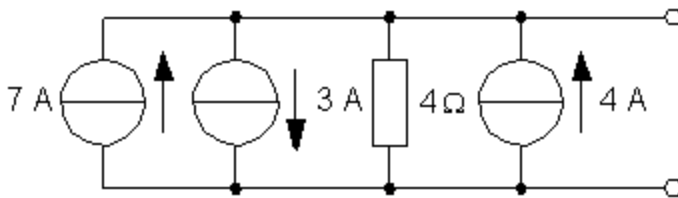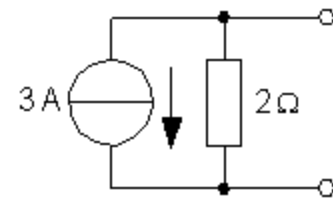


Tvåpolssatsen steg för steg ...

(9.3) Elektronikprefix [V] [k Ω] [mA]

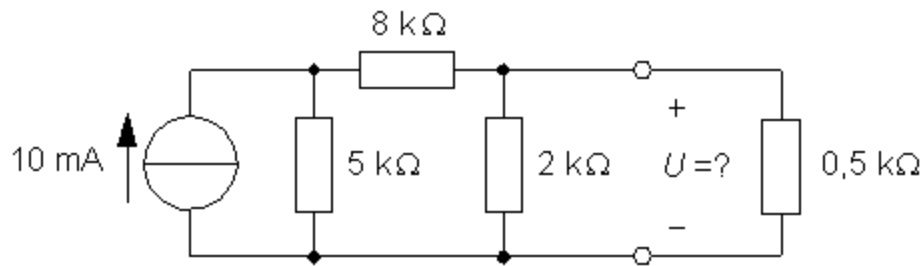


Tvåpolssatsen steg för steg ...

(9.3) Elektronikprefix [V] [k Ω] [mA]

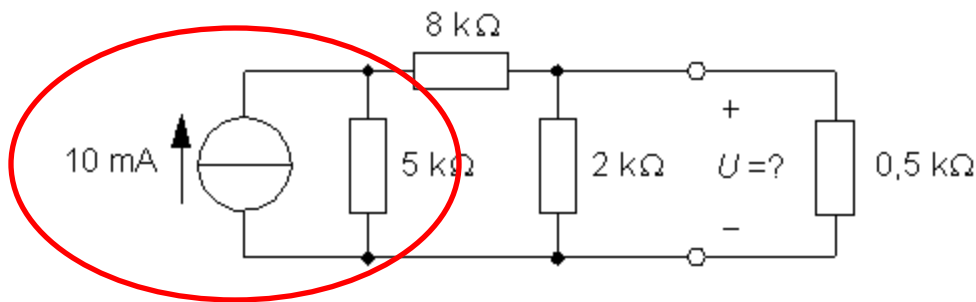


$$10 \cdot 5 = 50$$


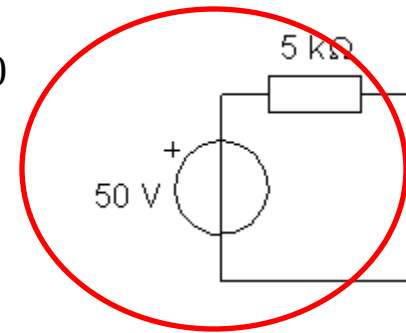


Tvåpolssatsen steg för steg ...

(9.3) Elektronikprefix [V] [k Ω] [mA]

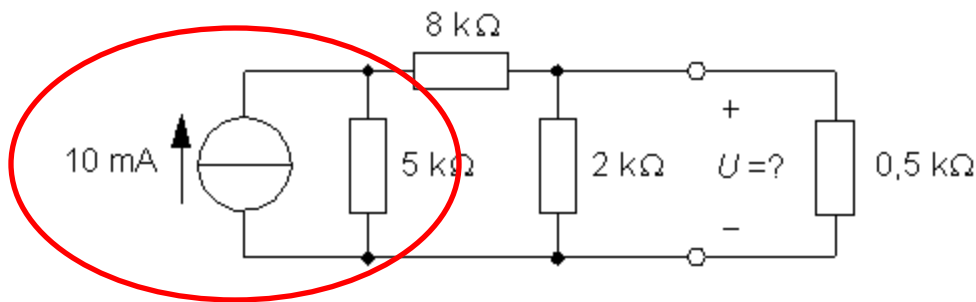


$$10 \cdot 5 = 50$$

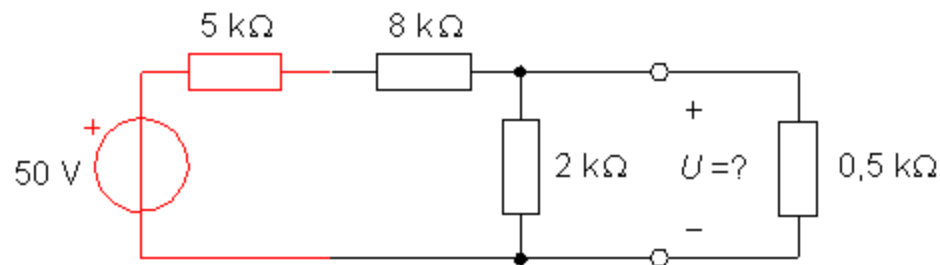
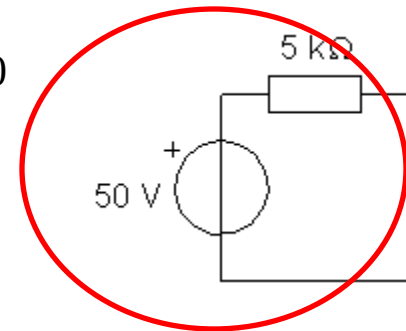


Tvåpolssatsen steg för steg ...

(9.3) Elektronikprefix [V] [kΩ] [mA]

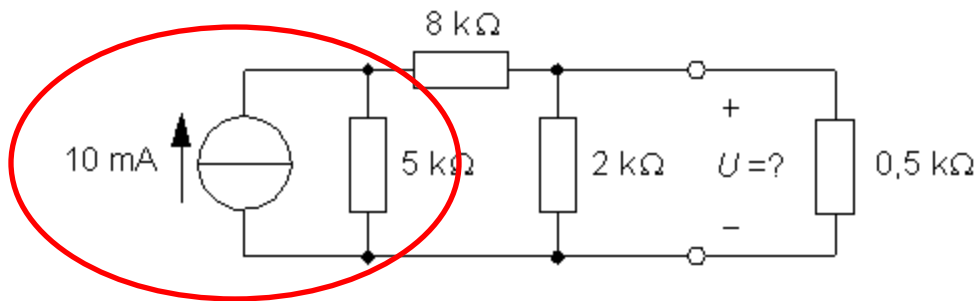


$$10 \cdot 5 = 50$$

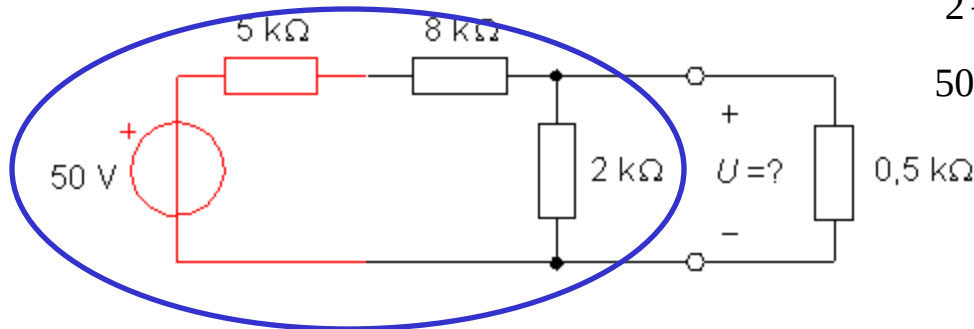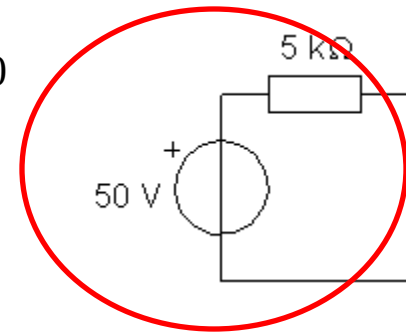


$$\frac{2 \cdot (5 + 8)}{2 + 5 + 8} = 1,73$$

$$50 \cdot \frac{2}{2 + 5 + 8} = 6,67$$

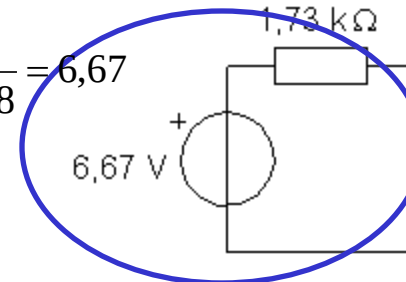


Till sist ...

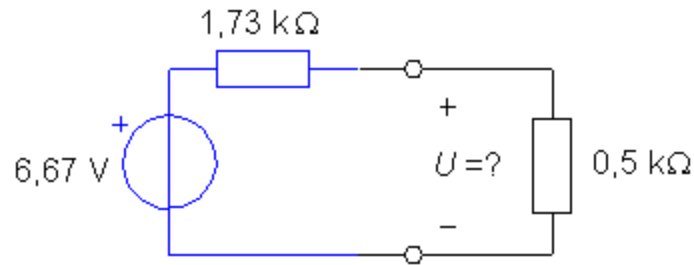

Spänningsdelningslagen:


$$U = 6,67 \cdot \frac{0,5}{0,5 + 1,73} = 1,49 \text{ V}$$

(Wheatstonebryggans tvåpolsekvivalent)

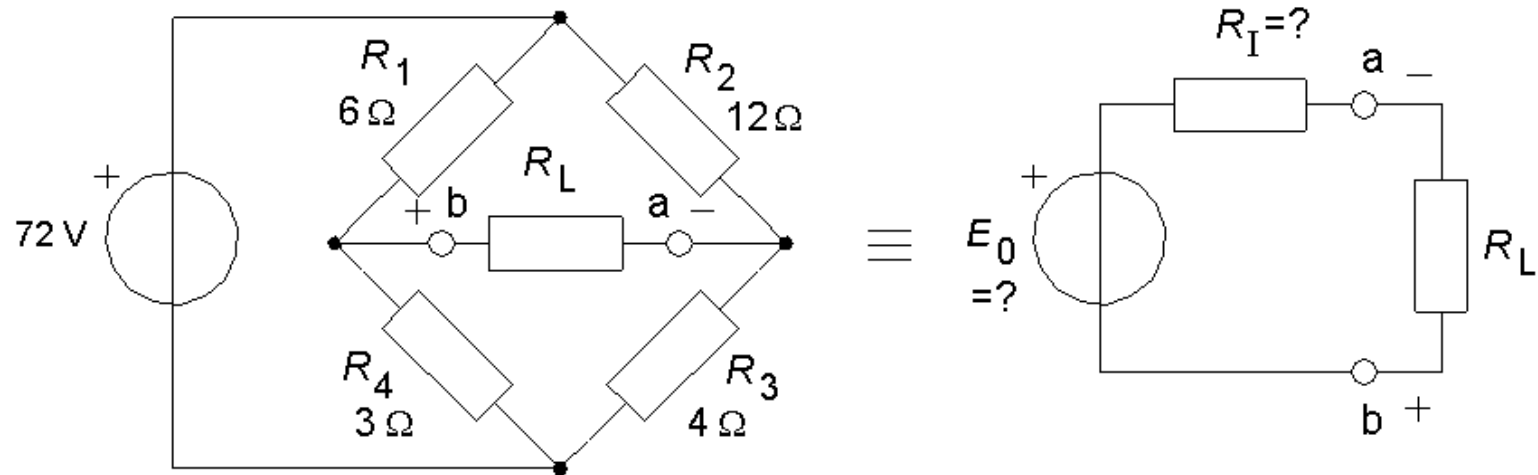


Bestäm Wheatstonebryggans tvåpolsekvivalent.

(Bestäm R_I)

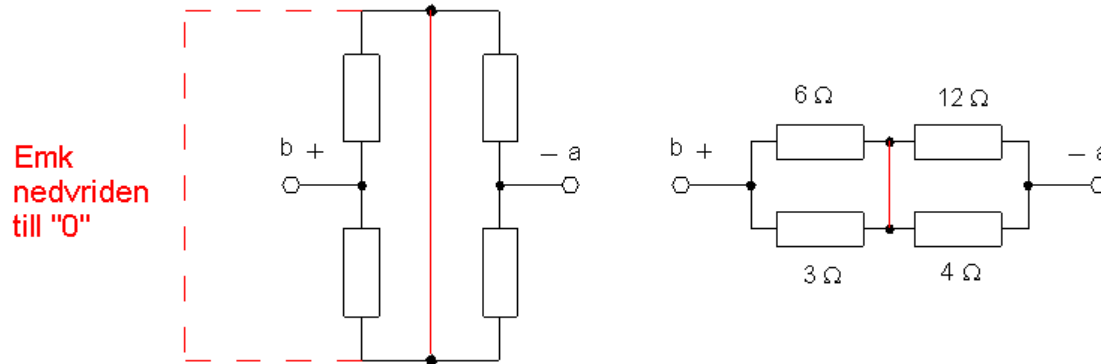

$$R_I = \frac{6 \cdot 3}{6 + 3} + \frac{12 \cdot 4}{12 + 4} = 5 \Omega$$

(Bestäm E_0)

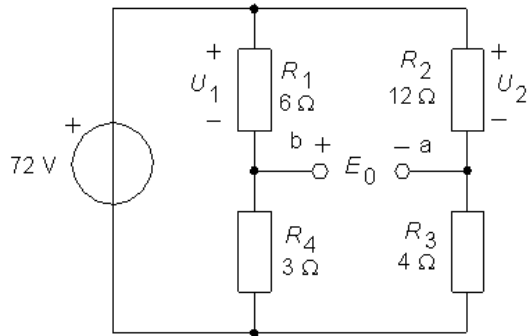


$$U_1 = 72 \cdot \frac{6}{6+3} = 48$$

$$U_2 = 72 \cdot \frac{12}{12+4} = 54$$

$$E_0 = 54 - 48 = 6\text{ V}$$

(Bestäm E_0)

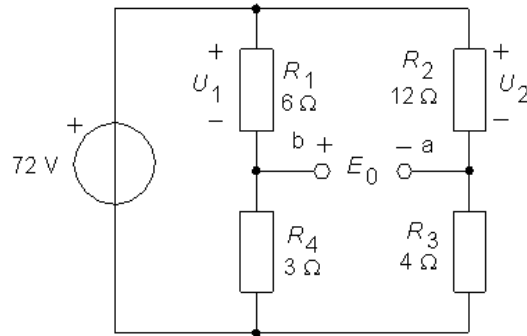


$$U_1 = 72 \cdot \frac{6}{6+3} = 48$$


$$U_2 = 72 \cdot \frac{12}{12+4} = 54$$

$$E_0 = 54 - 48 = 6 \text{ V}$$


Klart!

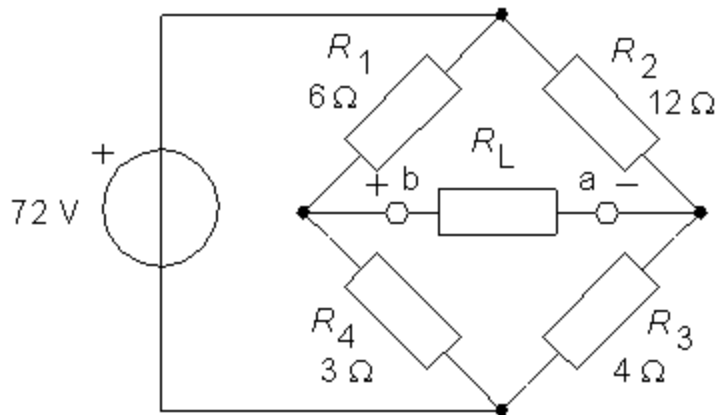


$\equiv$

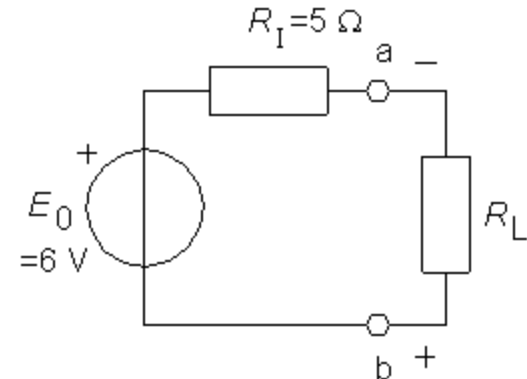


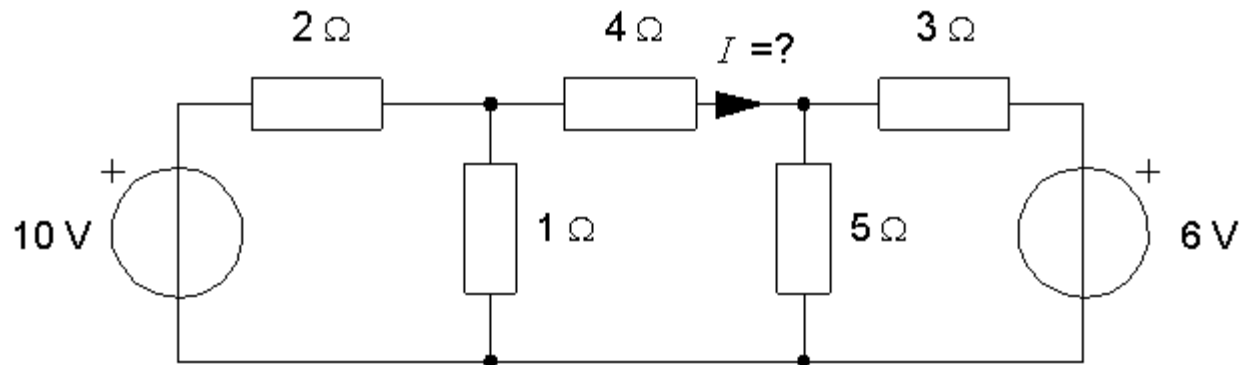
Tvåpolssatsen (i stället för maskanalys)!



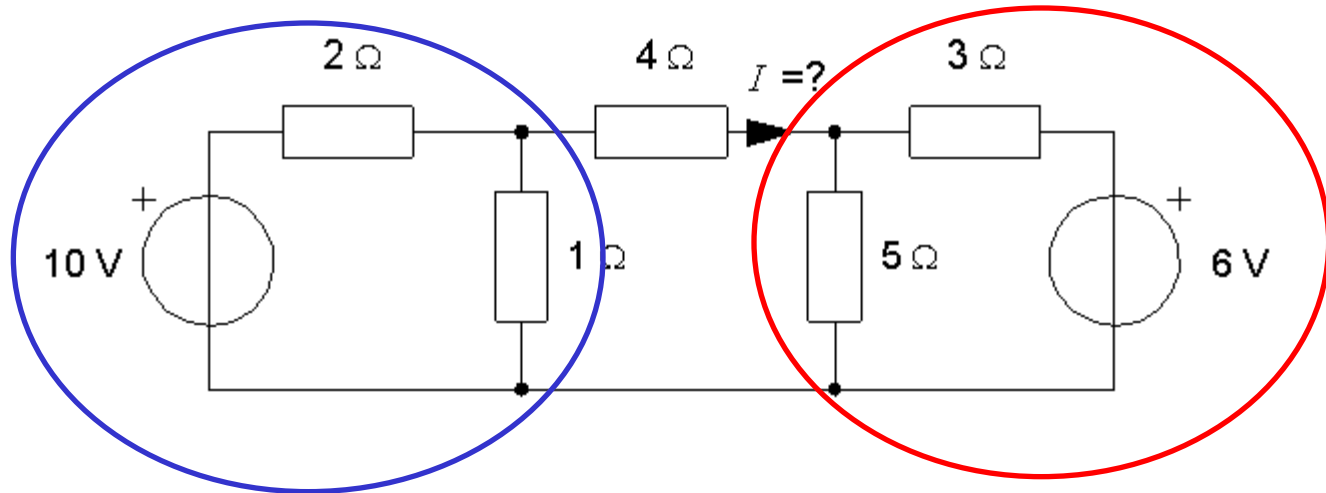
Tvåpolssatsen (i stället för maskanalys)!



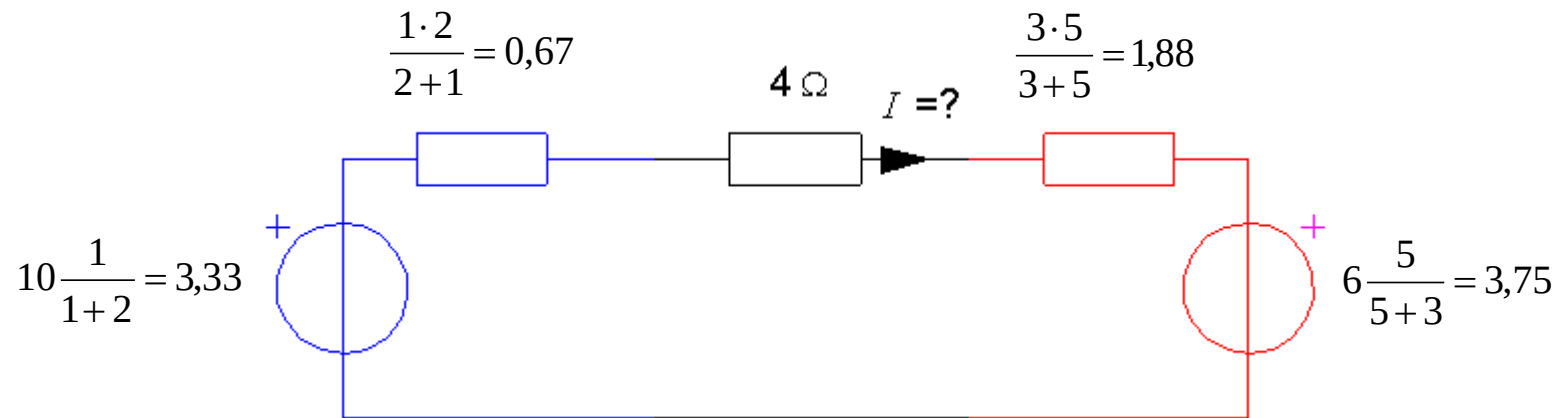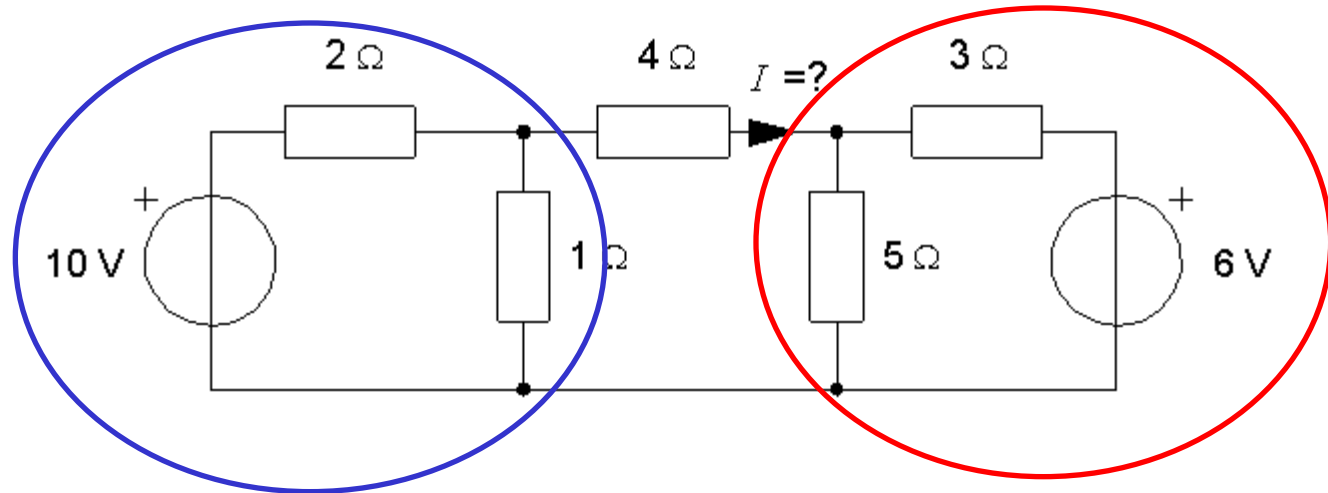
Tvåpolssatsen (i stället för maskanalys)!



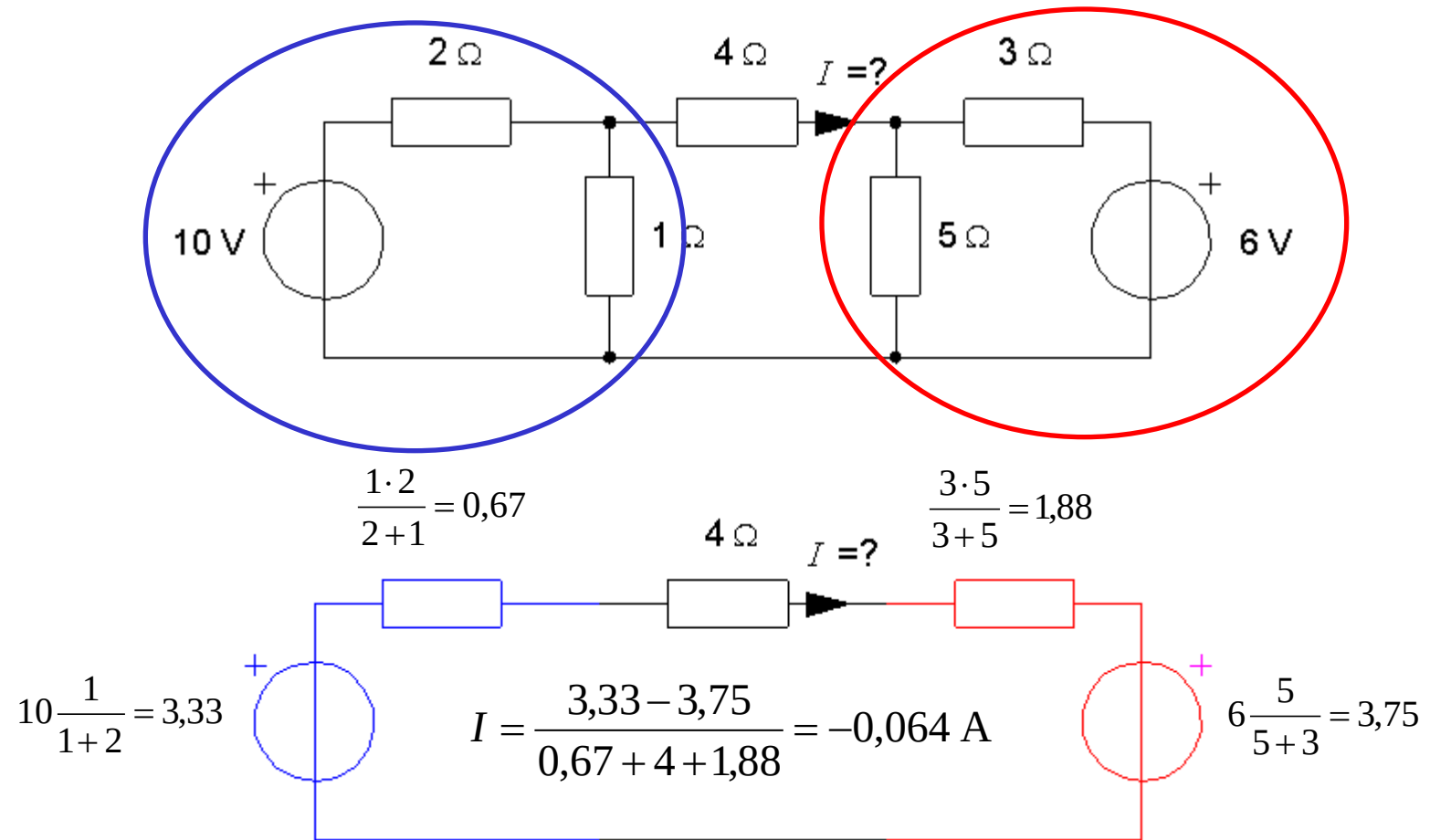Tvåpolssatsen (i stället för maskanalys)!




Nodanalys

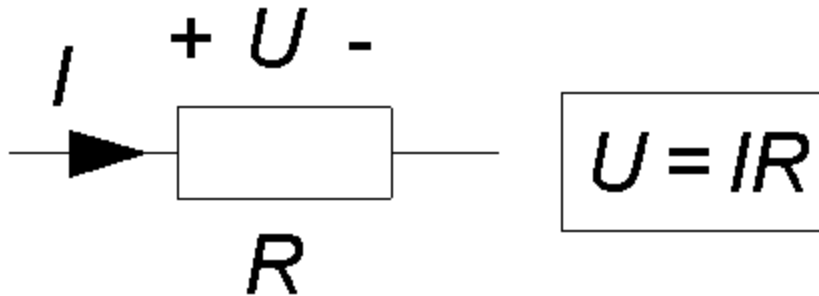

OHM's lag

Nodanalys

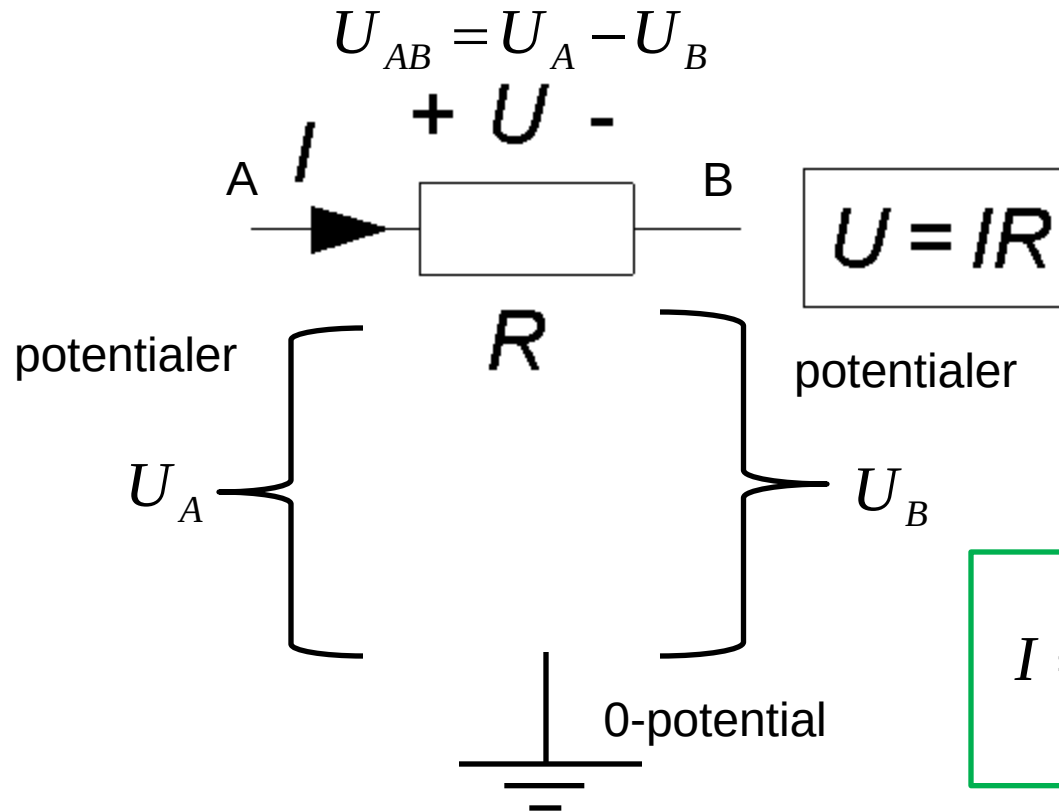

Ex. strömgenerator vid nodanalys

(8.2)


$$-I_1 - I_2 + 1 = 0 \quad I_1 + I_2 = 1$$

$$I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{U}{12}$$

$$I_1 = \frac{U - E}{R_1} = \frac{U - 24}{6}$$

$$1 = \frac{U}{12} + \frac{U - 24}{6} = \frac{2 \cdot U - 48 + U}{12} \quad \Leftrightarrow \quad 12 = 3 \cdot U - 48$$

$$U = 20 \text{ V}$$

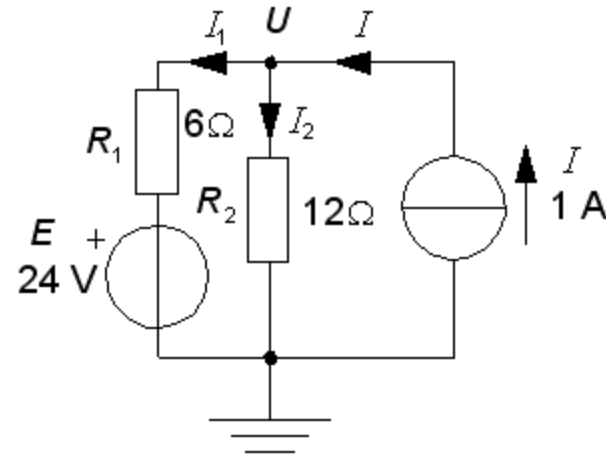


Ex. nodanalys - strömmarna

$$I_2 = \frac{20}{12} = 1,67$$


$$I_1 = \frac{20 - 24}{6} = -0,67$$
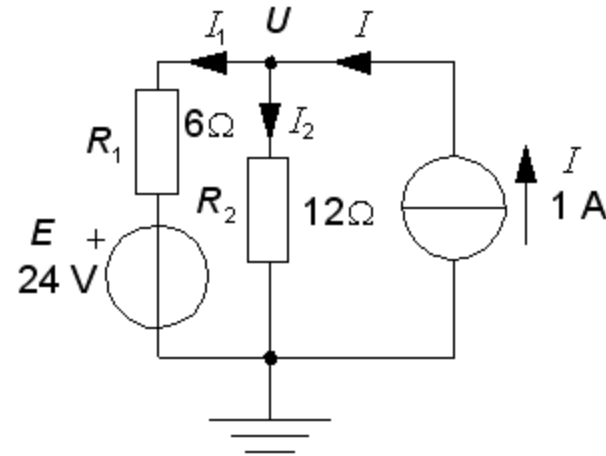
$$I_1 + I_2 = 1 \Rightarrow -0,67 + 1,67 = 1$$





Tips & Tricks

- U, I Series connected


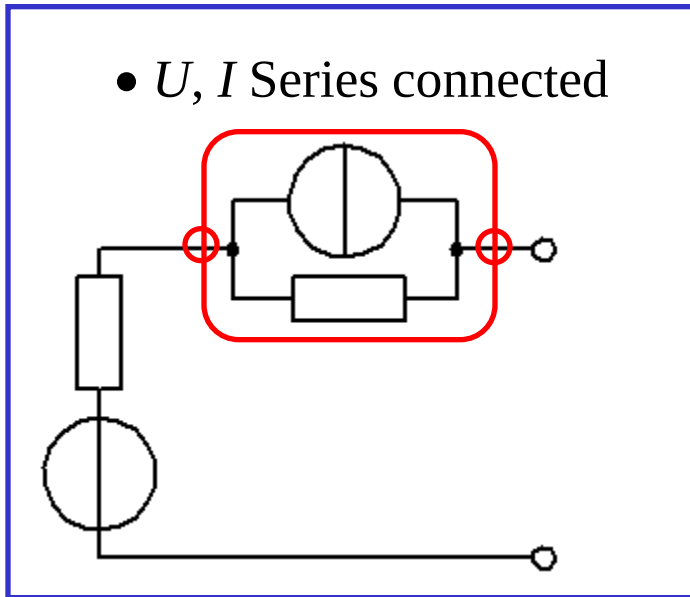


Transform to voltage source!

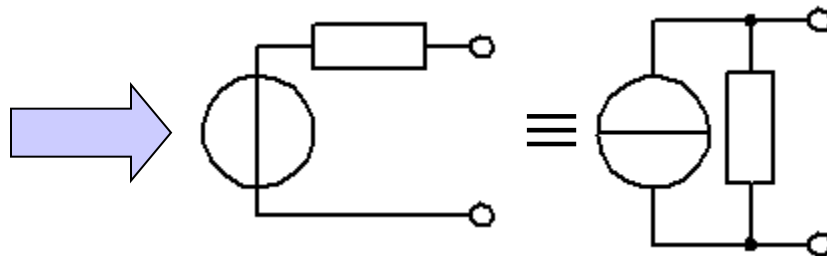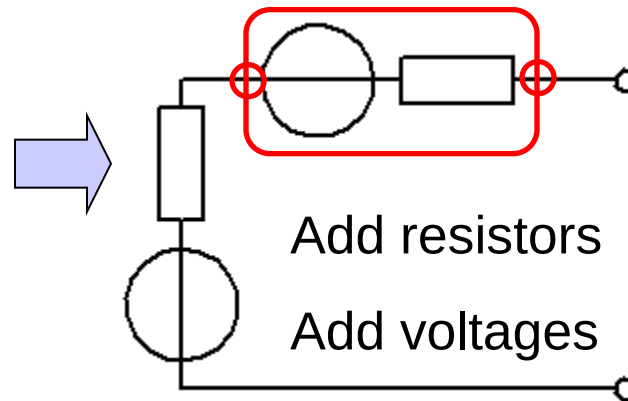


Tips & Tricks

- U, I Parallel connected

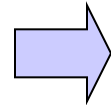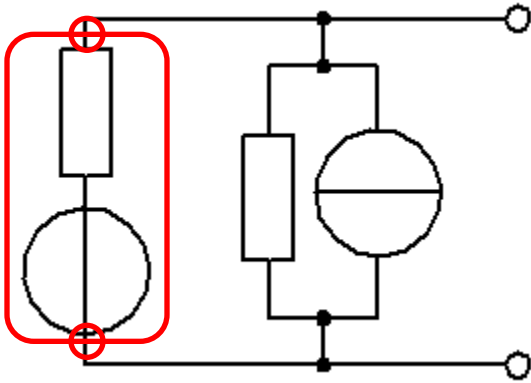

Transform to current source!

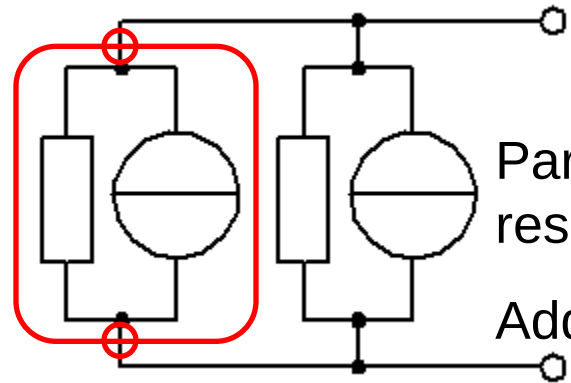

Parallel resistors

Add currents

