 


Digital Design IE1204

F10 Tillståndsautomater del II

william@kth.se

IE1204 Digital Design



*Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat!
Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt!*

Detta har hänt i kursen ...

Decimala, hexadecimala, oktala och binära talsystemen

AND OR NOT EXOR EXNOR Sanningstabell, mintermer Maxtermer PS-form

Booles algebra SP-form deMorgans lag Bubbelgrindar Fullständig logik

NAND NOR CMOS grindar, standardkretsar Minimering med Karnaugh-diagram 2, 3, 4, 5, 6 variabler

Registeraritmetik tvåkomplementrepresentation av binära tal

Additionskretsar Multiplikationskrets Divisionskrets

Multiplexorer och Shannon dekomposition Dekoder/Demultiplexor Enkoder

Prioritetsenkoder Kodomvandlare


VHDL introduktion

Vippor och Låskretsar SR-latch D-latch D-vippa JK-vippa T-vippa Räknare

Skiftregister Vippor i VHDL


Moore-automat Mealy-automat Tillståndskod

Sekvensnät

 

Som Du kommer ihåg ...

Samma insignal
kan ge olika utsignal

 


Designmetodik

Grundläggande designmetodik för tillståndsmaskiner.

1. Analysera specifikationen för kretsen
2. Skapa tillståndsdigram
3. Ställ upp tillståndstabellen
4. Minimera tillståndstabellen
5. Tilldela koder för tillstånden
6. Välj typ av vippor
7. Realisera kretsen mha Karnaugh-diagram.


Moore-automat

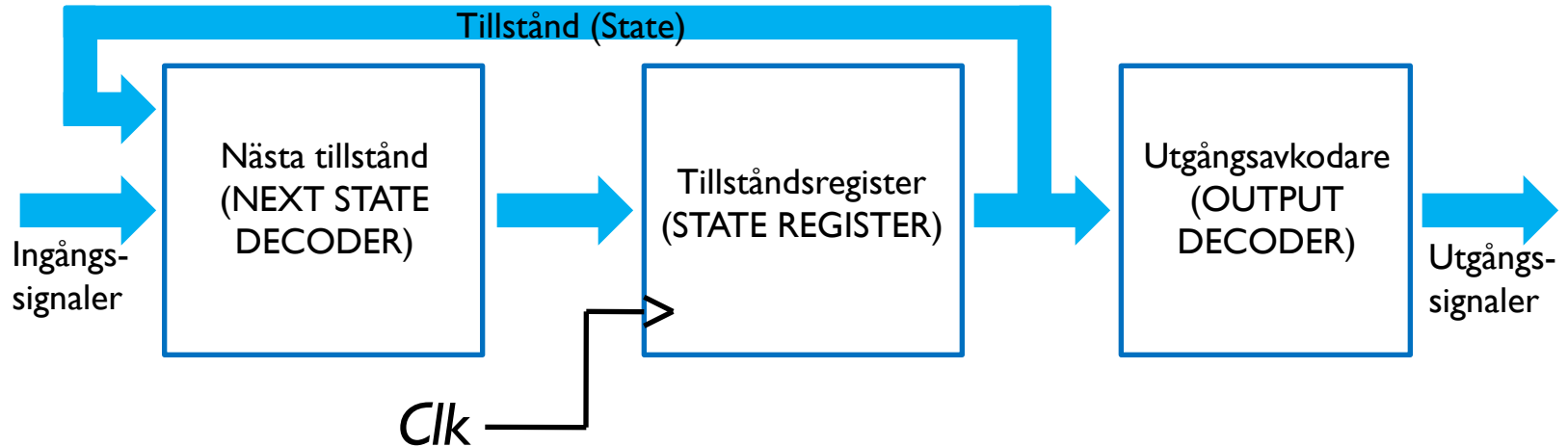

För Moore-automaten beror utsignalerna på det inre tillståndet.


Moore: input och output

 Tillståndet (State) ändras
här (på klockflanken)



Output syns *efter* att tillståndet (state) har ändrats


Mealy-automat

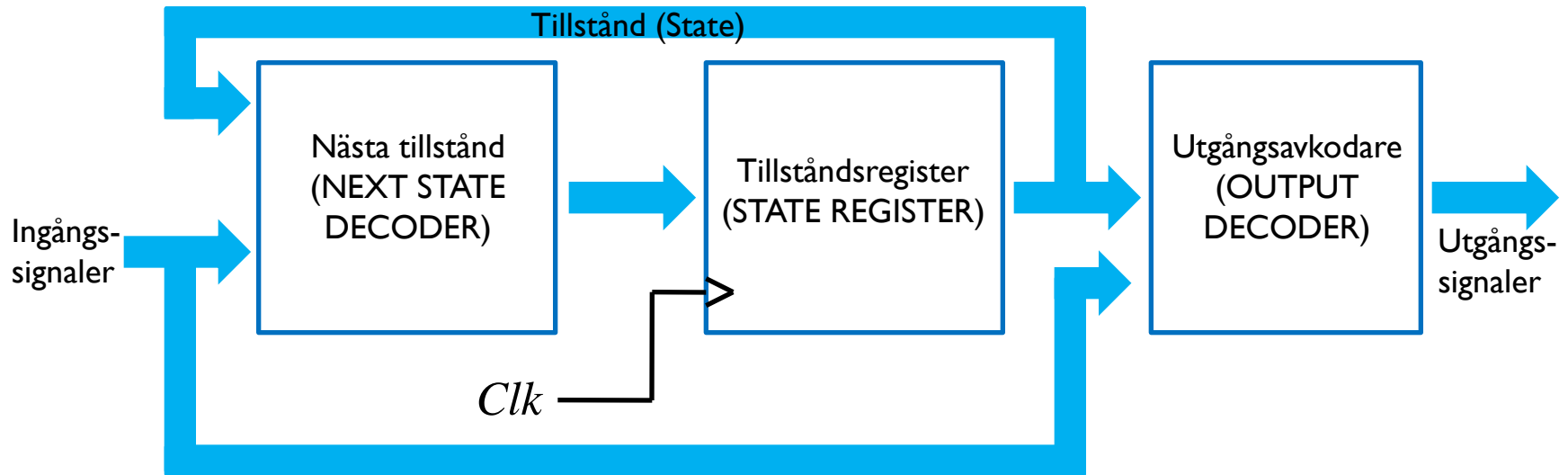

I en **Mealy**-Automat beror utgångssignalerna både på nuvarande tillstånd *och* ingångarna

Mealy: input och output

 Tillståndet (State) ändras
här (på klockflanken)



Output syns *direkt efter* att input har ändrats

Överblivna tillstånd?

- Ibland får man några states *över* när man väljer kod.

(Totala antalet states är alltid potenser av 2)


- Överblivna states måste tas om hand så att inte statemaskinen låser sig vid uppstart

Ett annat sätt är att man alltid (tex. automatiskt) gör RESET vid uppstart.

(RESET-generator chip)



 Matnings-
spänning ”på”
ger **RESET** i
200 ms




Om matnings-
spänningen
får problem,
eller sjunker
under viss
nivå, så blir
det **RESET**

Bättre än att behöva skaffa extra skydd, är att designa förebyggande och från början ”ta hand om” alla tillstånd ...

Ex. räknare {0,1,2}


3 tillstånd \rightarrow 2 vippor $\rightarrow 2^2 = 4$ tillstånd. Ett tillstånd blir över ...

 **Farlig
övergång
(automaten
låser sig)**



Om maskinen råkar starta i S3 så vill vi att den så snart som möjligt hittar in i sekvensen!

Räknavren som automat

 




Nextstate-funktion

	Nuv. värde	Utsignal	Nästa värde	D-vippa
	$Q_1 Q_0$	f	$Q_1^+ Q_0^+$	$D_1 D_0$
S0	0 0	0	0 1	0 1
S1	0 1	0	1 0	1 0
S2	1 0	1	0 0	0 0
	1 1	-	- - (ej 11)	- -

Vi kan specificera vad som helst här – *utom* att ”stanna kvar (dvs. ej 11)!

Karnaughdiagram

	Nuv. värde	Utsignal	Nästa värde	D-vippa
	Q_1Q_0	f	$Q_1^+Q_0^+$	D_1D_0
S0	0 0	0	0 1	0 1
S1	0 1	0	1 0	1 0
S2	1 0	1	0 0	0 0
	1 1	-	- - (ej 11)	- -

   

$$Q_1^+ = D_1 = Q_0 \quad Q_0^+ = D_0 = \overline{Q_1} \overline{Q_0}$$

$$f = Q_1$$


• OK, 10 *inte* 11!

Minimerad kodad tillståndstabell


Nuv. värde	Utsignal	Nästa värde	D-vippa
Q_1Q_0	f	$Q_1^+Q_0^+$	D_1D_0
0 0	0	0 1	0 1
0 1	0	1 0	1 0
1 0	1	0 0	0 0
1 1	1	1 0 (ej 11)	1 0

**Dvs, det extra tillståndet går in till S2
i huvudsekvensen...**


Räknaren

 

Räknaren

 


Slutgiltigt tillståndsdigram

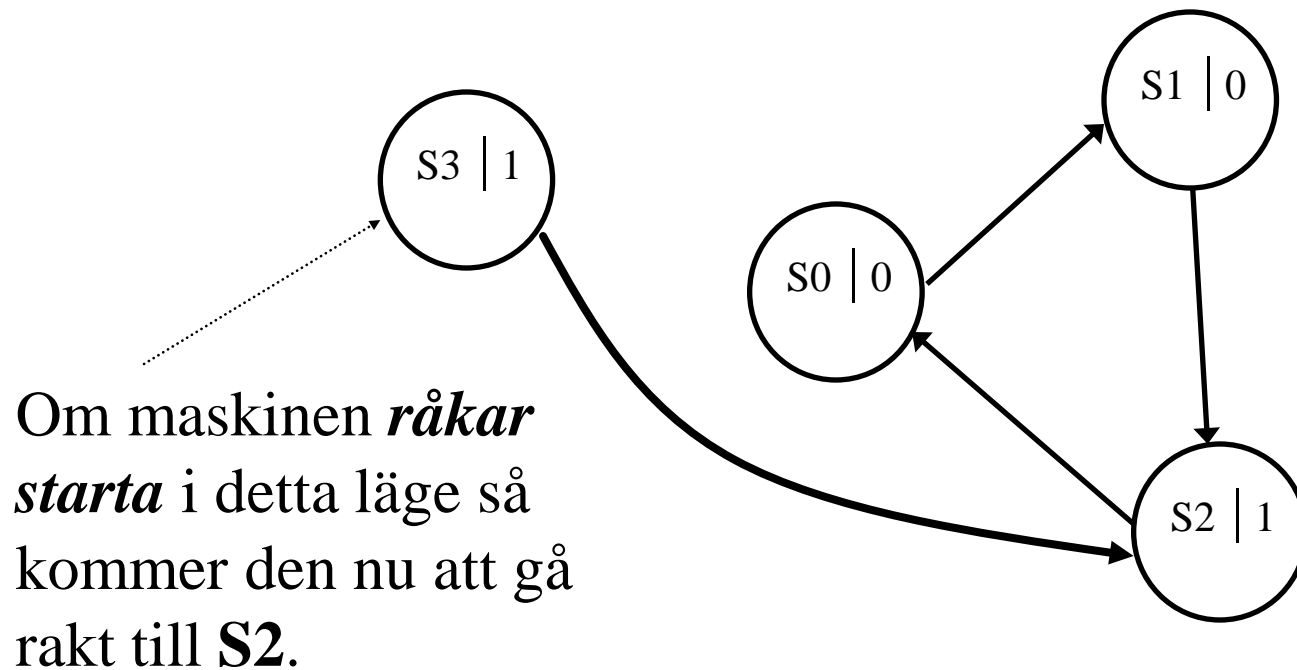

William Sandqvist william@kth.se

Tillståndsminimering

 När man konstruerar komplexa tillståndsmaskiner så kan det lätt hända att det finns **ekvivalenta** och därmed redundanta tillstånd *som kan tas bort* för att få en effektivare implementering.




Minimeringsmetod

- Följande exempel illustrerar en manuell minimeringsmetod
 - syftet är att förklara begreppet tillståndsminimering

- Observera att CAD-syntesverktyg använder andra (effektivare) algoritmer

Ex. Tillståndsminimering

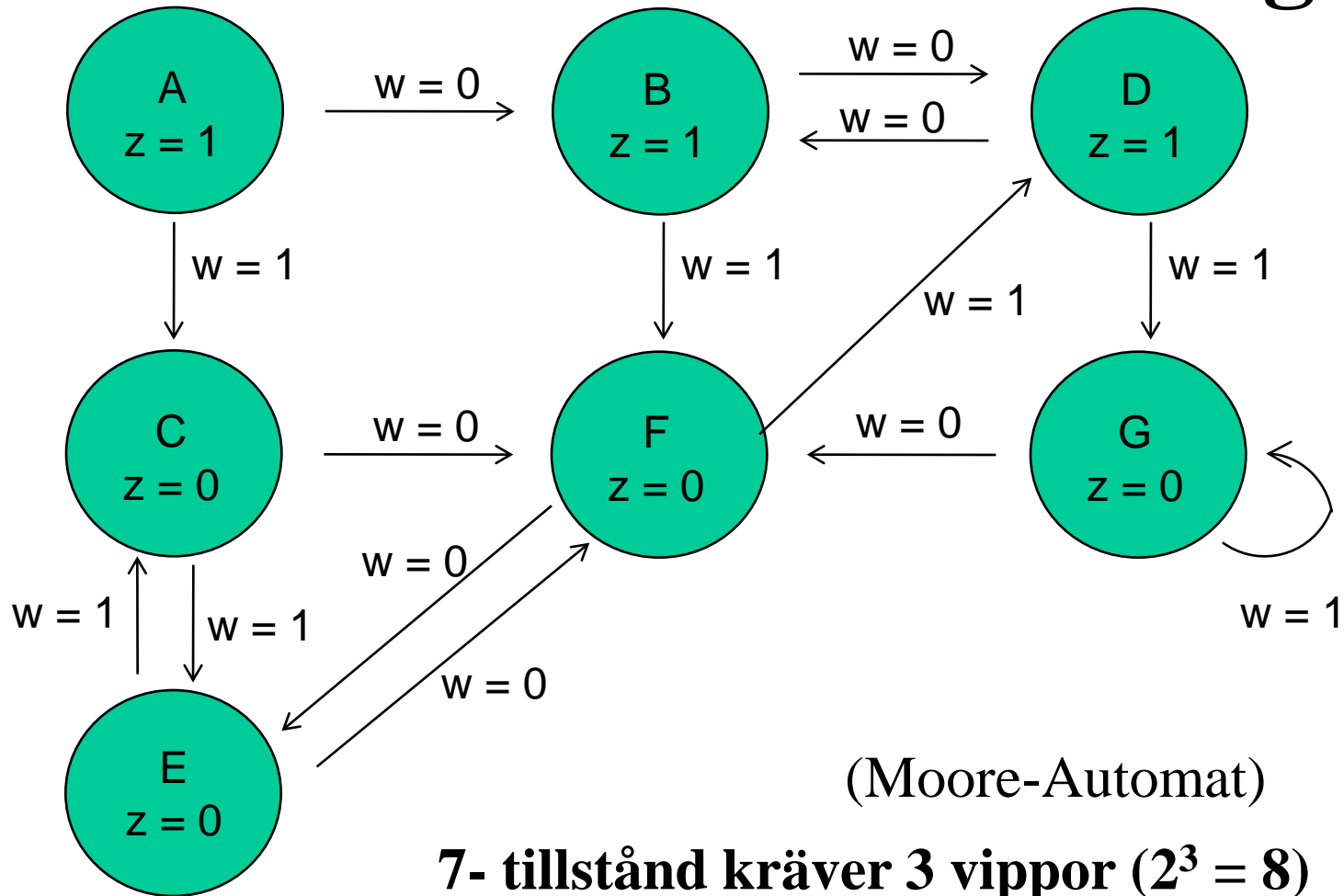


Inte ekvivalenta tillstånd

Det är mycket enklare att skilja ut tillstånd som absolut inte kan vara ekvivalenta än att direkt leta reda på ekvivalenta tillstånd ...

Minimeringens grundidé

Två tillstånd är *inte* ekvivalenta om de har olika utgångsvärden, dvs. om:


1. de har olika utgångsvärden

 


Minimeringens grundidé

Två tillstånd är *inte* ekvivalenta om de har lika utgångsvärden, men

 2. om *någon* av tillståndsövergångarna leder till *olika* efterföljande utgångsvärden




Tillståndstabell

 

Ursprungligt tillståndsdigram

Present state	Next state		Output z
	$w = 0$	$w = 1$	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

Ursprunglig tillståndstabell

 


Minimera tillstånd

Present state	Next state		Output z
	w = 0	w = 1	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

Partitioner. Grupper av tillstånd.

Start

 P_1 . Från början utgör *alla* tillstånd ett enda block,
 $P_1 = (ABCDEFGG)$



Minimera tillstånd

$$P_1 = (ABDCDEFG)$$

Present state	Next state		Output z
	w = 0	w = 1	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

Steg 2


Gruppera nu tillstånden i grupper efter samma utsignal

Vilka tillstånd har samma utsignal?

- ABD har utsignalen $z = 1$
- CEFG har utsignalen $z = 0$

$$P_2 = (ABD)(CEFG)$$

 *Tillstånden A, B, D kan därför **aldrig** vara ekvivalenta med något av tillstånden C, E, F, G eller tvärtom*



Minimera tillstånd

$$P_2 = (ABD)(CEFG)$$

Present state	Next state		Output z
	w = 0	w = 1	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

Vilka följdtilstånd har tillstånden?

Block (ABD)

$w = 0$: “0-successor”: $A \rightarrow (ABD)$, $B \rightarrow (ABD)$, $D \rightarrow (ABD)$

alla är övergångar till samma block (ABD)

$w = 1$: “1-successor”: $A \rightarrow (CEFG)$, $B \rightarrow (CEFG)$, $D \rightarrow (CEFG)$

alla är övergångar till samma block (CEFG)

$P = (ABD)(CEFG)$ ingen ändring av blocken

Block (CEFG)

$w = 0$: 0-successor : $C \rightarrow (CEFG)$, $E \rightarrow (CEFG)$, $F \rightarrow (CEFG)$,


$G \rightarrow (CEFG)$ alla är övergångar till samma block (CEFG)

$w = 1$: 1-successor : $C \rightarrow (CEFG)$, $E \rightarrow (CEFG)$, $F \rightarrow (ABD)$,

$G \rightarrow (CEFG)$ C E G går till samma block

F avviker, går till ett annat block

$$P_3 = (ABD)(CEG)(F)$$

 

Minimera tillstånd

$$P_3 = (ABD)(CEG)(F)$$

Present state	Next state		Output z
	w = 0	w = 1	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

Vilka följdtilstånd har tillstånden?

Block (ABD)

$w = 0$: “0-successor”: $A \rightarrow (ABD)$, $B \rightarrow (ABD)$, $D \rightarrow (ABD)$

alla är övergångar till samma block ABD

$w = 1$: “1-successor”: $A \rightarrow (CEG)$, $B \rightarrow (F)$, $D \rightarrow (CEG)$

$A \rightarrow C$, $D \rightarrow G$ är övergångar till samma block

$B \rightarrow F$ avviker, går till ett annat block

$P_4 = (AD)(B)(CEG)(F)$ ny indelning av blocken

Block (CEG)

$w = 0$: “0-successor”: $C \rightarrow (F)$, $E \rightarrow (F)$, $G \rightarrow (F)$

alla är övergångar till samma block (F)

$w = 1$: “1-successor”: $C \rightarrow (CEG)$, $E \rightarrow (CEG)$, $G \rightarrow (CEG)$

alla är övergångar till samma block (CEG)

$P_4 = (AD)(B)(CEG)(F)$ ingen ändring av blocken

Minimerat

Nästa partition \mathbf{P}_5 blir densamma som \mathbf{P}_4 . Processen är därför klar. AD respektive CEG är **ekvivalenta**.

A' blir en ny beteckning för AD, C' blir ny beteckning för CEG.

$$\mathbf{P}_4 = (AD)(B)(CEG)(F) = (A')(B)(C')(F)$$

Minimerad tillståndstabell

$$P_4 = (AD)(B)(CEG)(F) = (A')(B)(C')(F)$$


A' är ny beteckning för AD, C' är ny för CEG.

Present state	Next state		Output z
	w = 0	w = 1	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

Present state	Nextstate		Output z
	w = 0	w = 1	
A'	B	C'	1
B	A'	F	1
C'	F	C'	0
F	C'	A'	0


Minimerat tillståndsdigram

Present state	Nextstate		Output z
	w = 0	w = 1	
A'	B	C'	1
B	A'	F	1
C'	F	C'	0
F	C'	A'	0

 


4 tillstånd kräver 2 vippor ($2^2 = 4$).

Jämförelse

 

Före minimering

 

Efter minimering

Värdet av tillståndsminimering?


- Det är *inte* säkert att färre tillstånd leder till ett *enklare* nät!

Fördelen med tillståndsminimering ligger i stället i att det blir enklare att skapa det ursprungliga tillståndsdigrammet när man inte behöver anstränga sig för att det dessutom ska bli minimalt från början!

CAD-verktygen minimerar sedan det ursprungliga tillståndsdigrammet till ett slutgiltigt.



William Sandqvist william@kth.se

Analys av sekvensnät

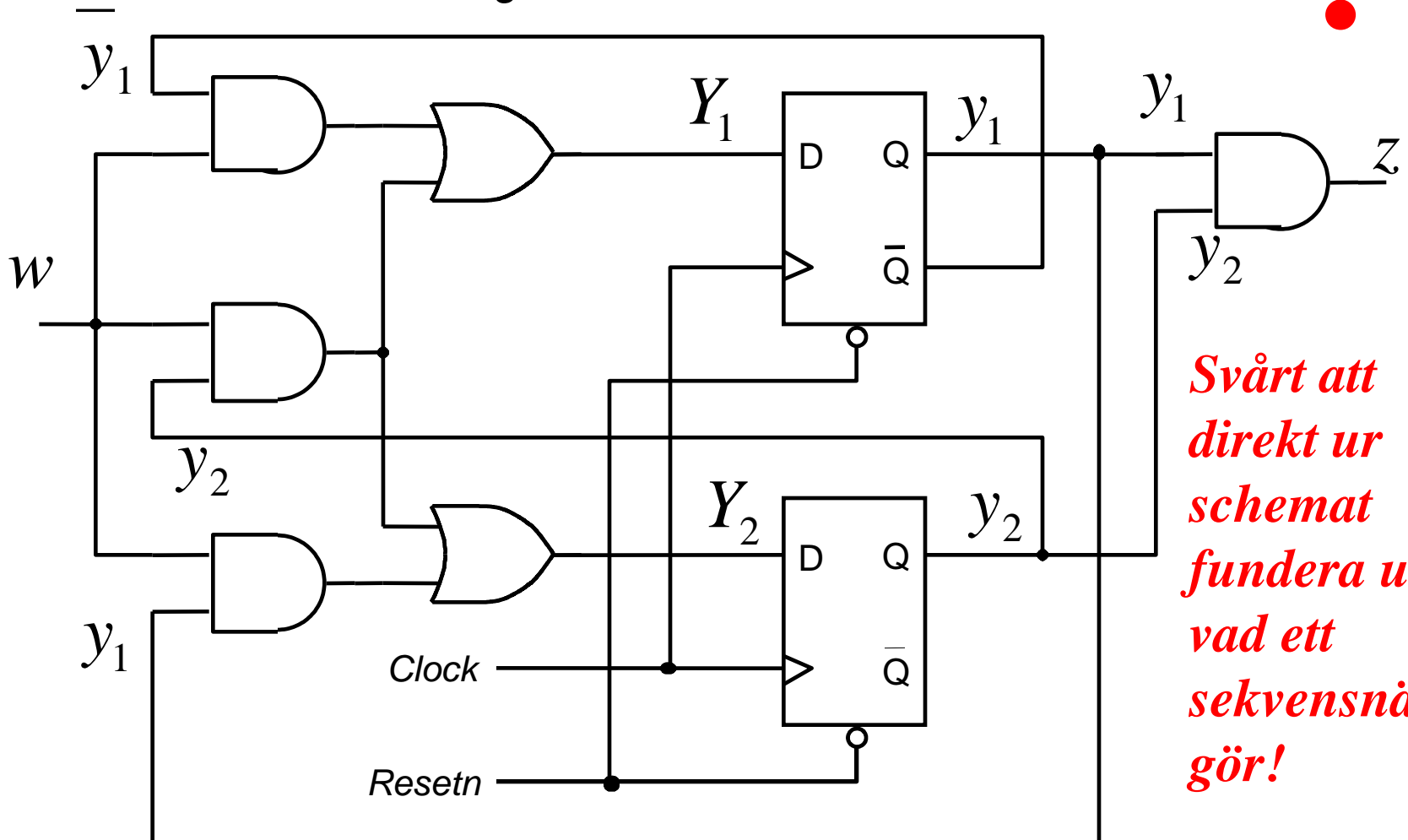


*Svårt att
direkt ur
schemat
fundera ut
vad ett
sekvensnät
gör!*

Tänk Moore-automat!

 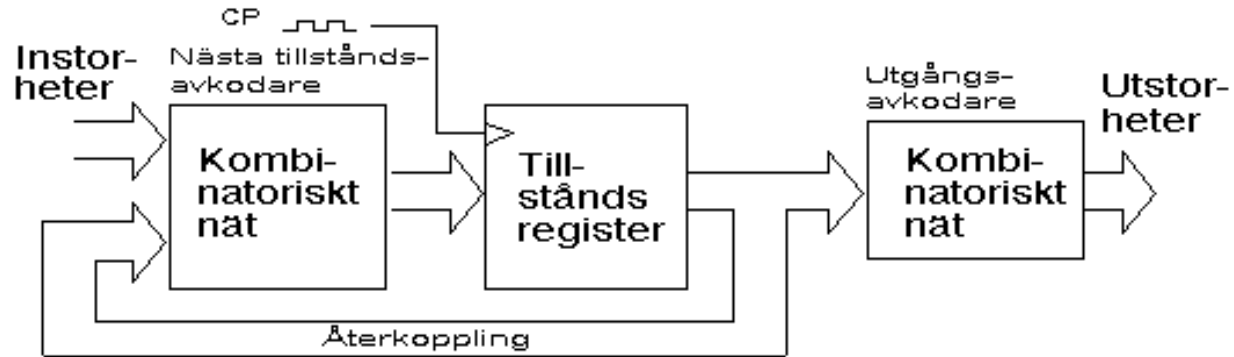


Analysera grindnäten

 

Fyll i Karnaughdiagram

 
Kan Du fylla i Karnaughdiagrammen med funktionerna?




$$Y_2 = wy_1 + wy_2 \quad Y_1 = w\bar{y}_1 + wy_2 \quad z = y_1 \cdot y_2$$

Ifyllda Karnaughdiagram

Ifyllda Karnaughdiagram

 


Kodad tillståndstabell

 

Slå ihop Karnaughdiagrammen till en kodad tillståndstabell

Kodad tillståndstabell

 

Tillståndstabell

Kodad tillståndstabell

Present state y_2y_1	Next State		Output z
	$w = 0$	$w = 1$	
	Y_2Y_1	Y_2Y_1	
00	00	01	0
01	00	10	0
10	00	11	0
11	00	11	1




Tillståndstabell

Present state	Next state		Output z
	$w = 0$	$w = 1$	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	D	0
D	A	D	1

Den okodade tillståndstabellen är utgångspunkt om man vill byta till en annan tillståndskodning.

Tillståndsdigram

Present state	Next state		Output z
	w = 0	w = 1	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	D	0
D	A	D	1

 


*Rita färdigt tillståndsdigrammet själv.
(På övning 6 löser vi ett liknande problem – kretsen är en "tre i rad" - krets).*

Tillståndsdigram


Present state	Next state		Output z
	w = 0	w = 1	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	D	0
D	A	D	1

 Ibland kan man behöva ändra ordningen på tillstånden för att få ett tydligare diagram



Tillståndsdigram

Present state	Next state		Output z
	w = 0	w = 1	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	D	0
D	A	D	1

 

C och D har bytt plats – snyggare, inga korsande tillståndspilar

- *Att kräva samma insignal ”tre gånger i rad” är en ofta använd säkerhetsåtgärd.*


William Sandqvist william@kth.se

ASM-charts


För att beskriva större tillståndsmaskiner används ofta ett annat diagram: Algorithmic State Machine (**ASM**) Charts

ASM-chart, tre byggstenar

 
Ett ASM-chart är ett flödesdiagram som byggs upp av tre olika byggstenar.



(a) State box

 

(c) Conditional output box

 

(b) Decision box

ASM-charts

Tillståndslåda (State Box)

**Representerar ett tillstånd i ett FSM
utgångsvärden för tillståndet anges här
(Moore-outputs)**




Beslutslåda (Decision Box)

**Beroende på värden på insignaler bestäms
övergången till nästa tillstånd**

Villkorlig utgångslåda (Conditional outputs)



**Här anges värden av utgångarna vid en
tillståndsövergång (Mealy-outputs)**

”två i rad” Moore

   

Bara i tillstånd C har
z värdet 1

”två i rad” Mealy

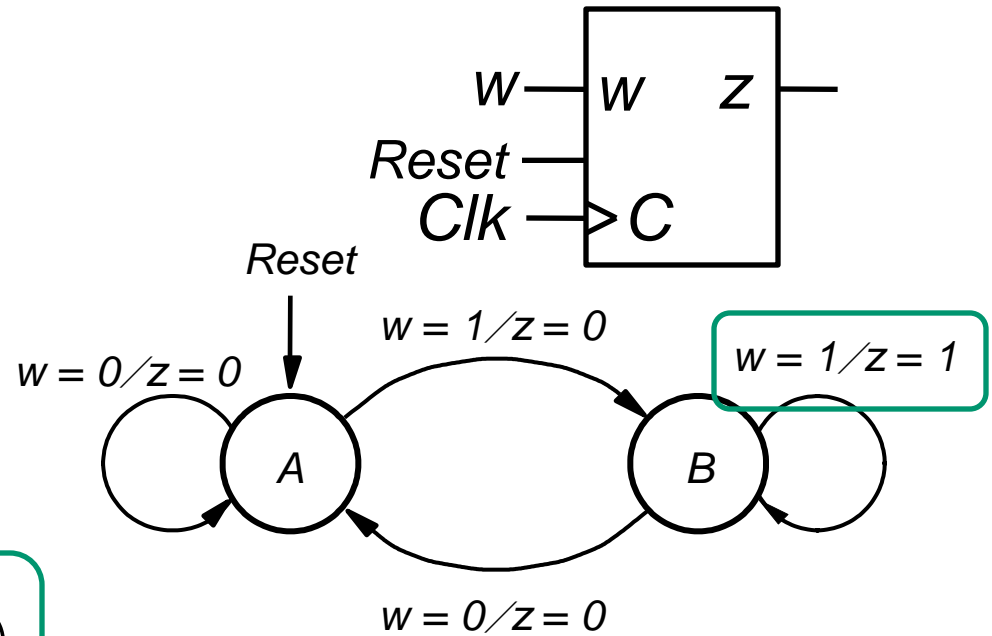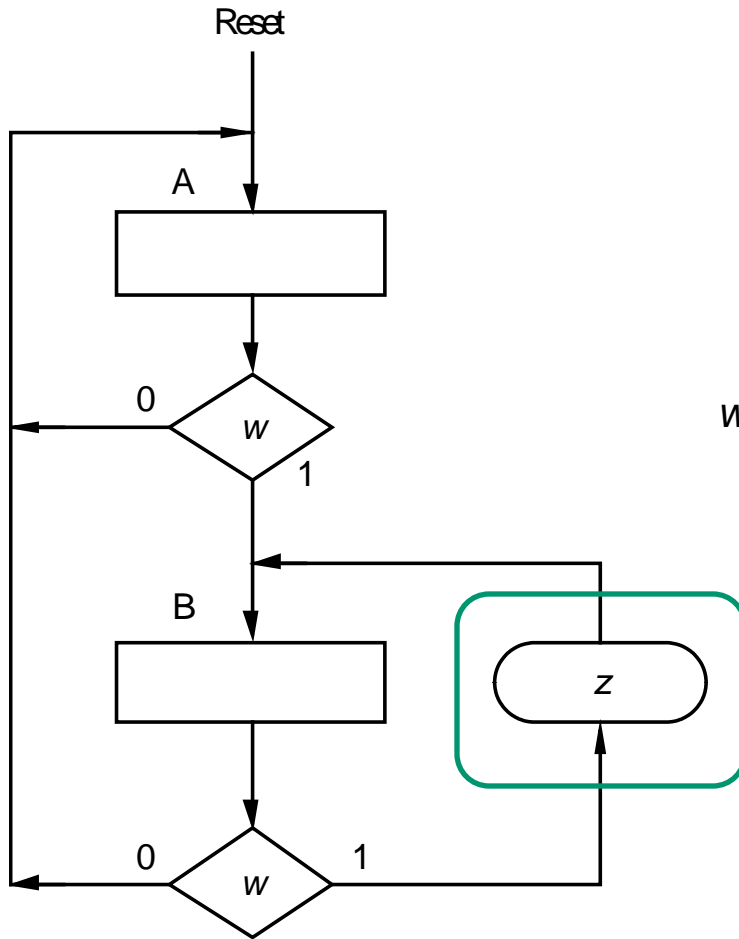


Bara vid tillståndsövergången
B-till-B med $w = 1$ har z värdet 1

Formell modell för tillståndsautomat

**För att behandla tillståndsmaskiner
matematiskt behöver man en formell
modell**

**Följande modell kan beskriva både
Moore- och Mealy-automaten**

Formell modell för tillståndsautomat

 

Formell modell för tillståndsautomat

En tillståndsmaskin kan formellt definieras med

$$M = (W, Z, S, \varphi, \lambda)$$

W , Z , och S beskriver ingångarna (W),
utgångarna (Z) och tillstånd (S)

φ beskriver tillståndsövergångsfunktionen

λ beskriver utgångsfunktion

Formell modell för tillståndsautomat

$$M = (W, Z, S, \varphi, \lambda)$$

$$S(t + \Delta t) = \varphi(W(t), S(t))$$

$$\lambda_{Moore}(t) = \lambda(S(t)) \quad \lambda_{Mealy}(t) = \lambda(W(t), S(t))$$

$$S(t + \Delta t) = Y_k \dots Y_1 = \varphi(w_n \dots w_1, y_k \dots y_1)$$

$$Z_{Moore} = z_m \dots z_1 = \lambda(y_k \dots y_1) \quad Z_{Mealy} = z_m \dots z_1 = \lambda(w_n \dots w_1, y_k \dots y_1)$$

Nu har Du sett hur man uttrycker detta i matematikämnet!

Exempel på automater

- Exemplet med dryckesautomaten
- Demo – ”tre i rad krets” är det tillräckligt säkert?

William Sandqvist william@kth.se