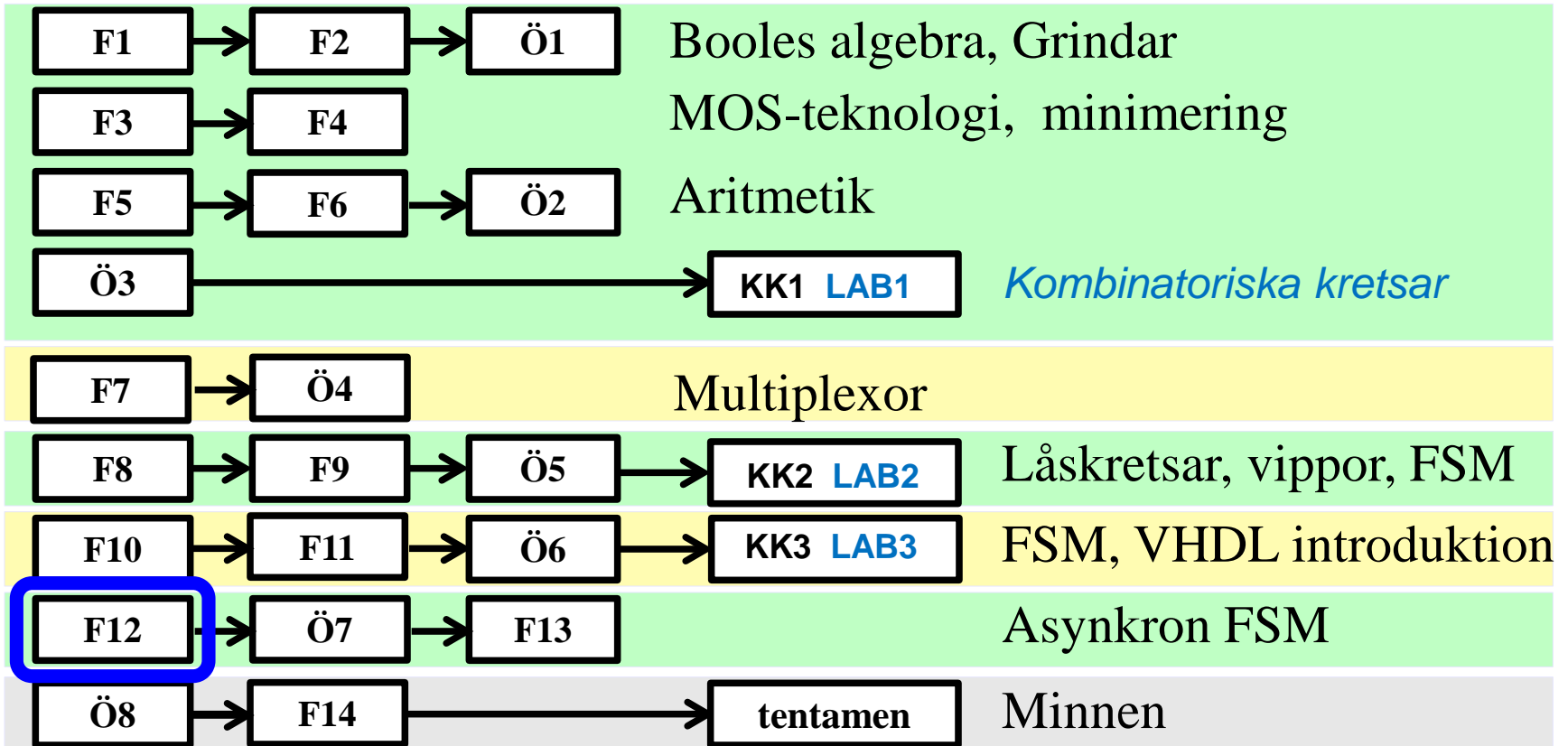


Digital Design IE1204

F12 Asynkrona sekvensnät del 1

william@kth.se

IE1204 Digital Design



*Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat!
Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt!*

Detta har hänt i kursen ...

Decimala, hexadecimala, oktala och binära talsystemen
AND OR NOT EXOR EXNOR Sanningstabell, mintermer Maxtermer PS-form Booles algebra SP-form deMorgans lag Bubbelgrindar Fullständig logik NAND NOR CMOS grindar, standardkretsar Minimering med Karnaugh-diagram 2, 3, 4, 5, 6 variabler

Registeraritmetik tvåkomplementrepresentation av binära tal

Additionskretsar Multiplikationskrets Divisionskrets

Multiplexorer och Shannon dekomposition Dekoder/Demultiplexor Enkoder

Prioritetsenkoder Kodomvandlare

VHDL introduktion

Vippor och Låskretsar SR-latch D-latch D-vippa JK-vippa T-vippa Räknare

Skiftregister Vippor i VHDL Moore-automat Mealy-automat Tillståndskod

Oanvända tillstånd Analys av sekvensnät Tillståndsminimering

Tillståndsmaskiner i VHDL

Asynkrona sekvensmaskiner

- En asynkron sekvensmaskin är en sekvensmaskin *utan vippor*
- Asynkrona sekvensmaskiner bygger på återkopplade kombinatoriska grindnätverk

Vid analys antar man: Endast EN signal i taget i grindnätet kan förändra sitt värde vid någon tidpunkt

Gyllene regeln




Asynkron tillståndsmaskin

Asynkrona tillståndsmaskiner används då det är nödvändigt att bibehålla ett tillstånd, men då det inte finns någon klocka tillgänglig.

- Alla vippor och latchar är själva asynkrona tillståndsmaskiner
- De är användbara för att synkronisera händelser i situationer där metastabilitet är/kan vara ett problem

SR-latchen med NOR-grindar

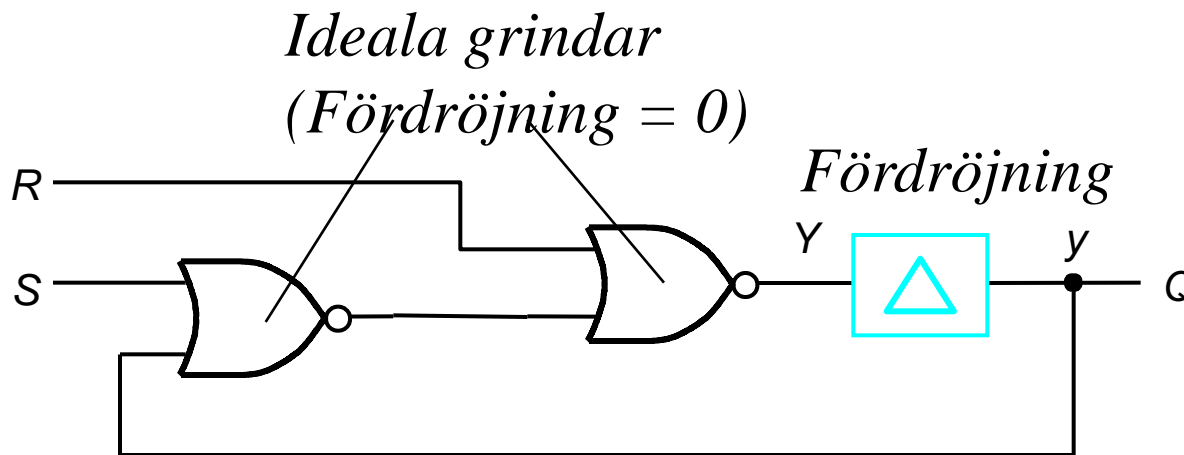För att analysera beteendet av en asynkron krets så antar man ideala grindar och sammanfattar all fördröjning till ett enda block med fördröjningen Δ .




Analys av det asynkrona sekvensnätet

Genom att vi har ett **fördröjningsblock** kan vi betrakta


y som nuvarande tillstånd

Y som nästa tillstånd

 

Tillståndsfunktion

 Därmed kan vi ta fram ett funktionssamband hur nästa tillstånd Y beror på insignalerna S och R samt nuvarande tillstånd y



$$Y = \overline{R + (S + y)}$$

Tillståndstabell *BV använder binärkodsordning*

Från tillståndsfunktion till sanningstabell


y	S	R	$Y = \overline{R + (S + y)}$
0	0	0	$0 = \overline{0 + (0 + 0)}$
0	0	1	$0 = \overline{1 + (0 + 0)}$
0	1	0	$1 = \overline{1 + (1 + 0)}$
0	1	1	$0 = \overline{1 + (1 + 0)}$
1	0	0	$1 = \overline{0 + (0 + 1)}$
1	0	1	$0 = \overline{1 + (0 + 1)}$
1	1	0	$1 = \overline{0 + (1 + 1)}$
1	1	1	$0 = \overline{1 + (1 + 1)}$

$$Y = \overline{R + (S + y)}$$


<i>Present state</i>	<i>Nextstate</i>			
	$SR = 00$	01	10	11
y	Y	Y	Y	Y
0	0	0	1	0
1	1	0	1	0

Eller som på övningen – med hjälp av Karnaughdiagram ...

(Övningen SR analys)

 
 
$$Q^+ = \overline{R + S + Q} = \overline{\overline{\overline{R} \cdot \overline{\overline{S + Q}}} = \overline{\overline{R} \cdot (S + Q)} = \overline{R} \cdot (S + Q) = S\overline{R} + \overline{R}Q$$



Nuvarande tillstånd Q	Nästa tillstånd Q ⁺			
	Insignaler SR			
	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	0	0	1

↔
För binär ordning

Stabila tillstånd

<i>Present state</i> y	<i>Nextstate</i>			
	<i>SR = 00</i>	<i>01</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	<i>Y</i>	<i>Y</i>	<i>Y</i>	<i>Y</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

- Eftersom vi inte har vippor utan bara kombinatoriska kretsar kan en tillståndsändring medföra ytterligare tillståndsändringar

- Ett tillstånd är

- stabilt om $Y(t) = y(t + \Delta)$
- instabil om $Y(t) \neq y(t + \Delta)$

$$\boxed{Y = y} \text{ stabilt}$$

Excitationstabell

Den asynkrona kodade tillståndstabellen kallas för **Excitationstabell**

De stabila tillstånden

(de med next state = present state) ”ringas in”

<i>Present state</i>	<i>Nextstate</i>			
	<i>SR = 00</i>	<i>01</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<i>y</i>	<i>Y</i>	<i>Y</i>	<i>Y</i>	<i>Y</i>
<i>0</i>	0	0	1	0
<i>1</i>	1	0	1	0

$$Y = y$$


Terminologi

När man arbetar med asynkrona sekvensnät så används det en annan terminologi

- Den asynkrona okodade tillståndstabellen kallas **flödestabell**


Flödestabell och Tillståndsdiagram (Moore)

<i>Present state</i>	<i>Next state</i>				<i>Output Q</i>
	<i>SR = 00</i>	<i>01</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	
<i>A</i>	(A)	(A)	<i>B</i>	(A)	<i>0</i>
<i>B</i>	(B)	<i>A</i>	(B)	<i>A</i>	<i>1</i>

 


Flödestabell och Tillståndsdigram (Mealy)

Present state	Next state				Output, Q			
	SR = 00	01	10	11	00	01	10	11
A	(A)	(A)	B	(A)	0	0	-	0
B	(B)	A	(B)	A	1	-	1	-

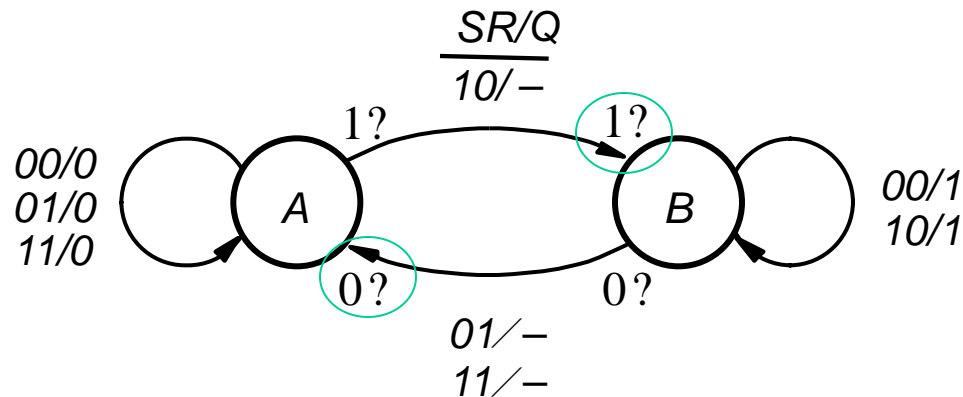


Don't care ('-') har valts för utgångsavkodaren. Det spelar ingen roll om utgången ändras före eller efter tillståndsovergången (= enklare grindnät).

Asynkron Moore kompatibel

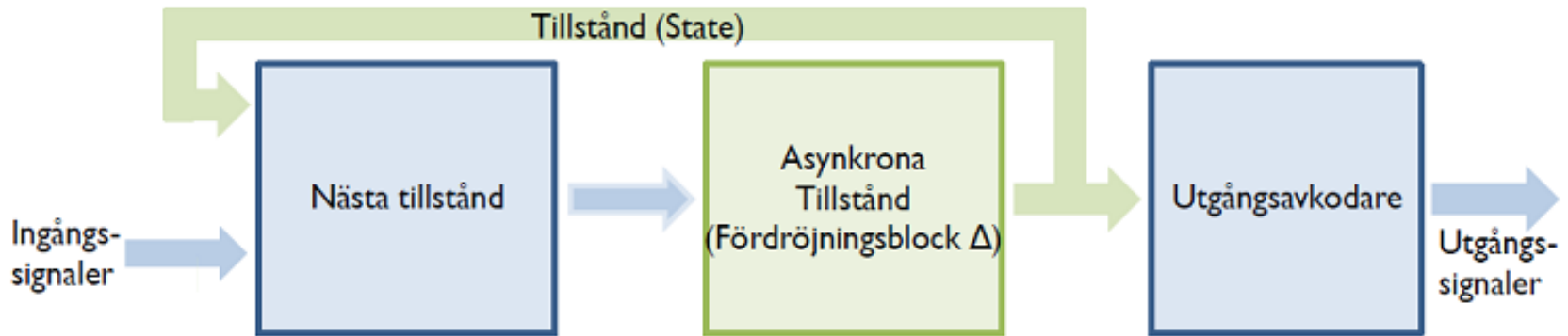

- Asynkrona sekvensnät har liknande uppbyggnad som synkrona sekvensnät
- I stället för vippor har man ”fördröjningsblock”

Asynkron Mealy kompatibel

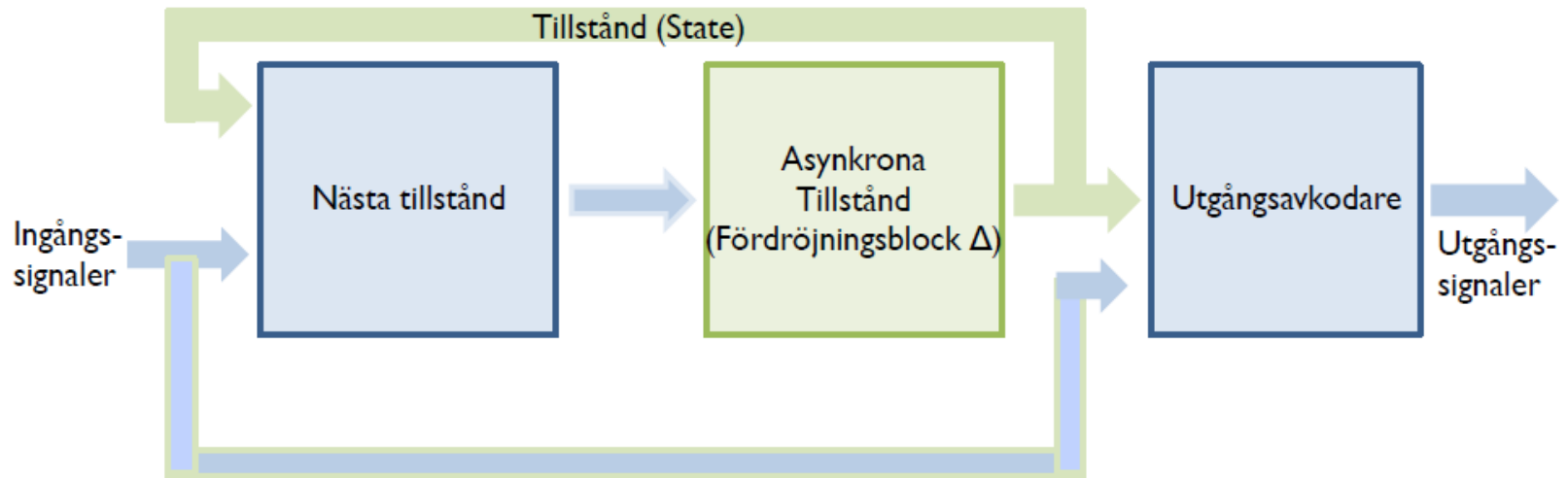


- Asynkrona sekvensnät har liknande uppbyggnad som synkrona sekvensnät
- I stället för vippor har man ”fördröjningsblock”

Analys av asynkrona kretsar


Analysen görs i följande steg:

- 1) Ersätt återkopplingar i kretsen med ett delay-element Δ_i . Insignalen till delay-elementet bildar nästa tillstånd (next state) signalen Y_i , medan utsignalen y_i representerar nuvarande tillstånd (present state).
- 2) Ta reda på next-state och output uttrycken
- 3) Ställ upp motsvarande **excitationstabell**
- 4) Skapa en **flödestabell** genom att byta ut kodade tillstånd mot symboliska
- 5) Rita ett tillståndsdigram om så behövs

Först: D-latchens tillståndsfunktion

 

 $C = \textit{follow} / \overline{\textit{latch}}$




D-latchens tillståndsfunktion. Funktionssambandet mellan nuvarande tillstånd y och nästa tillstånd Y

$$Y = D \cdot C + y \cdot \overline{C}$$

\uparrow \uparrow
follow $\overline{\textit{latch}}$

Exempel: Master-Slave-vippan

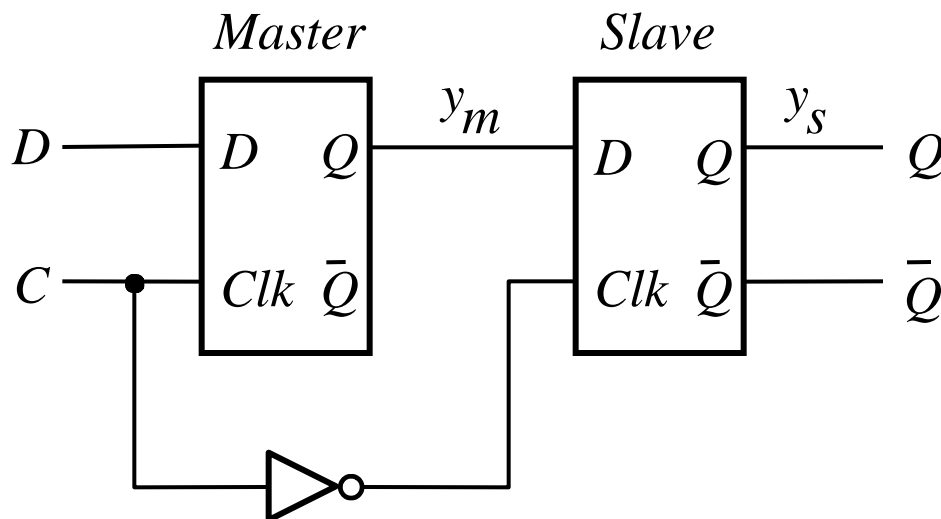Master-slave D-vippan är konstruerad av två asynkrona D-latchar.



*Tillstånds-
uttryck:*

$$Y_m = D \cdot C + y_m \cdot \bar{C}$$


$$Y_s = y_m \cdot \bar{C} + y_s \cdot C$$

Excitationstabell

Ur uttrycken kan man **direkt** härleda excitationstabellen (om man nu kan hålla allt i huvudet?)


$$Y_m = D \cdot C + y_m \cdot \bar{C}$$
 
$$Y_s = y_m \cdot \bar{C} + y_s \cdot C$$



Present state $y_m y_s$	Next state				Output Q
	$CD = 00$	01	10	11	
	$Y_m Y_s$				
00	00	00	00	10	0
01	00	00	01	11	1
10	11	11	00	10	0
11	11	11	01	11	1

eller med K-map till hjälp ...

 

$$Y_m = D \cdot C + y_m \cdot \bar{C} \quad Y_s = y_m \cdot \bar{C} + y_s \cdot C$$

Byt rader och kolumner för att få binärkodsordning som BV

Present state $y_m y_s$	Next state				Output Q
	$CD = 00$	01	10	11	
00	00	00	00	10	0
01	00	00	01	11	1
10	11	11	00	10	0
11	11	11	01	11	1

Flödestabell

Vi definierar fyra tillstånd S1, S2, S3, S4 och erhåller då flödestabellen

Present state $y_m y_s$	Next state				Output Q
	CD = 00	01	10	11	
	$Y_m Y_s$				
00	00	00	00	10	0
01	00	00	01	11	1
10	11	11	00	10	0
11	11	11	01	11	1



Present state	Nextstate				Output Q
	CD = 00	01	10	11	
S1	S1	S1	S1	S3	0
S2	S1	S1	S2	S4	1
S3	S4	S4	S1	S3	0
S4	S4	S4	S2	S4	1


Flödestabell

Kom ihåg: Bara en insignal kan ändras åt gången

- *Därmed kommer vissa övergångar **aldrig** att kunna inträffa!*

Present state	Nextstate				Output Q
	CD = 00	01	10	11	
S1	Ⓢ1	Ⓢ1	Ⓢ1	S3	0
S2	S1	S1	Ⓢ2	S4	1
S3	S4	S4	S1	Ⓢ3	0
S4	Ⓢ4	Ⓢ4	S2	Ⓢ4	1

Flödestabell – omöjliga övergångar

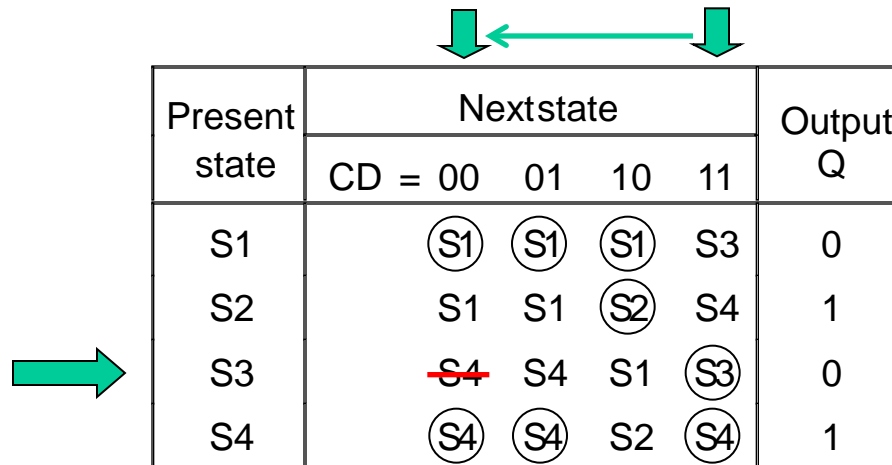

Present state	Nextstate				Output Q
	CD = 00	01	10	11	
S1	(S1)	(S1)	(S1)	S3	0
S2	S1	S1	(S2)	S4	1
S3	S4	S4	S1	(S3)	0
S4	(S4)	(S4)	S2	(S4)	1


Tillstånd S3

Enda stabila tillståndet för **S3** är när ingångskombinationen är 11

Bara en ingång kan ändras → möjliga ändringar är 11 → 01, 11 → 10

- Dessa kombinationer lämnar S3!
- Ingångskombinationen 00 i S3 är *inte* möjligt!
- Ingångskombinationen 00 sätts därför till **don't care!**

Flödestabell – omöjliga övergångar

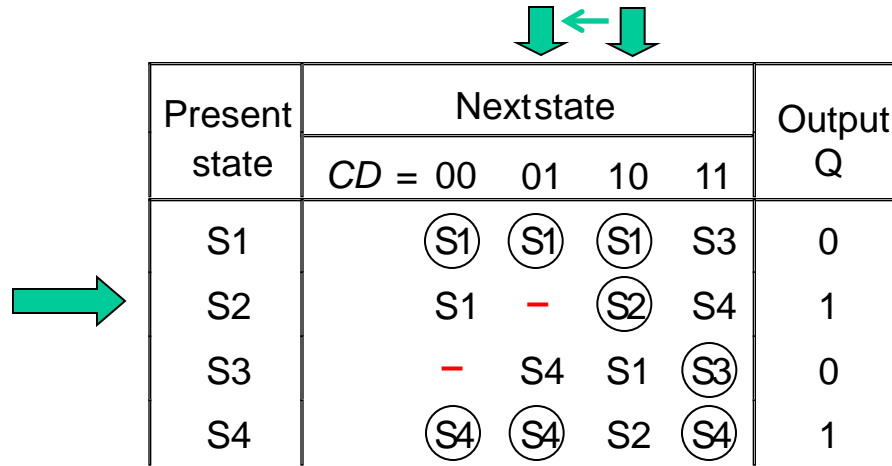

↓ ← ↓

Present state	Nextstate				Output Q
	CD = 00	01	10	11	
S1	(S1)	(S1)	(S1)	S3	0
S2	S1	-	(S2)	S4	1
S3	-	S4	S1	(S3)	0
S4	(S4)	(S4)	S2	(S4)	1

Tillstånd S2


Enda stabila tillståndet för **S2** är när ingångskombinationen är 10

Bara en ingång kan ändras → möjliga ändringar är 10 → 11, 10 → 00

- Dessa kombinationer lämnar S2!
- Ingångskombinationen 01 i S2 är *inte* möjligt!
- Ingångskombinationen 01 sätts därför till **don't care!**

D-vippans tillståndsdiagram

*Don't care
betecknas
här med x*

 

Present state	Nextstate				Output Q
	CD = 00	01	10	11	
S1	(S1)	(S1)	(S1)	S3	0
S2	S1	(S2)	S4	S4	1
S3	-	S4	S1	(S3)	0
S4	(S4)	(S4)	S2	(S4)	1

Don't care kan användas för att förenkla kretsens nästa tillståndsavkodning.

William Sandqvist william@kth.se

Syntes av asynkrona kretsar


Syntesen genomförs i följande steg:

- 1) Skapa ett **tillståndsdigram** enligt funktionsbeskrivningen
- 2) Skapa en **flödestabell** och reducera antalet tillstånd om möjligt
- 3) Tilldela **koder till tillstånden** och skapa **excitationstabellen**
- 4) Ta fram uttryck (överföringsfunktioner) för nästa tillstånd samt utgångar
- 5) Konstruera en krets som implementerar ovanstående uttryck


Exempel: seriell paritetskrets

Ingång x Utgång y



 
$y = 1$ om antalet pulser på ingången x har varit udda.





Med andra ord en "varanngång" krets ...

 

Skapa tillståndsdigram

   

Skapa flödestabellen

  

Pres state	Next State		Q
	X=0	1	
A	(A)	B	0
B	C	(B)	1
C	(C)	D	1
D	A	(D)	0

Vad är bra tillståndskod?

00, 01, 10, 11 - binärkod?

Pres state	Next State		Q
	X=0 ← 1		
y ₂ y ₁	Y ₂ Y ₁		
00	00	01	0
01	10	01	1
10	10	11	1
11	00	11	0

Dålig kodning (HD=2!)

- *Antag*

$$X = 1 \quad Y_2 Y_1 = 11$$

- *därefter*

$$X \rightarrow 0 \rightarrow Y_2 Y_1 = 00?$$

$$11 \rightarrow 10!$$

$$11 \rightarrow 01 \rightarrow 10! \quad ? \rightarrow 00$$

Vi når aldrig 00?

Vad är bra tillståndskod?

00, 01, 11, 10 - graykod

- *Antag*

$$X = 1 \quad Y_2 Y_1 = 10$$

- *därefter*

$$X \rightarrow 0 \rightarrow Y_2 Y_1 = 00$$

$$10 \rightarrow \textcircled{00}$$

Pres state	Next State	Q
	X=0 ← 1	
$y_2 y_1$	$Y_2 Y_1$	
00	$\textcircled{00}$ 01	0
01	11 $\textcircled{01}$	1
11	$\textcircled{11}$ 10	1
10	00 ← $\textcircled{10}$	0

Bra kodning (HD=1)

Tillståndskodning



Richard Hamming


- I asynkrona sekvensnät är det omöjligt att garantera att två **tillståndsvariabler** ändrar värdet samtidigt
 - Därmed kan en övergång $00 \rightarrow 11$ resultera i
 - en övergång $00 \rightarrow 01 \rightarrow ???$
 - en övergång $00 \rightarrow 10 \rightarrow ???$
- För att säkerställa funktionen **MÅSTE** alla tillståndsövergångar ha *Hamming distansen 1*
 - Hamming distansen är antalet bitar som skiljer sig i två binära tal
 - Hamming distansen mellan 00 och 11 är 2
 - Hamming distansen mellan 00 och 01 är 1

Bra tillståndskodning



- Procedur för att erhålla bra koder:
 - 1) Rita transitionsdiagram längs kanterna i **hyperkuber** (Graykod) som bildas av koderna
 - 2) Ta bort eventuella *korsande linjer* genom att
 - a) byta plats på två närliggande noder
 - b) utnyttja tillgängliga icke använda koder (utnyttja *instabila tillstånd*)
 - c) introducera *fler dimensioner* i hyperkuben

Dålig kodning av paritetskretsen

Den dåliga tillståndskodningen

 



Pres state	Next State		Q
	X=0 ← 1		
y_2y_1	Y_2Y_1		
A 00	00	01	0
B 01	10	01	1
C 10	10	11	1
D 11	00	11	0

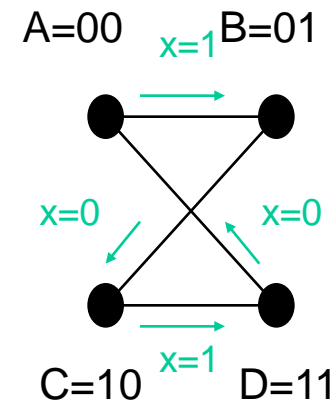 


Dålig kodning –
Hamming Distance = 2
(korsande linjer)

Bra kodning av paritetskretsen

Den bra tillståndskodningen

  

Pres state	Next State		Q
	Y ₂ Y ₁		
A 00	00	01	0
B 01	11	01	1
C 11	11	10	1
D 10	00	10	0

 


Bra kodning
Hamming Distance = 1
(inga korsande linjer)


William Sandqvist william@kth.se

Problem med icke stabila tillstånd

Ex. en annan krets:

 

Present state	Nextstate				Output $g_2 g_1$
	$r_2 r_1 = 00$	01	10	11	
A 00	(A)	B	C	—	00
B 01	A	(B)	C	(B)	01
C 10	A	B	(C)	(C)	10

 


Dålig kodning

Vid övergången från **B** till **C** (eller **C** till **B**) är Hamming distansen 2 ($10 \leftrightarrow 01$)!
 Risk att man fastnar i ett **ospecificerat** tillstånd (med kod 11)!

Lösning på icke stabila tillstånd

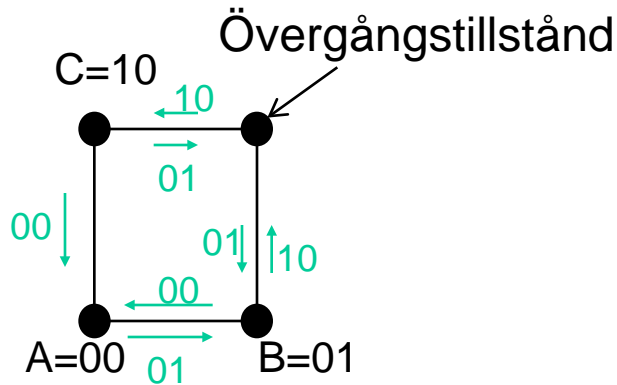- Lösning: Införandet av ett övergångstillstånd som säkerställa att man inte hamnar i ett odefinierat läge!



Bra kodning

Present state	Nextstate				Output	
	$r_2r_1 = 00$	01	11	10		
y_2y_1	$Y_2 Y_1$				g_2g_1	
A	00	⊙00	01	-	10	00
B	01	00	⊙01	⊙01	→ 11	01
-	11	-	01	-	↓ 10	--
C	10	00	11	← ⊙10	⊙10	10




Begära "efter-sändning"

01 → 11 → 10
 10 → 11 → 01

övergångstillstånd

Extra tillstånd – fler dimensioner

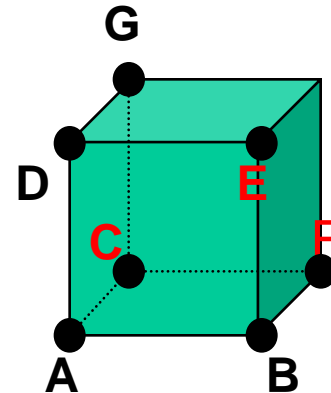  
- Man kan öka antalet dimensioner för att kunna införa säkra tillståndsövergångar



Om det inte på något sätt går att rita om diagrammet till $HD=1$ får man lägga till fler tillstånd genom att lägga till extra dimensioner. Man tar då närmsta större **hyperkub** och drar övergångarna genom tillgängliga icke stabila tillstånd.

Extra tillstånd – fler dimensioner

 - Det är enklare att rita en ”platt” 3D-kub (perspektivet då rakt framifrån)



Karnaughdiagrammen

Pres state	Next State		Q
	X=0	1	
y_2y_1	Y_2Y_1		
00	00	01	0
01	11	01	1
11	11	10	1
10	00	10	0

x	y_2y_1			
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	1	1

x	y_2y_1			
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	1	0	0

$$Y_2 =$$

$$\bar{x}y_1 + y_2y_1 + xy_2$$

$$Y_1 =$$

$$x\bar{y}_2 + \bar{y}_2y_1 + \bar{x}y_1$$

y_2	y_1	
	0	1
0	0	1
1	0	1


$$Q = y_1$$

De röda inringningarna är för att undvika Hazard (se senare avsnitt)!

Färdig krets

		y_2y_1			
	x	00	01	11	10
0		0	1	1	0
1		0	0	1	1

		y_1
	y_2	0
0		0
1		1

 


$$Y_2 = \bar{x}y_1 + y_2y_1 + xy_2 \quad Q = y_1$$

$$Y_2 = \bar{x}y_1 + y_2y_1 + xy_2$$



		y_2y_1			
	x	00	01	11	10
0		0	1	1	0
1		1	1	0	0
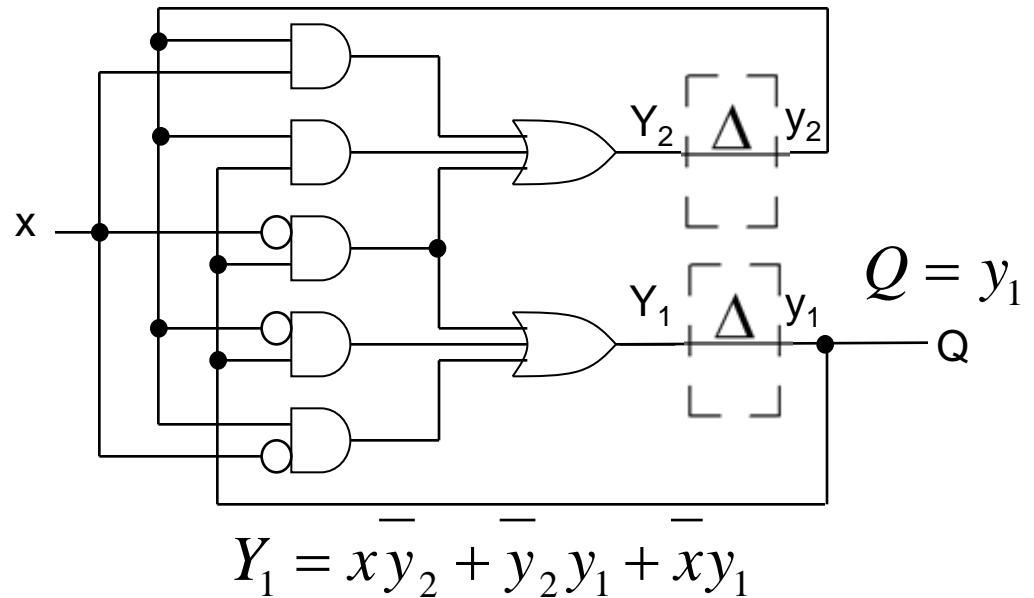
$$Y_1 = x\bar{y}_2 + \bar{y}_2y_1 + \bar{x}y_1$$




$$Y_1 = x\bar{y}_2 + \bar{y}_2y_1 + \bar{x}y_1$$

Färdig krets

  

(enklare med D-vippa)

 


Vi har gjort en "varannangångkrets" tidigare i kursen. Då med en D-vippa. Men nu blev det ju mera "sport"!

Vad är Hazard?

- Hazard är ett begrepp som innebär att det finns en fara för att utgångsvärdet inte är stabilt, utan att det kan blinka till vid vissa ingångskombinationer.
- Hazard uppkommer om det är olika långt från olika ingångar till en utgång, signal-kapplöpning.
- För att motverka detta måste man lägga till primimplikanter för att täcka upp den farliga övergången.

Exempel på Hazard – MUX:en

 

Vid övergång från $xy_2y_1=(111) \rightarrow (011)$ kan utgången Q **blinka till**, eftersom vägen från x till Q är längre via den övre AND-grinden än den lägre (kapplöpning).

MER OM HAZARD I NÄSTA FÖRELÄSNING!

William Sandqvist william@kth.se

Tillståndsminimering

Asynkrona statemaskiner har många ”ospecifierade” positioner i flödestabellen som man kan utnyttja för att minimera antalet tillstånd.

Sannolikheten för att färre tillstånd leder till en enklare realisering är hög när det gäller asynkrona nät!

Tillståndsminimering

Två steg:

Ekvivalens – ekvivalenta tillstånd. Samma steg som vid tillståndsminimering av synkrona sekvensnät, full flexibilitet finns kvar.

← Spara ospecificerade tillstånd!

Kompatibilitet – kompatibla tillstånd blir olika för Moore-kompatibel eller Mealy-kompatibel realisering, de val man nu gör påverkar den fortsatta flexibiliteten.

←  Använd ospecificerade tillstånd!

Tillståndsminimering

- **Procedur för minimering av antalet tillstånd**

1. Bilda **ekvivalensgrupper**.

För att vara i samma grupp ska följande gälla:

- Utgångar måste ha samma värde
- Stabila tillstånd måste finnas på samma plats (kolumn)
- Don't cares för next state måste finnas på samma plats (kolumn)

2. Minimera ekvivalensgrupperna (state-reduktion)

3. Bilda **sammanslagningsdiagram**, olika för Mealy eller för Moore.

4. Slå ihop kompatibla tillstånd i grupper. Minimera samtidigt antalet grupper. Varje tillstånd får endast ingå i en grupp.

5. Konstruera den reducerade flödestabellen genom att slå samman raderna i de valda grupperna

6. Repetera steg 3-5 för att se om fler minimeringar kan göras


Godisautomat (BV sid 610)

- Godismaskinen har två ingångar:
 - N : Nickel (5 cent)
 - D : Dime (10 cent)
- En godisbit kostar 10 cent
- Maskinen returnerar inga pengar om det finns 15 cent i automaten (en godisbit returneras)
- Utgången z är aktiv när det finns tillräckligt med pengar för en godisbit



Tillståndsdigram, Flödestabell

 - Inga "dubbeländringar" av insignalerna!
- Två mynt går inte att stoppa i samtidigt!




Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	(A)	B	(C)	-	0
B	D	(B)	(-)	-	0
C	A	(-)	(C)	-	1
D	(D)	E	F	-	0
E	A	(E)	(-)	-	1
F	A	(-)	(F)	-	1

(X = ND, Q = z)

En flödestabell som endast innehåller ett stabilt tillstånd per rad kallas för en *primitiv flödestabell*.

Tillståndsminimering

 

Tillståndsminimering innebär att **två** tillstånd kan vara ekvivalenta, och i så fall ersättas av **ett** tillstånd för att förenkla tillståndsdigrammet, och nätet.

Man kan lätt inse att tillstånd **C** och **F** kommer att kunna ersättas med **ett** tillstånd eftersom godis *alltid* ska matas ut efter en Dime oavsett tidigare tillstånd.

Bilda/minimera ekvivalensgrupper

- 1. Bilda ekvivalensgrupper. För att vara i samma grupp ska följande gälla:**
 - Utgångar måste ha samma värde
 - Stabila tillstånd måste finnas på samma plats (kolumn)
 - Don't cares för next state måste finnas på samma plats (kolumn)
- 2. Minimera ekvivalensgrupperna (state reduction).**

• Ekvivalensgrupper

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	Ⓐ	B	C	-	0
B	D	Ⓑ	-	-	0
C	A	-	Ⓒ	-	1
D	Ⓓ	E	F	-	0
E	A	Ⓔ	-	-	1
F	A	-	Ⓕ	-	1

(X = ND, Q = z)

Tillstånden delas i block efter **utsignal**.
ABD har utsignal **0**, **CEF** har utsignal **1**.
P₁ = (ABD)(CEF)

Stabila tillstånd måste finnas för samma insignal (kolumn), **don't care** måste finnas för samma kolumn.

AD har stabilt tillstånd för 00. **B** har stabilt för 01. **CF** har stabilt tillstånd för 10. **E** har stabilt för 01. **AD** och **CF** har **don't care** för motsvarande insignaler.

P₂ = (AD)(B)(CF)(E)

Slå ihop ekvivalensgrupper

Två rader kan "slås ihop" om det *inte* innebär någon **konflikt** för deras *efterföljartillstånd*

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	(A) B C -				0
B	D (B) - -				0
C	A - (C) -				1
D	(D) E F -				0
E	A (E) - -				1
F	A - (F) -				1

(X = ND, Q = z)

$P_2 = (AD)(B)(CF)(E)$
 $P_3 = (A)(D)(B)(C)(E)$
 $P_4 = P_3$

Raderna **C** och **F** kan slås ihop med ny samlingsbeteckning **C**, medan **A** och **D** som har efterföljare i olika grupper *inte* kan slås ihop.

$C, F_{00} \rightarrow (AD), (AD)$
 $C, F_{01} \rightarrow -, -$
 $C, F_{10} \rightarrow (CF), (CF)$
 $C, F_{11} \rightarrow -, -$

$A, D_{00} \rightarrow (AD), (AD)$
 $A, D_{01} \rightarrow (B), (E)$
 $A, D_{10} \rightarrow (CF), (CF)$
 $A, D_{11} \rightarrow -, -$

Resultierende flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	(A) B C -				0
B	D (B) - -				0
C	A - (C) -				1
D	(D) E C -				0
E	A (E) - -				1

● Kompatibilitetsgrupper

3. Bilda sammanslagningsdiagram *antingen* för **Mealy** eller **Moore**
4. Slå ihop kompatibla tillstånd i grupper. Minimera samtidigt antalet grupper. Varje tillstånd får endast ingå i en grupp.
5. Konstruera den reducerade flödestabellen genom att slå samman raderna i de valda grupperna
6. Repetera steg 3-5 för att se om fler minimeringar kan göras

Sammanslagningsregler

- **Två tillstånd är ”kompatibla” och kan slås ihop om följande gäller**
 1. åtminstone *ett* av följande villkor gäller för alla ingångskombinationer
 - både S_i och S_j har samma följdtilstånd, eller
 - både S_i och S_j är stabila, eller
 - följdtilståndet av S_i eller S_j eller båda är ospecificerade
 2. Sedan gäller följande om man vill konstruera en Moore-kompatibel automat
 - både S_i och S_j har samma **utgångsvärde** (gäller ju inte när man konstruerar en Mealy-kompatibel automat)

Sammanslagningsdiagram


Resultierende flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	(A)	B	C	-	0
B	D	(B)	-	-	0
C	A	-	(C)	-	1
D	(D)	E	C	-	0
E	A	(E)	-	-	1

Varje rad blir en punkt i kompatibilitetsgraf.

- När det finns flera möjligheter ...

Kompatibilitetsgraf

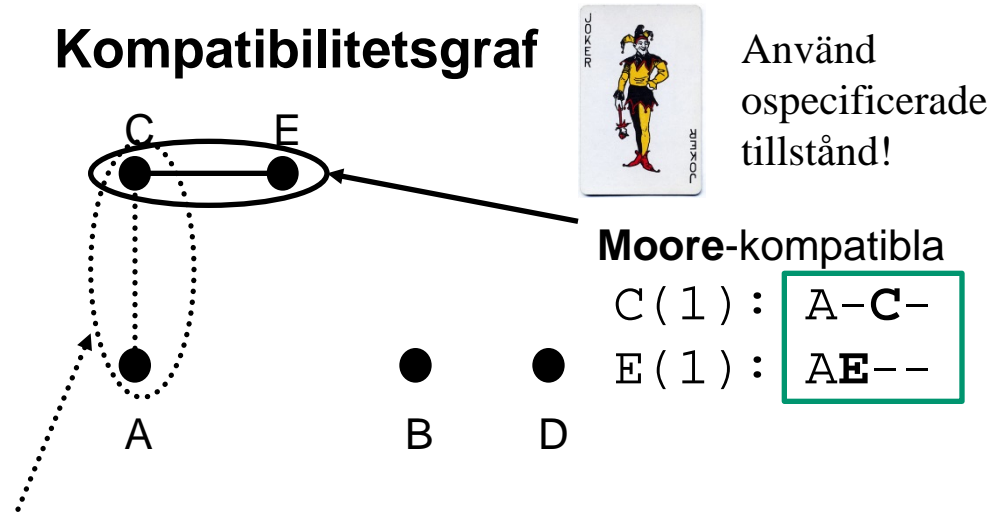

Mealy-kompatibla: I tillstånd A (X = 00) är utgången 0, i tillstånd C är utgången 1

C(1) : A-C-

A(0) : ABC-

William Sandqvist william@kth.se

Ett illustrativt exempel (BV 9.8)

Primitiv flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	Ⓐ F	C	-	-	0
B	A	Ⓑ -	H	-	1
C	G	-	Ⓒ D	-	0
D	-	F	-	Ⓓ	1
E	G	-	Ⓔ D	-	1
F	-	Ⓕ -	K	-	0
G	Ⓖ	B	J	-	0
H	-	L	E	Ⓗ	1
J	G	-	Ⓙ -	-	0
K	-	B	E	Ⓚ	1
L	A	Ⓛ -	K	-	1

• Ekvivalensklasser

Samma utsignal, samma position för stabilt tillstånd och för don't care tillstånd (AG) (BL) (HK)

$$P_1 = (AG)(BL)(C)(D)(E)(F)(HK)(J)$$

Följdtillstånd: A, G är *inte* ekvivalenta

$$A, G_{00} \rightarrow (AG), (AG) \quad A, G_{01} \rightarrow (F), (BL)$$

$$A, G_{10} \rightarrow (C), (J) \quad A, G_{11} \rightarrow -, -$$

$$B, L_{00} \rightarrow (AG), (AG) \quad B, L_{01} \rightarrow (BL), (BL)$$

$$B, L_{10} \rightarrow -, - \quad B, L_{11} \rightarrow (HK), (HK)$$

$$H, K_{00} \rightarrow -, - \quad H, K_{01} \rightarrow (BL), (BL)$$

$$H, K_{10} \rightarrow (E), (E) \quad H, K_{11} \rightarrow (HK), (HK)$$

$$P_2 = (A)(G)(BL)(C)(D)(E)(F)(HK)(J) \quad P_3 = P_2$$

Ett illustrativt exempel (BV 9.8)

Ekvivalens-klasser

Primitiv flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	Ⓐ F	C	-	0	
B	A Ⓑ	-	H	1	
C	G	-	Ⓒ D	0	
D	-	F	-	Ⓓ	1
E	G	-	Ⓔ D	1	
F	-	Ⓕ	-	K	0
G	Ⓖ	B	J	-	0
H	-	L	E	Ⓗ	1
J	G	-	Ⓙ	-	0
K	-	B	E	Ⓚ	1
L	A	Ⓛ	-	K	1

$$P_1 = (AG)(BL)(C)(D)(E)(F)(HK)(J)$$

$$P_2 = (A)(G)(\mathbf{BL})(C)(D)(E)(F)(\mathbf{HK})(J)$$

$$P_3 = P_2$$

B för **(BL)**

H för **(HK)**

Inga  *ospecifierade tillstånd har ännu utnyttjats!*

Reducerad flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	Ⓐ F	C	-	0	
B	A Ⓑ	-	H	1	
C	G	-	Ⓒ D	0	
D	-	F	-	Ⓓ	1
E	G	-	Ⓔ D	1	
F	-	Ⓕ	-	H	0
G	Ⓖ	B	J	-	0
H	-	B	E	Ⓗ	1
J	G	-	Ⓙ	-	0




Ett illustrativt exempel ...

• Kompatibilitet

Reducerad flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	(A)	F	C	-	0
B	A	(B)	-	H	1
C	G	-	(C)	D	0
D	-	F	-	(D)	1
E	G	-	(E)	D	1
F	-	(F)	-	H	0
G	(G)	B	J	-	0
H	-	B	E	(H)	1
J	G	-	(J)	-	0

Kompatibilitets-graf

 


Olika val är tänkbara

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	A	A	C	B	0
B	A	B	D	B	1
C	G	-	C	D	0
D	G	A	D	D	1
G	G	B	G	-	0

Nya beteckningar **B** (BH), **A** (AF),
G (JG), **D** (DE)

Ett illustrativt exempel ...

Ny Kompatibilitets-graf

 

Mer reducerad flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	Ⓐ	Ⓐ	C	B	0
B	A	Ⓑ	D	Ⓑ	1
C	G	-	Ⓒ	D	0
D	G	A	Ⓓ	Ⓓ	1
G	Ⓔ	B	Ⓔ	-	0



Slutlig flödestabell

Pres state	Next State				Q
	X=00	01	10	11	
A	Ⓐ	Ⓐ	C	B	0
B	A	Ⓑ	D	Ⓑ	1
C	Ⓒ	B	Ⓒ	D	0
D	C	A	Ⓓ	Ⓓ	1

Ny beteckning C för (CG)

Nu har alla ospecificerade tillstånd utnyttjats!

Sammanfattning

- **Asynkrona tillståndsmaskiner**
 - Bygger på analys av återkopplade kombinatoriska nät
 - Alla vippor och latchar är asynkrona tillståndsmaskiner
- **En liknande teori som för synkrona tillståndsmaskiner kan appliceras**
 - Bara en ingång eller tillståndsvariabel kan ändras åt gången!
 - Man får även ta hänsyn till kapplöpningsproblem

William Sandqvist william@kth.se