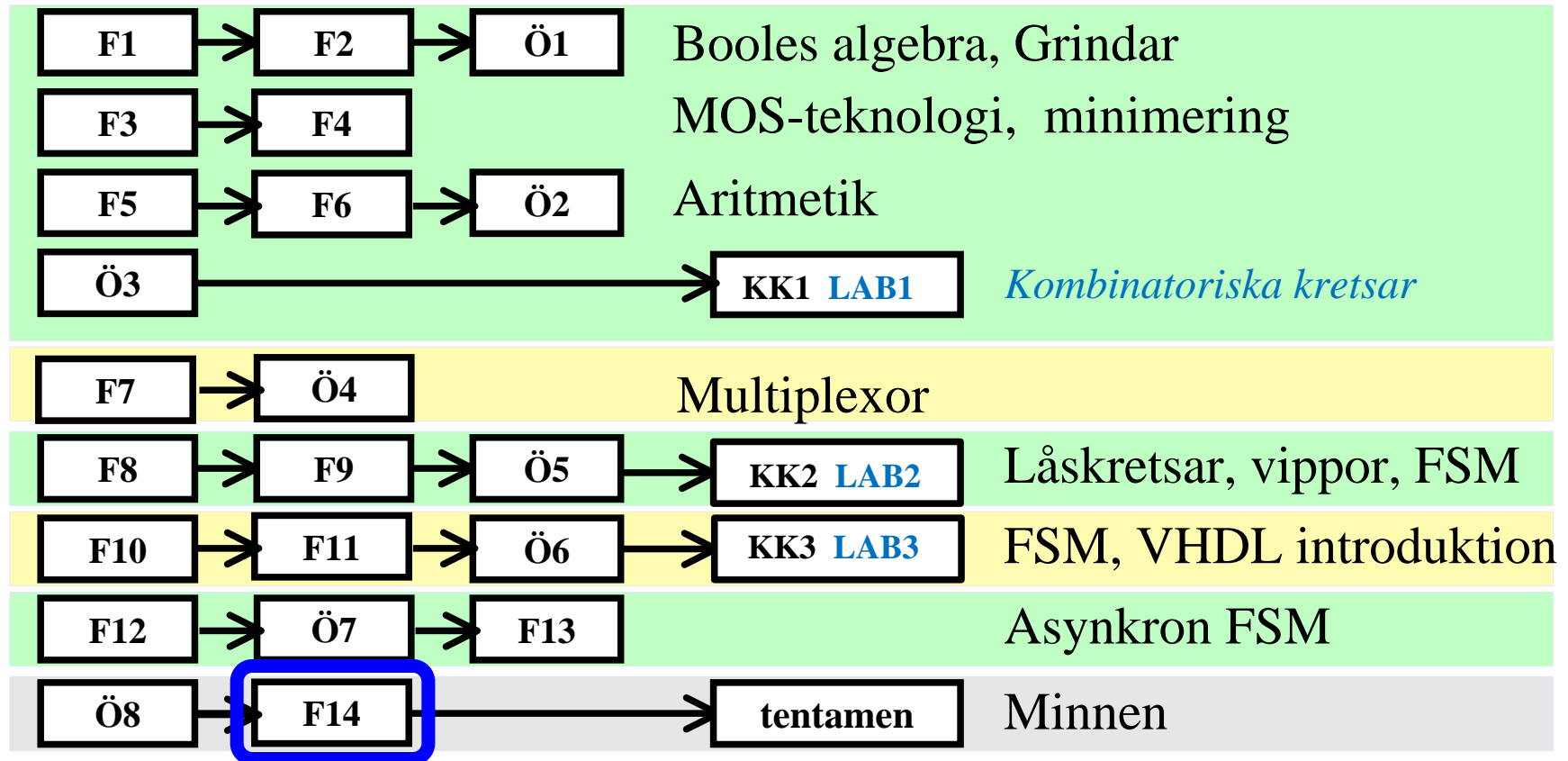


# **Digital Design IE1204**

**F14 Halvledarminnen, mikrodatorn**

**william@kth.se**

# IE1204 Digital Design



*Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat!  
Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt!*

# Detta har hänt i kursen ...

Decimala, hexadecimala, oktala och binära talsystemen

AND OR NOT EXOR EXNOR Sanningstabell, mintermer Maxtermer PS-form Booles algebra SP-form deMorgans lag Bubbelgrindar Fullständig logik NAND NOR CMOS grindar, standardkretsar Minimering med Karnaugh-diagram 2, 3, 4, 5, 6 variabler

Registeraritmetik tvåkomplementrepresentation av binära tal

Additionskretsar Multiplikationskrets Divisionskrets

Multiplexorer och Shannon dekomposition Dekoder/Demultiplexor Enkoder

Prioritetsenkoder Kodomvandlare

VHDL introduktion

Vippor och Låskretsar SR-latch D-latch D-vippa JK-vippa T-vippa Räknare

Skiftregister Vippor i VHDL Moore-automat Mealy-automat Tillståndskod


Oanvända tillstånd Analys av sekvensnät Tillståndsminimering

Tillståndsmaskiner i VHDL Asynkrona sekvensnät flödestabell exitationstabell tillståndskodning

Hasard Metastabilitet
 
# Läsminne Read Only Memory ROM

- Ett läsminne har addressingångar och datautgångar
- Med  $m$  addresslinjer kan man accessa  $2^m$  olika minnesadresser
- På varje address finns det ett dataord på  $n$  bitar
- Oftast har ROM minnet också en Output Enable (OE) ingång




# Läsminne Read Only Memory ROM

## Exempel på ett ROM

Läsminne:




ROM 4M 512k × 8 bit

 

- $\overline{CE}$  **Chip Enable** aktiverar chippet
- $\overline{OE}$  **Output Enable** kopplar in datautgångarna  
( annars är dom i Three-state läge )

# Litet ROM

 


*Möjlig minnesinnehåll*


$A_2$	$A_1$	$A_0$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1

# ROM

*Pullup "1"*

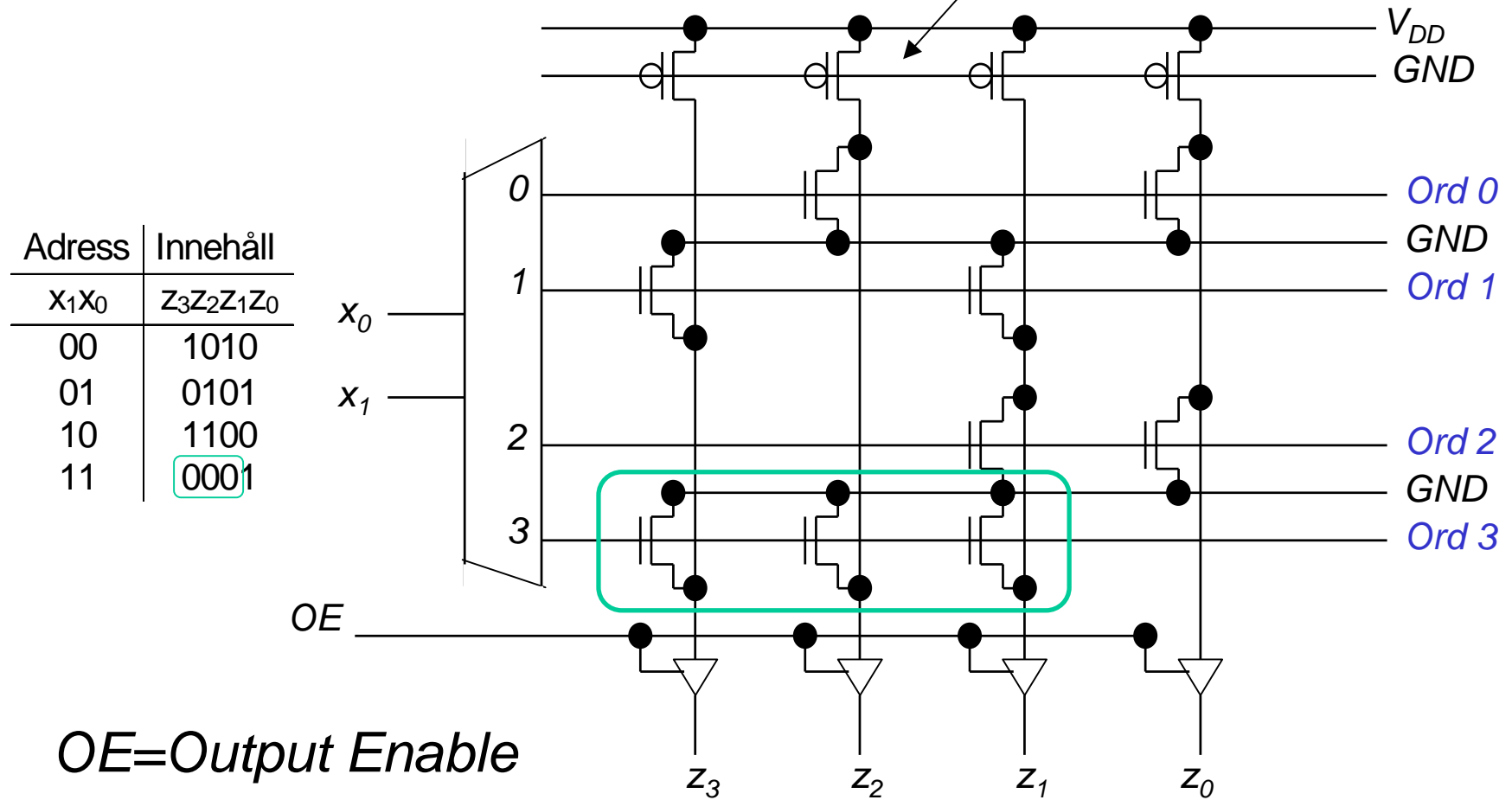
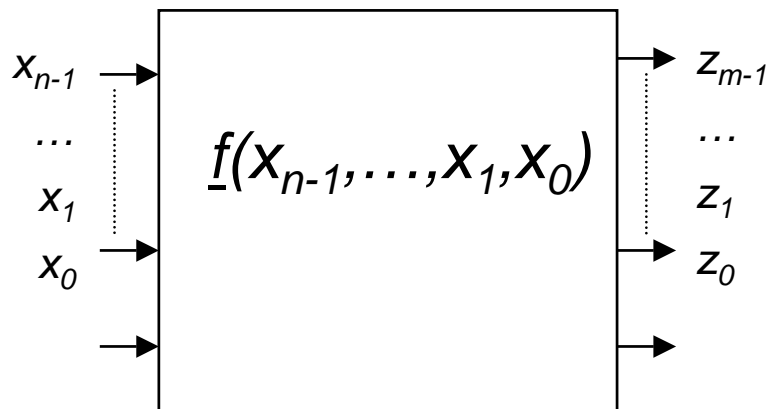
# ROM implementering av kombinatoriska funktioner




Adress	Innehåll
$x_{n-1} \dots x_1 x_0$	$z_{m-1} \dots z_1 z_0$
0...00	1...10
0...01	0...01
...	...
1...11	0...01

Ett ROM med  $n$  ingångar med  $m$  utgångar kan användas för att implementera en kombinatorisk funktion med  $m$  utgångar och  $2^n$  min-termer



# ROM implementering av sekvenskrets

 

Adress	Innehåll
$x_{n-1} \dots x_3 x_2 x_1 x_0$	$z_{m-1} \dots z_3 z_2 z_1 z_0$
0...0000	1...0001
0...0001	0...0010
...	...
1...1111	0...0000


*En Moore-automat =  
ett ROM och ett  
register med D-vippor*

*Mha återkopplingar kan ROMet användas till att generera sekvenser  
och implementera tillståndsmaskiner*

# Läs-Skriv-Minne
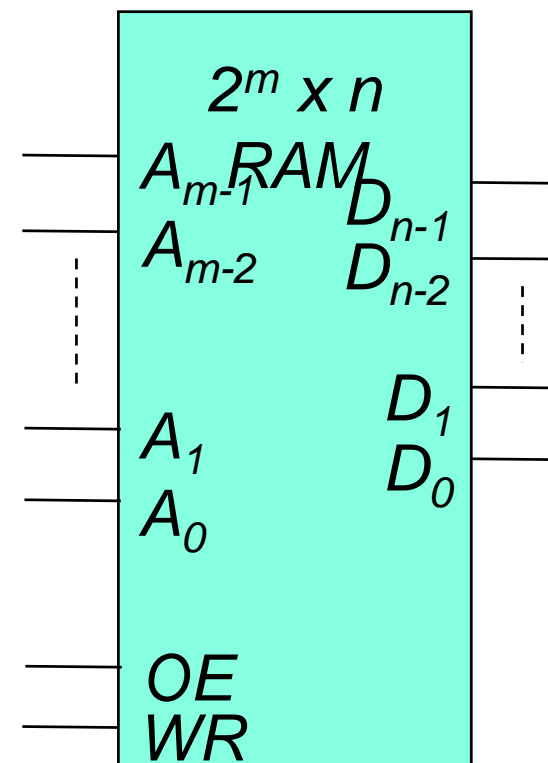
## Random Access Memory RAM

- RAM-minnet har även en Write (*WR*) ingång som möjliggör att skriva in ett dataord på en given address
- $D_{n-1} \dots D_0$  är alltså *både* in- och utgångar




# Läs-Skriv-Minne Random Access Memory RAM

*Läs/Skrivminne:*



*SRAM 4M 512k × 8 bit*

 


- $\overline{CS}$  **Chip Select** aktiverar chippet
- $\overline{RD}$  **RD** läsning från minnet, datautgångarna är aktiva
- $\overline{WR}$  **WR** skrivning i minnet
- ( vid write är datautgångarna i three-state läge )

# SRAM

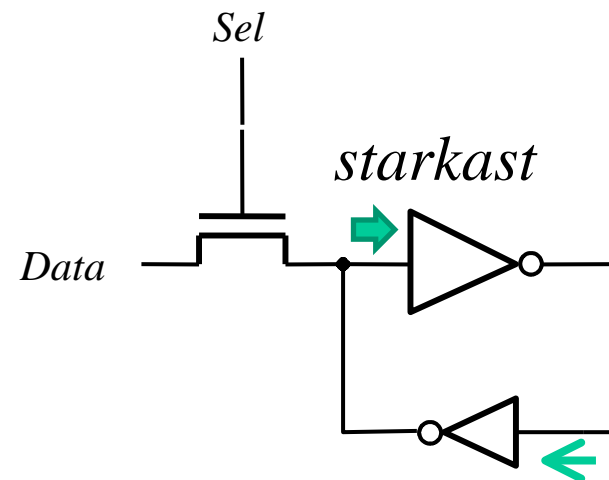
## Static Random Access Memory

- Ett SRAM-minne innehåller en matris av SRAM-celler
- För att skriva används 'Data' som ingång!
  - 'Sel' sätts till 1 och det värde som läggs ut på 'Data' sparas i cellen
- För att läsa används 'Data' som utgång!
  - 'Sel' sätts till 1, och värdet i cellen hamnar på utgången



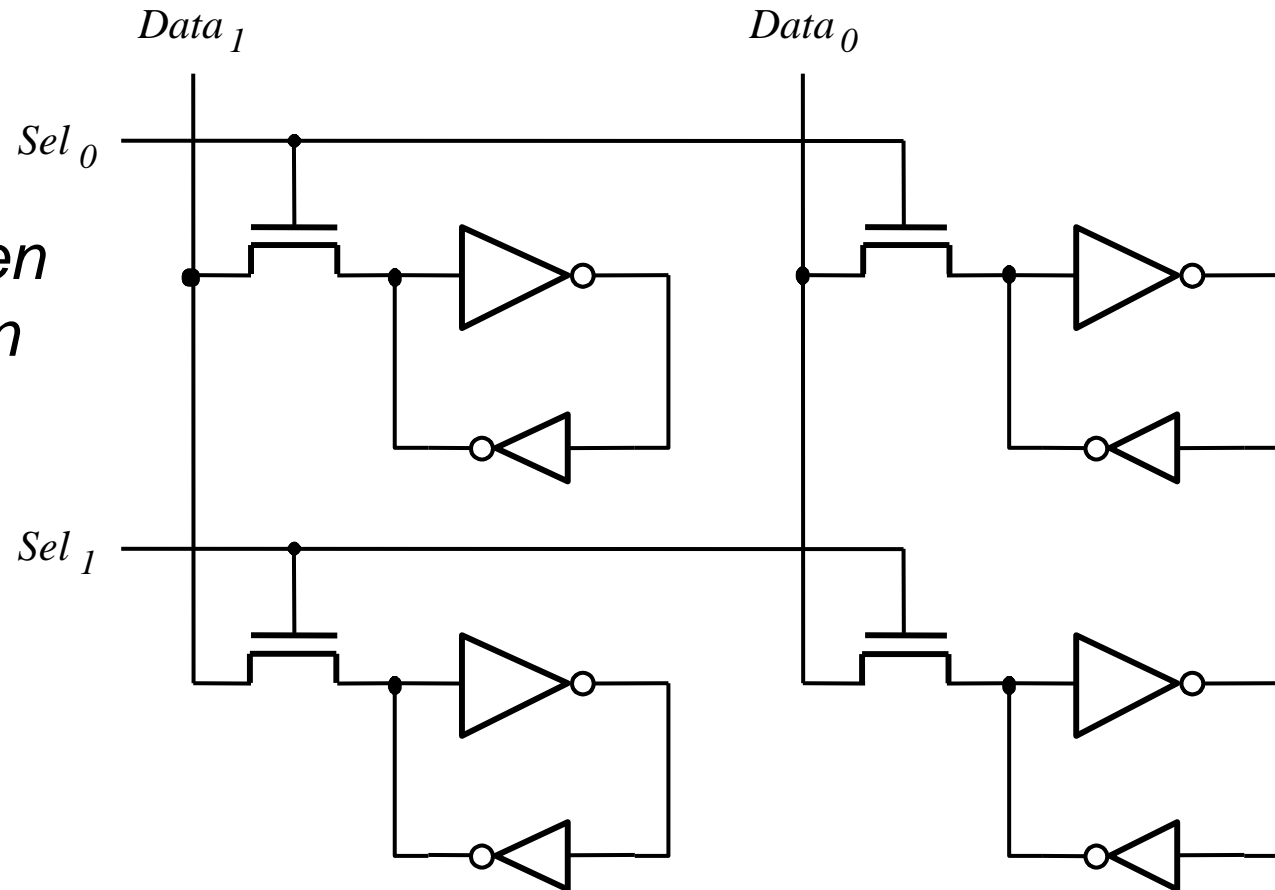
# SRAM

*Man bildar nu en  
matris av  $2^m \times n$   
SRAM-celler*


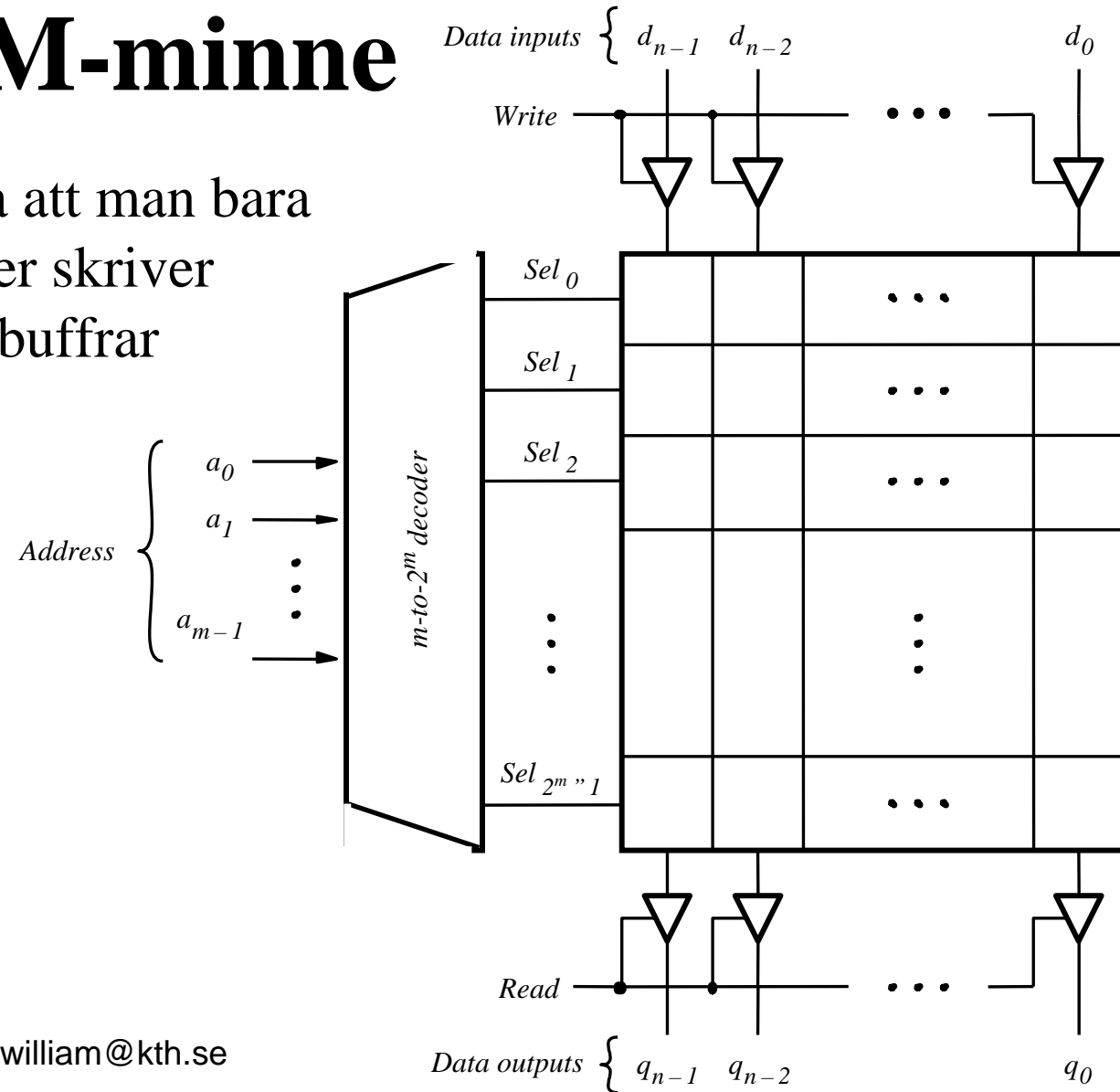
# SRAM-minne

För att säkerställa att man bara antingen läser eller skriver används Tristate-buffrar




# DRAM Dynamiskt RAM

- **SRAM** minnescellen behöver 4 transistorer och det blir för kostsamt att implementera ett stort minne
- **DRAM** minnescellerna använder bara en transistor och en kondensator
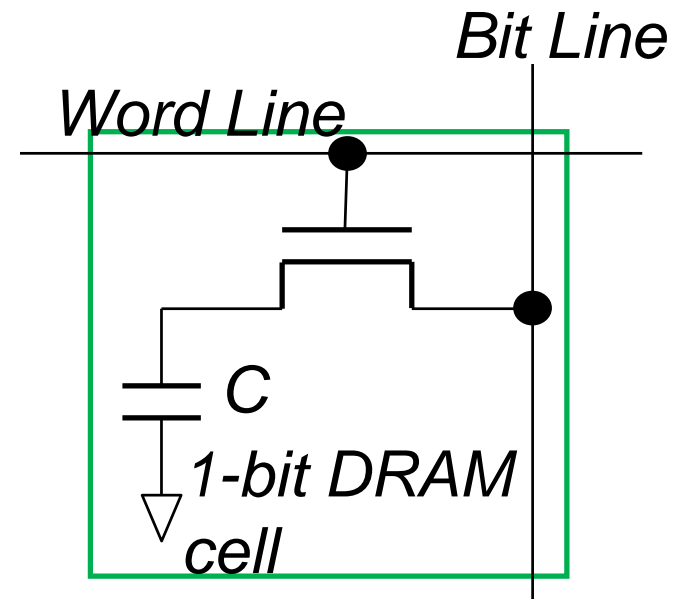
# DRAM Minnescell


- DRAM-cellen består bara av en transistor och en kondensator
- Skrivning
  - För att ladda cellen ska ordlinjen sättas till '1'
    - Cellen får nu bitlinjens värde




 
# DRAM Minnescell

- Läsning är mer komplex
  - Man vill inte tappa informationen vid läsning!
  - Bit-linjen sätts på en spänning mellan High and Low
  - För att läsa cellen ska ordlinjen sättas till '1'
    - Bitlinjens justerar nu sin spänning antingen uppåt eller nedåt
    - En extra krets (sense amplifier) detekterar ändringens riktning och skapa en riktig 0:a eller 1:a
    - Även laddningen i kondensatorn C måste återställas!



# DRAM Minne



*Minnesmodul med 8st kapslar*



*Kapsel  
256Mbit (32Mx8)*

# SRAM vs DRAM

- SRAM tar mer plats än DRAM men kräver en enklare accesslogik och är därför snabbare (men också dyrare)
- DRAM används för RAM-minnen i våra vanliga datorer
- När man tar bort strömmen försvinner innehållet av SRAM eller DRAM-minnet!

# Minnestyper


- Flyktiga minnen
  - Minnen tappar sin information om man kopplar bort strömförsörjningen
    - static RAM (SRAM)
    - dynamic RAM (DRAM)
- Icke-flyktiga minnen
  - Minnen behåller sin information om man kopplar bort strömförsörjningen
    - **Flash (blockvis skrivning)**
    - **EPROM, EEPROM (bytevis skrivning)**

*Det behövs en kombination av olika minnen i en elektroteknisk konstruktion!*

# Flash-minne

- icke-flyktigt minne
- låg kostnad och låg effektförbrukning
- kan suddas och uppdateras, men det tar mycket mer tid än i ett RAM-minne

# EPROM Erasable Programmable ROM

 

Programmerbart ROM-  
minne (kan programmeras  
med en kretsprogrammerare)  
Erasable – kan raderas med  
hjälp av UV-ljus för att  
därefter programmeras om.  
Därav ”fönstret” på chippets  
ovansida.

*I moderna elektronikutrustningar slipper Du träffa på EPROM.*

# Minnesteknologier

Teknologi	Accesstid	Kostnad \$/GB
SRAM	1 ns	1000
DRAM	50 ns	100
HDD	10 ms	1


*Snabba minnen är dyra och billiga minnen är slöa!*

*Principiella "mellan tummen och pekfingret" siffror.*

William Sandqvist [william@kth.se](mailto:william@kth.se)




# Logik i mikroprocessorn

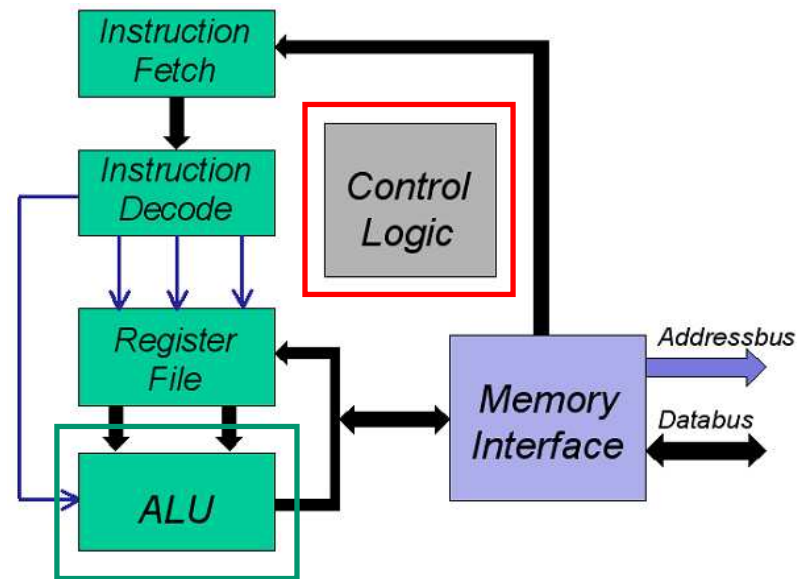


Det finns både kombinatorisk och sekventiell logik i en processor. **Kontrolllogiken** är en tillståndsmaskin medan **ALU:n** är mest kombinatorik.

# Registerelement

 

Symbol

 


$WR / \overline{hold}$

$WR = 1$  synkron skrivning


$WR = 0$  hold

*1 logikelement i  
en FPGA*

# Register

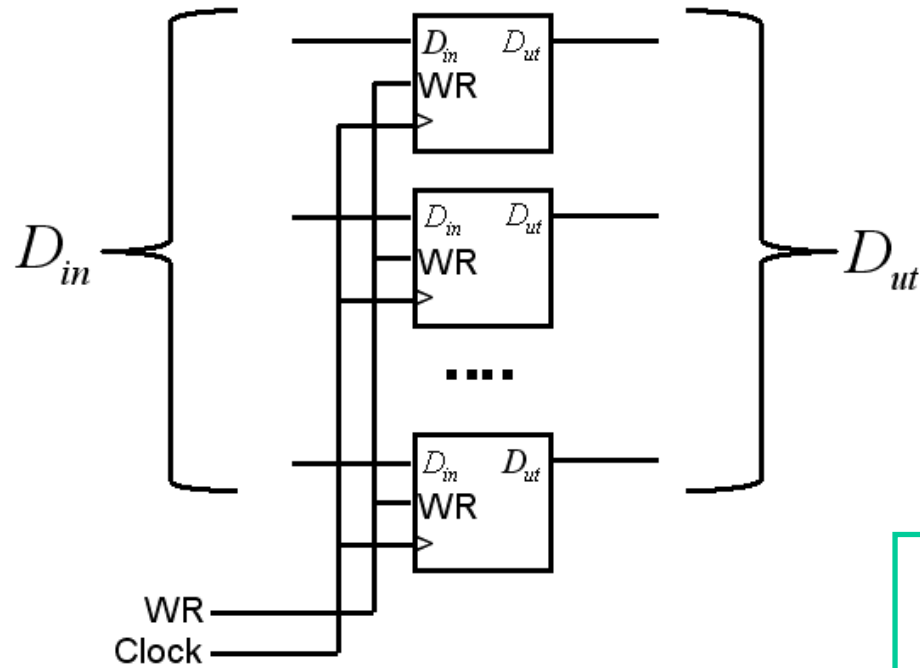


Symbol

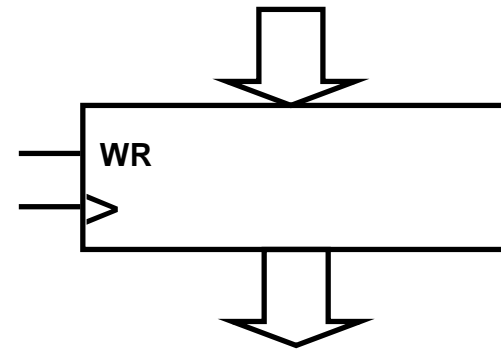


*32 bitars register är 32  
logikelement i en FPGA*

# Programräknar-register

 


*Alla processorer har en programräknare som pekar ut var nästa instruktion ska hämtas i minnet.*

# Register med threestateutgång

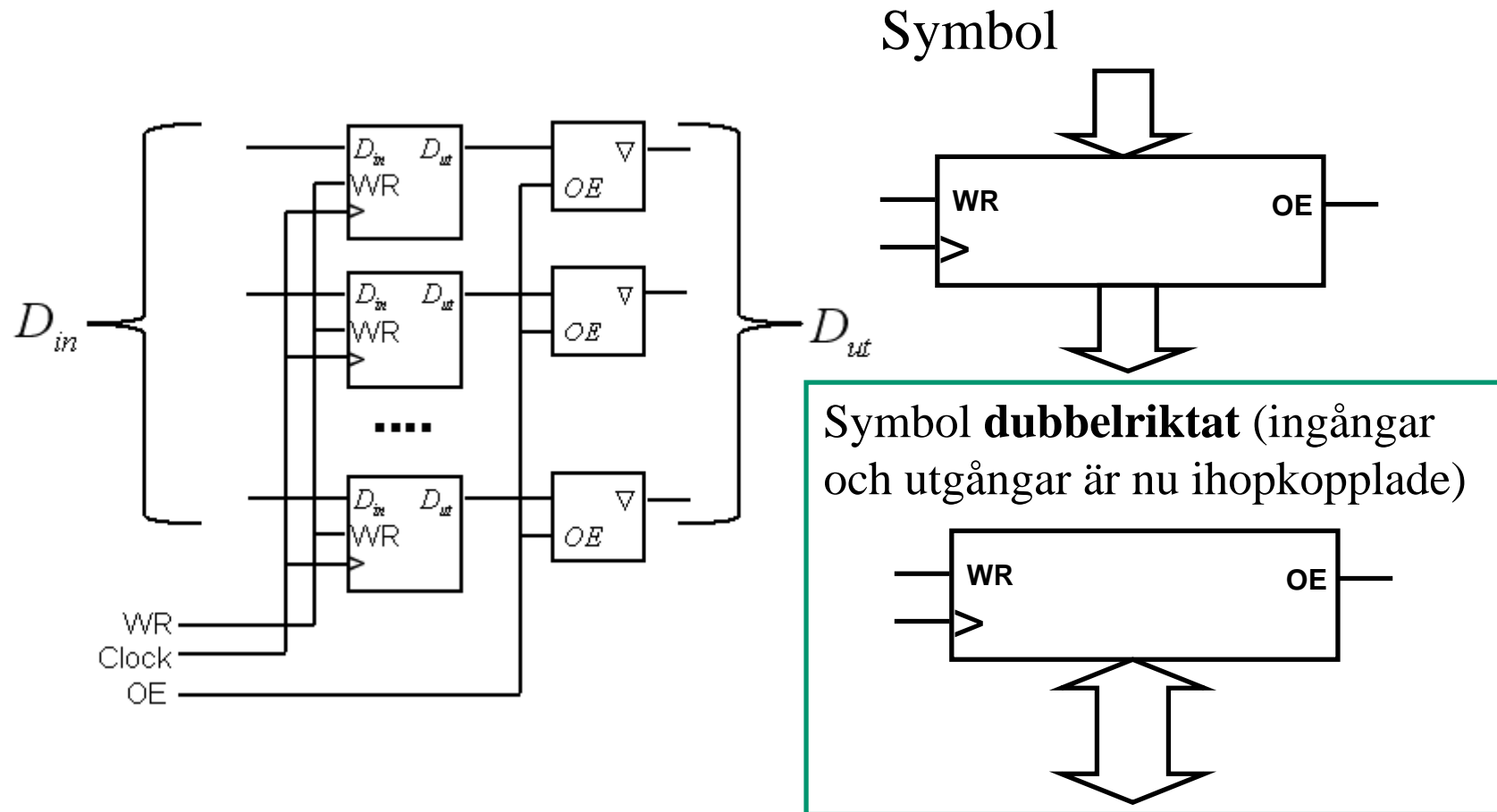


# Register och Databuss

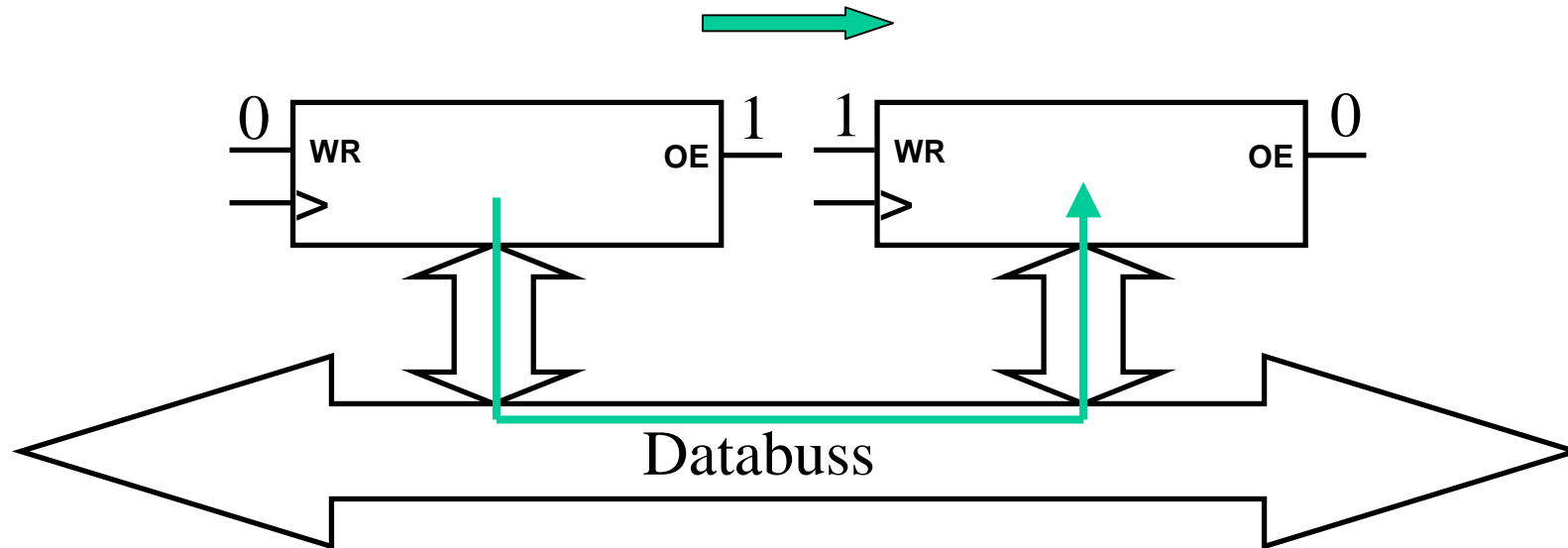



Flera dubbelriktade register med threestateutgångar kan kopplas ihop med varandra för att bilda en gemensam databuss.

# Register och Databuss

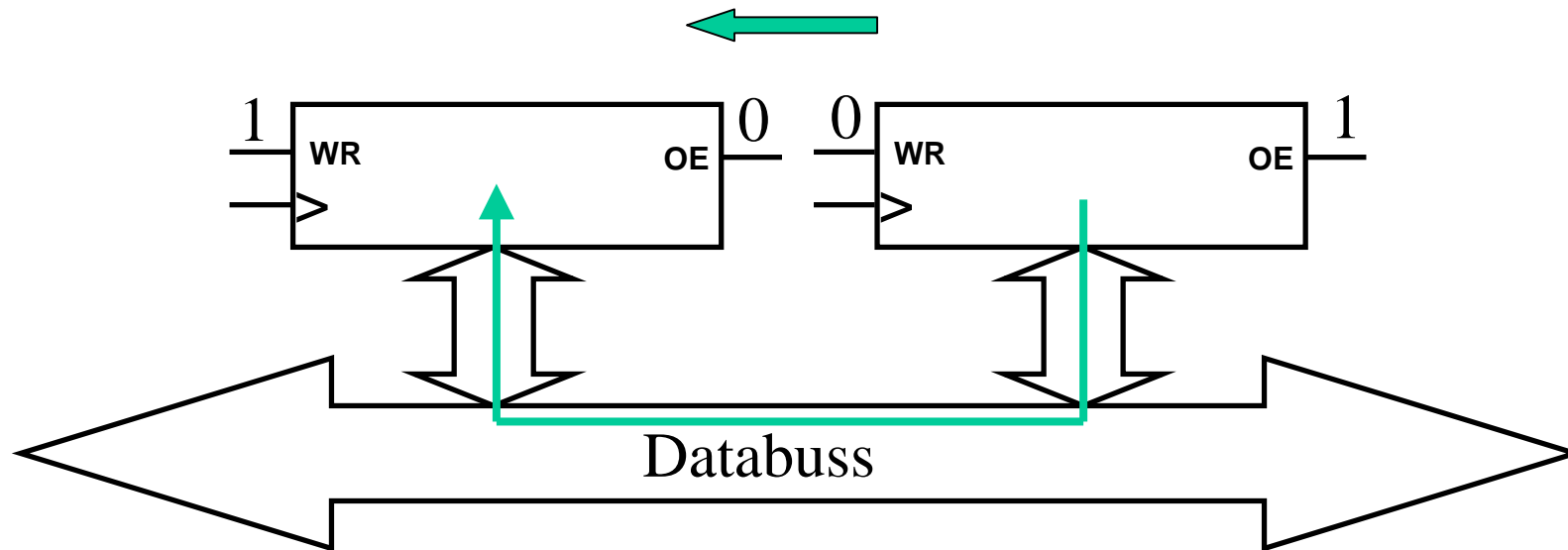

Data kan nu styras att kopieras mellan *alla* register på databussen.


# Dubbelport register

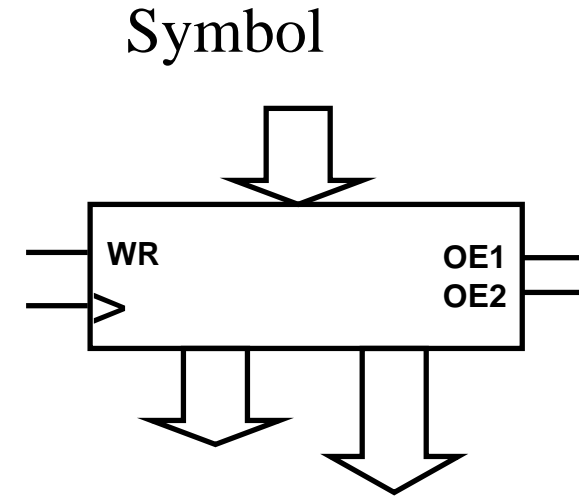 


*Flera **Dubbelportregister**  
kan kopplas ihop med  
varandra till **två**  
gemensamma utgångsbussar*



# Mikrodatorn - arkitektur

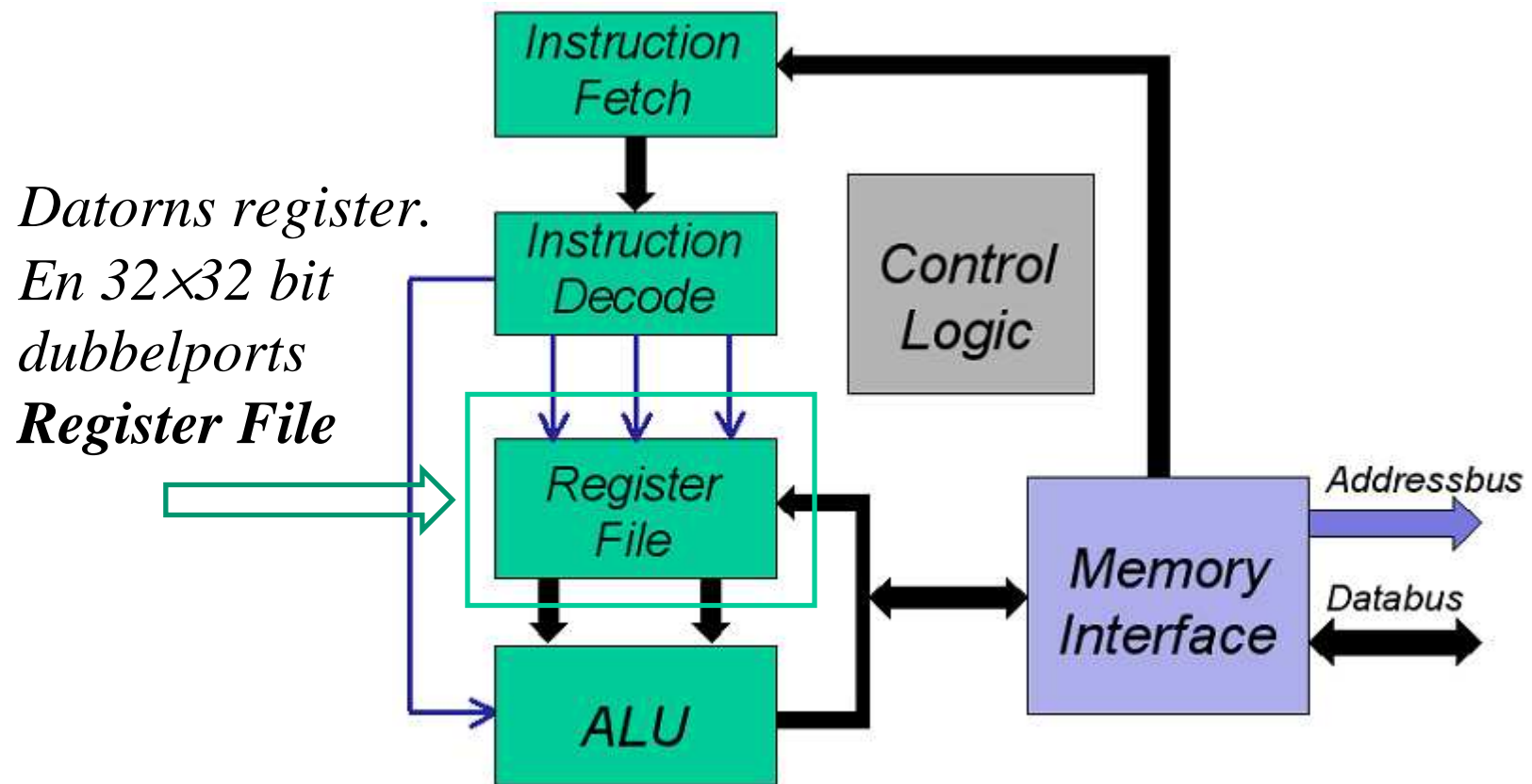


# Mikrodatorn - **add**

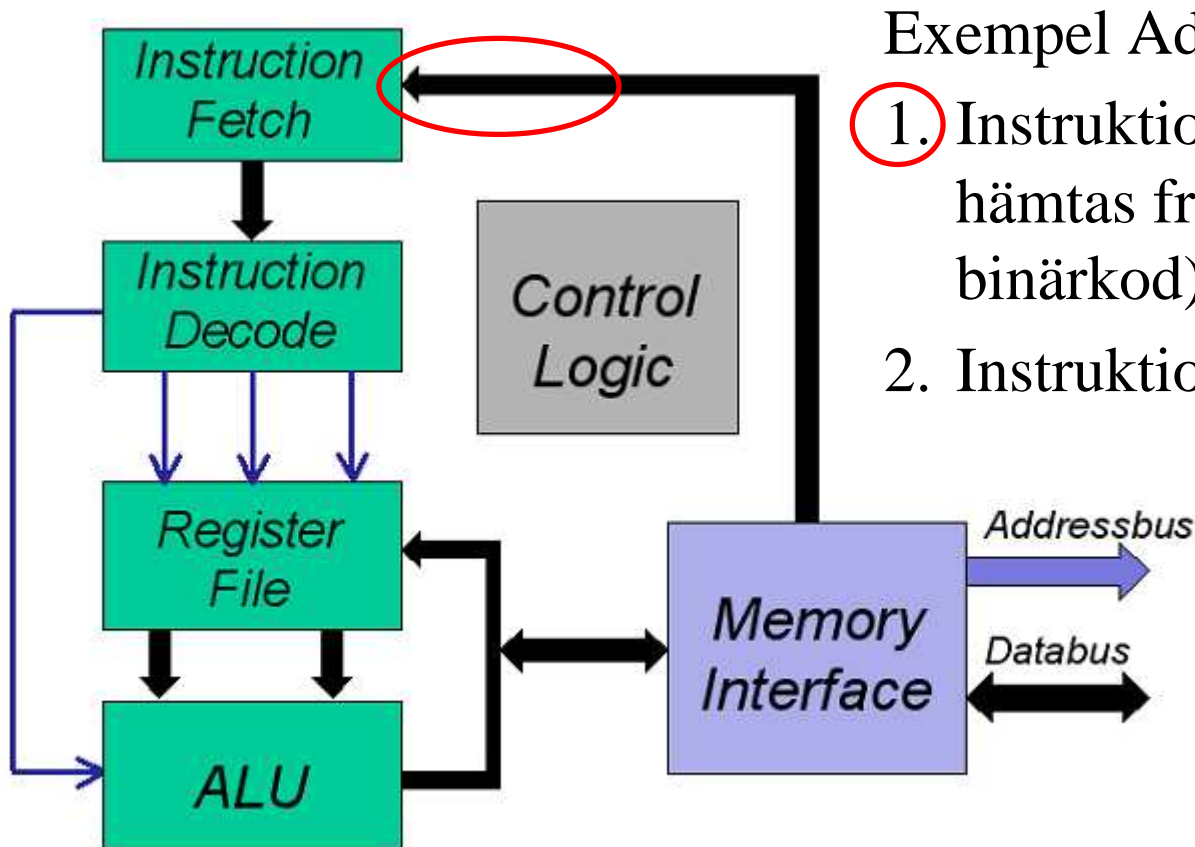

Exempel Add instruktion

1. Instruktion `add R1,R2,R3` hämtas från minnet (som binärkod)
2. Instruktionen avkodas

# Mikrodatorn - **add**

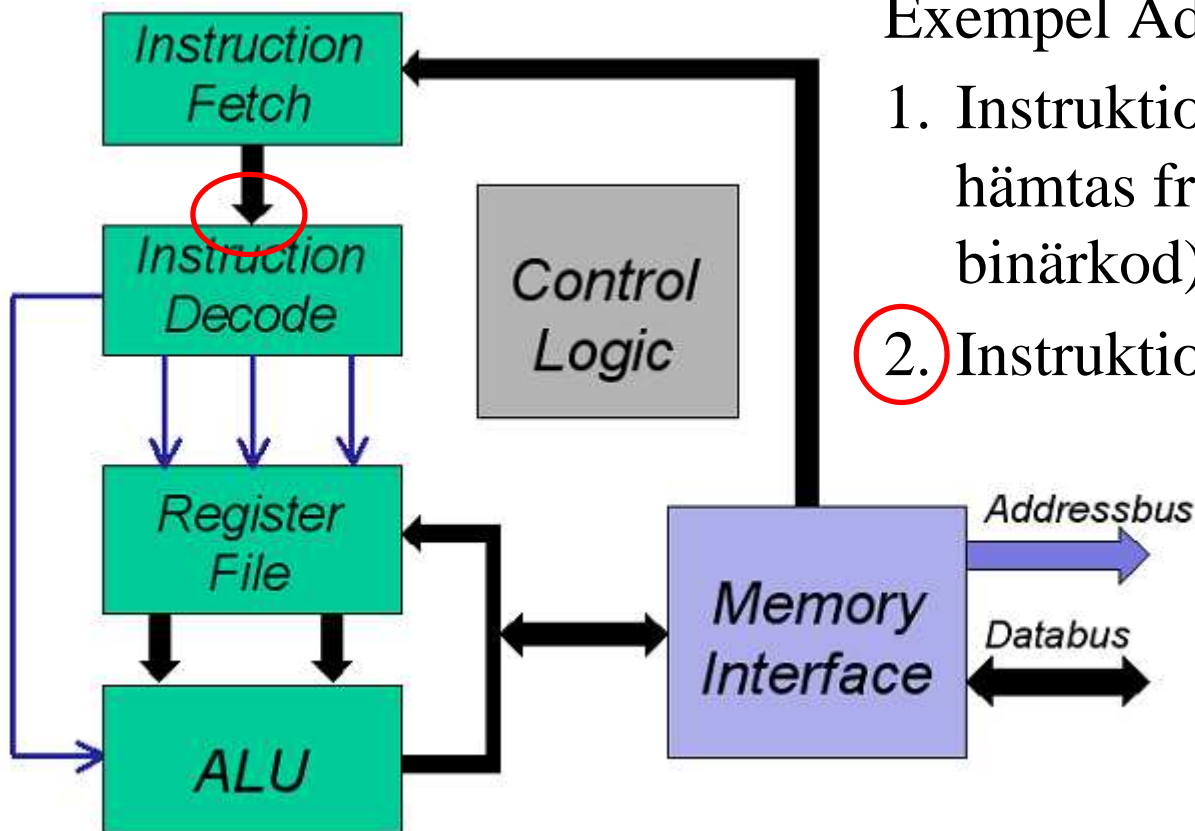


Exempel Add instruktion

1. Instruktion `add R1,R2,R3`  
hämtas från minnet (som  
binärkod)

2. Instruktionen avkodas

# Mikrodatorn - **add**

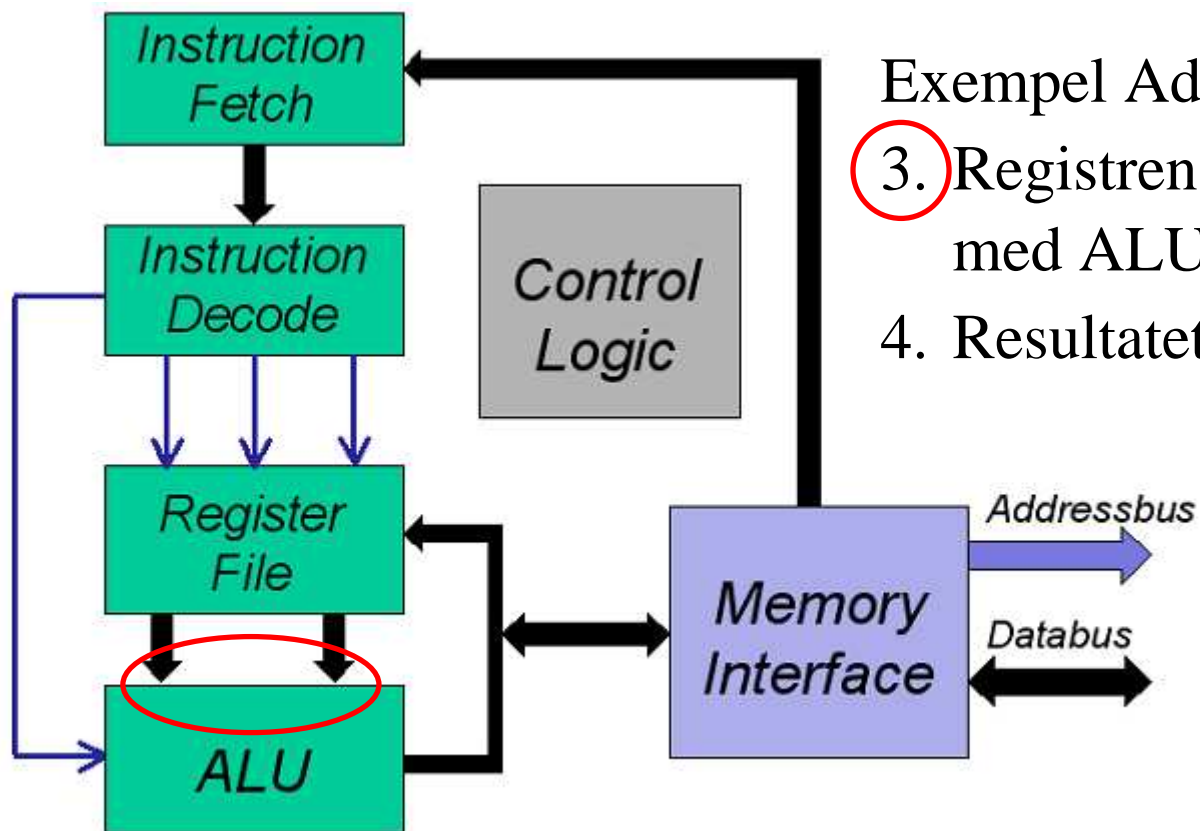


Exempel Add instruktion

3. Registren **R2** och **R3** adderas med ALU:n

4. Resultatet skrivs till register **R1**

# Mikrodatorn - add

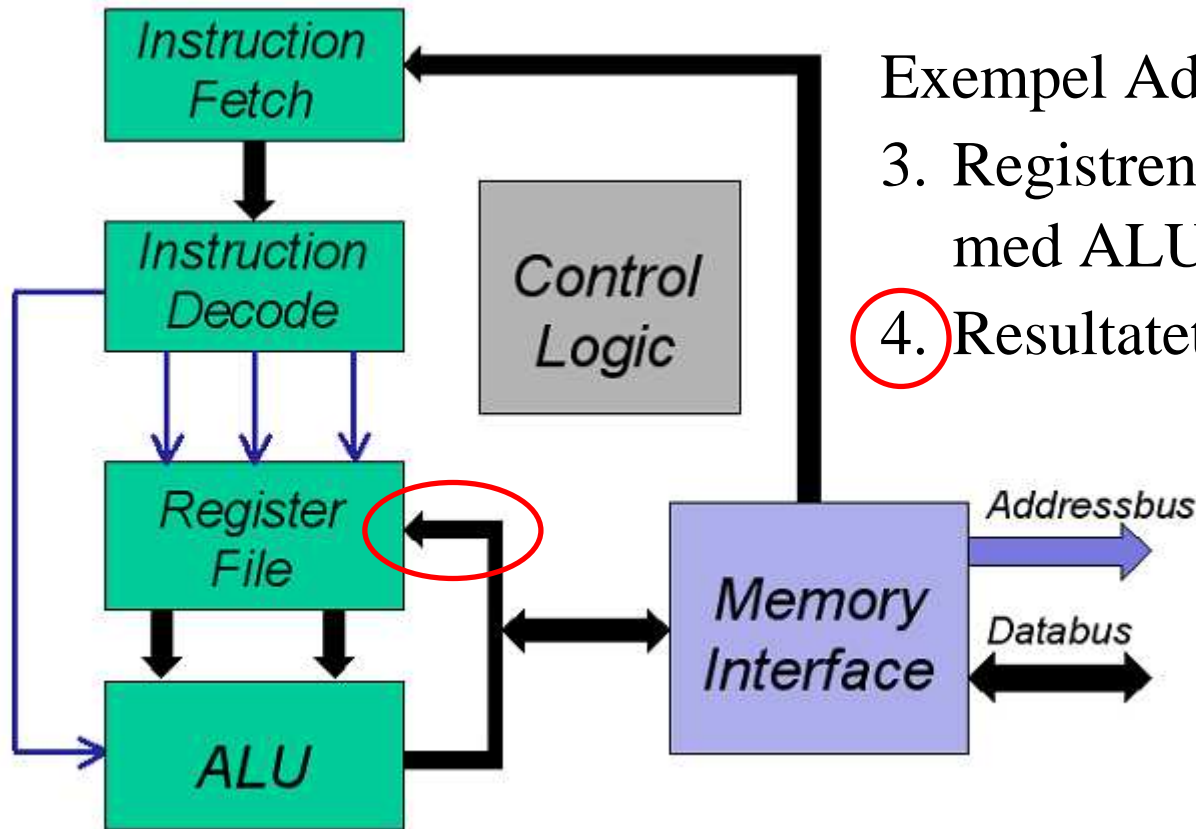

Exempel Add instruktion

3. Registren **R2** och **R3** adderas med ALU:n

4. Resultatet skrivs till register **R1**

*Det krävs således flera klockpulsperioder för att genomföra en instruktion.*

*( man kan kanske ordna med en Pipeline? )*


# Register file

Processorn har en  $32 \times 32$  bitars register file (med dubbelports-register). Man kan därför samtidigt *läsa* från *två* valfria register eller skriva till *ett* valfritt register per klockpuls.


Datorinstruktionen `add`, innebär att summan  $R2+R3$  läggs i  $R1$

*En register file med 32 register är  $32^2 = 1024$  logikelement i en FPGA*

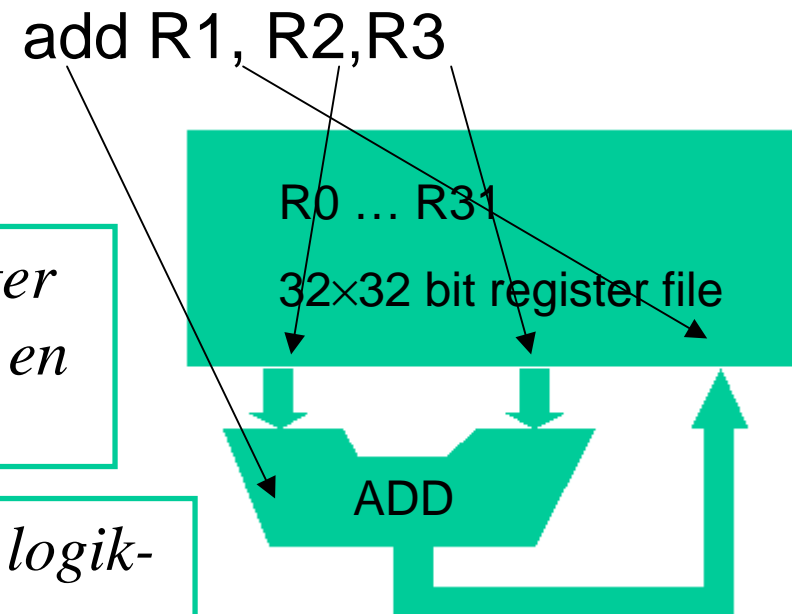*En 32 bitars adderare är 32 logikelement i en FPGA*



# Möjligt instruktionsformat

 

William Sandqvist [william@kth.se](mailto:william@kth.se)



# Tentamensläsning kombinatorik

- Karnaugh
- SP/PS
- Implementering av två-nivå-logik
- Logiska grindar
- Multiplexor
- Boolesk algebra
- Talsystem
- Aritmetik

William Sandqvist [william@kth.se](mailto:william@kth.se)

# Tentamensläsning sekvenskretsar

- Vippor och latchar
- Tillståndsmaskiner (Moore/Mealy)
- Tillståndsdigram
- Tillståndsminimering
- Analys av sekvensnät
- Syntes av sekvensnät
- Tidsbeteende (Setup/Hold)

# Tentamensläsning CMOS

- Vad är funktionen i en CMOS-krets?
- Tristate

# Tentamensläsning VHDL

- Tolka en beskrivning

# Tentamensläsning Asynkrona sekvensnät

- Analys
- Syntes
- Hasard

# Tentamensläsning


## Halvledarminnen

- RAM-minnen
- ROM-minnen
- Funktion, Principbild

# Tentamen struktur

- **Del A1** (10 poäng)
  - Fokus på *analys*
  - Korta uppgifter (1/2 eller 0 poäng) **Observera!**
- **Del A2** (10 poäng)
  - Fokus på *metodik*
- **Del B** (10 poäng)
  - Fokus på *design*
  - Problem


$\geq 6$ ↓	$\geq 11$ ↓		
0 –	11 –	16 –	
F	E	D	
19 –	22 –	25	
C	B	A	30p




 
# Nästa kurs - Datorteknik


- Hur fungerar en dator inuti?
- *Processor?*
- *Cacheminne?*
- *Threads?*
- *Interrupts?*
- Efter Datorteknik har **du** förklaringarna


 
# Mer VHDL?

*Valbar kurs IL1331 VHDL-design 7,5hp  
valbar för CINTE och TCOMK obligatorisk  
för TIEDB kursen går årligen i P1.*

**( har ni läst IL1331 och sedan väljer  
Embeddedprogrammet så får ni utrymme  
för en extra kurs!)**



*Läroboken blir då användbar en gång  
till, men denna gång med **alla** VHDL-  
avsnitten inkluderade!*

# Inbyggda system – överallt!



William Sandqvist [william@kth.se](mailto:william@kth.se)

# Kursutvärdering

- Det är viktigt att vi får feedback!
- Ni kommer snart att få en e-mail med instruktionerna för kursutvärderingen som kommer att göras i Daisy-systemet
- Hjälp oss att förbättra kursen med konstruktiv kritik ( gärna kommentarer )

***Tack för uppmärksamheten!***

***Lycka till med tentan!***