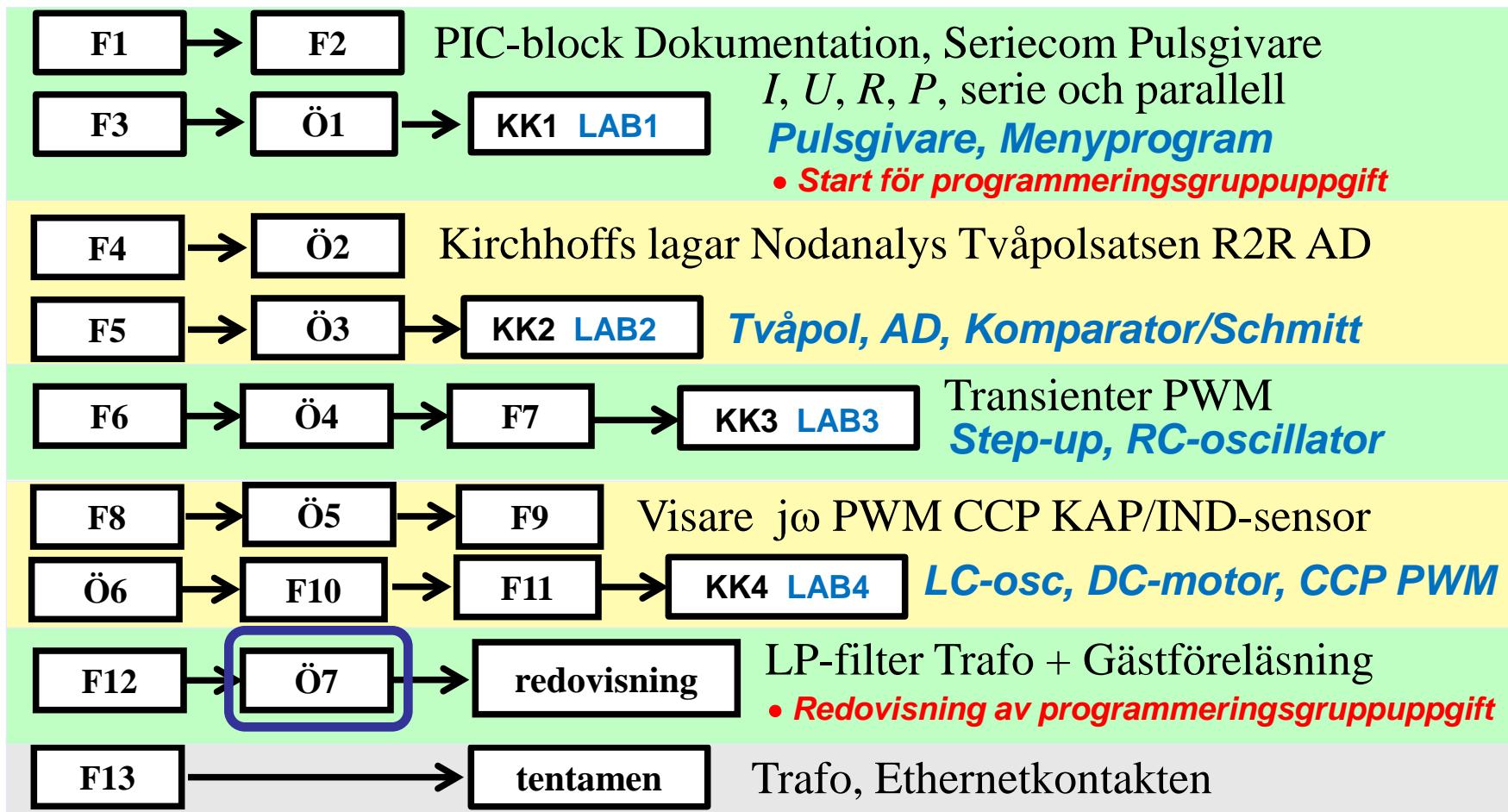


IE1206 Inbyggd Elektronik



Komplexa visare, $j\omega$ -metoden

- Komplexa visare. OHM's lag för R L och C .

$$\underline{U}_R = \underline{I}_R \cdot R$$

$$\underline{U}_L = \underline{I}_L \cdot jX_L = \underline{I}_L \cdot j\omega L \qquad \omega = 2\pi \cdot f$$

$$\underline{U}_C = \underline{I}_C \cdot jX_C = \underline{I}_C \cdot \frac{1}{j\omega C} = \underline{I}_C \cdot j\left(-\frac{1}{\omega C}\right)$$

- Komplexa visare. OHM's lag för Z .


$$\boxed{\underline{U} = \underline{I} \cdot \underline{Z}}$$

$$Z = \frac{U}{I}$$

$$\varphi = \arg(\underline{Z}) = \arctan\left(\frac{\text{Im}[\underline{Z}]}{\text{Re}[\underline{Z}]}\right)$$



Spänningssdelarens överföringsfunktion

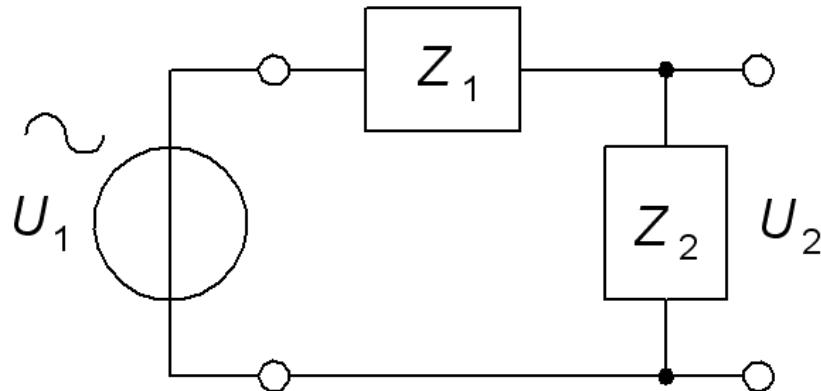Enkla filter är ofta utformade som spänningssdelare. Ett filters **överföringsfunktion**, $H(\omega)$ eller $H(f)$, är kvoten mellan utspänning och inspänning. Den kvoten får man *direkt* från spänningssdelningsformeln!



$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \Rightarrow \boxed{H(\omega) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}}$$

LP HP BP BS

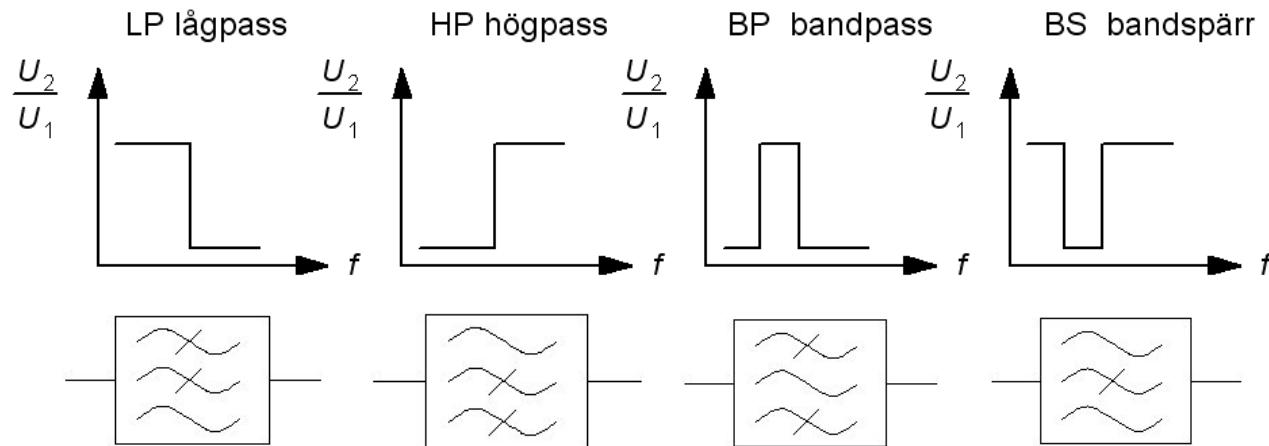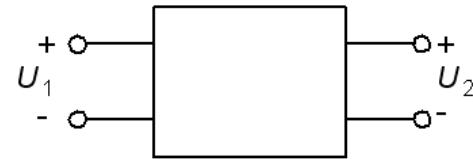


BP eller BS filtren kan ses som olika kombinationer av LP och HP filter.

William Sandqvist william@kth.se

William Sandqvist william@kth.se

Överföringsfunktion (14.2)

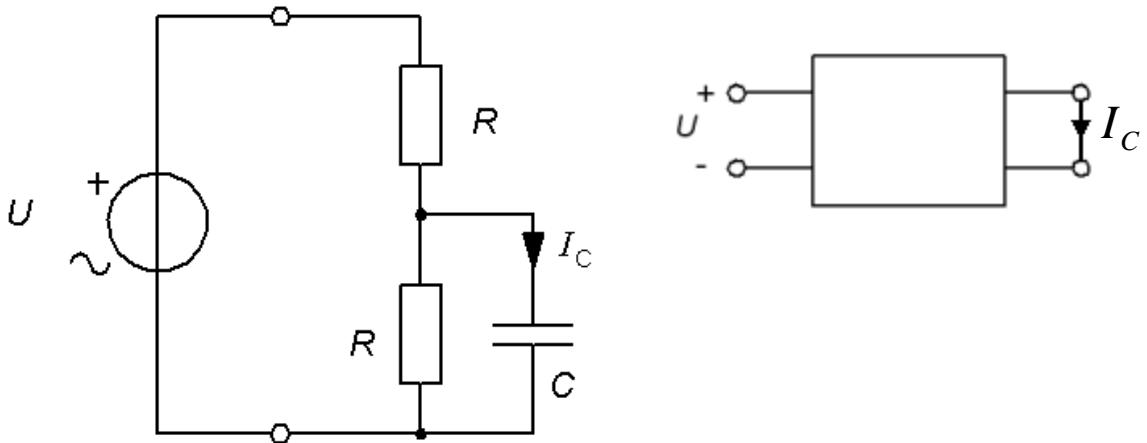


- Ställ upp ett uttryck för $I_C = f(U, \omega, R, C)$.
- Ställ upp överföringsfunktionen I_C/U beloppsfunktion och fasfunktion.
- Vilken filterkaraktär har överföringsfunktionen, LP HP BP BS ?
- Vilken gränsfrekvens har överföringsfunktionen?

Överföringsfunktion (14.2)


Svar a)

$$R \parallel C = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \cdot \frac{j\omega C}{j\omega C} = \frac{R}{1 + j\omega RC}$$
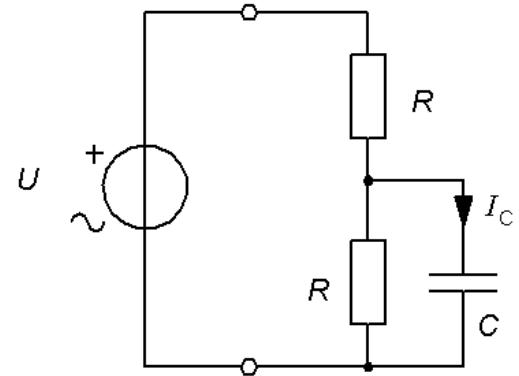
$$\underline{I}_C = \frac{\underline{U}_C}{\frac{1}{j\omega C}} = \underline{U}_C \cdot j\omega C$$



Överföringsfunktion (14.2)

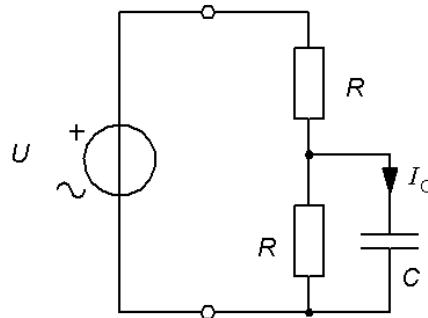


$$U_C = \frac{U}{R + \frac{1 + j\omega RC}{1 + j\omega RC}} \cdot \frac{1 + j\omega RC}{R} = \frac{U}{1 + j\omega RC + 1} \Rightarrow$$

$$I_C = \frac{j\omega C}{2 + j\omega RC}$$

Överföringsfunktion (14.2)

Svar b) I_C/U

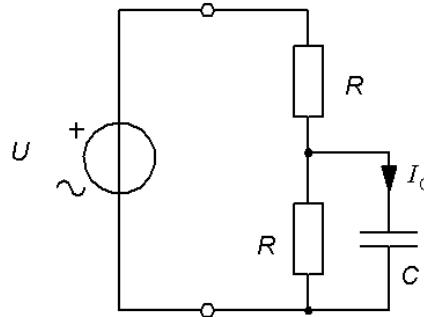

$$\underline{\frac{I_C}{U}} = \frac{j\omega C}{2 + j\omega RC}$$

$$\frac{I_C}{U} = \frac{\omega C}{\sqrt{4 + (\omega RC)^2}}$$


$$\arg\left(\frac{\underline{I_C}}{\underline{U}}\right) = 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega RC}{2}\right)$$

$$\arg\left(\frac{\underline{I_C}}{\underline{U}}\right) = \arctan\left(\frac{2}{\omega RC}\right)$$

Överföringsfunktion (14.2)


Svar c) LP HP BP BS?
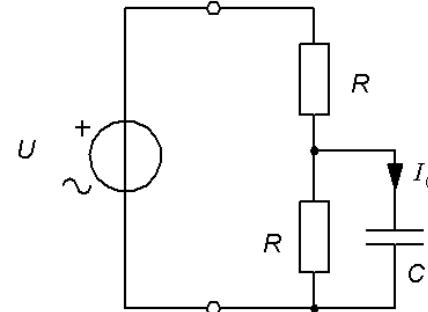
$$\frac{\underline{I}_C}{\underline{U}} = \frac{j\omega C}{2 + j\omega RC}$$



$$\frac{\underline{I}_C}{\underline{U}} \left\{ \omega = 0 \right\} = \frac{0 \cdot j}{2 + 0 \cdot j} = 0 \quad \frac{\underline{I}_C}{\underline{U}} \left\{ \omega = \infty \right\} = \frac{1}{R}$$


\Rightarrow HP

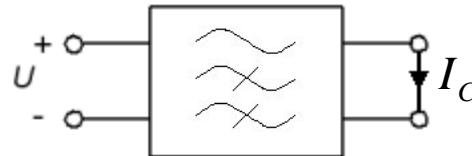

Överföringsfunktion (14.2)

Svar d) Gränsfrekvens?

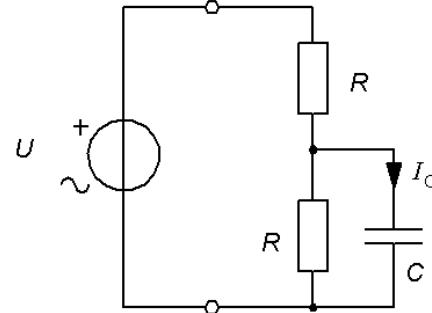Vid gränsfrekvensen ”väger nämnarens realdel och imaginärdel lika”.




$$\frac{\underline{I}_C}{\underline{U}} = \frac{j\omega C}{2 + j\omega RC} \quad \omega RC = 2 \quad \Rightarrow$$

$$f_G = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2}{RC}$$

$$\frac{\underline{I}_C}{\underline{U}} = \frac{j\omega C}{2 + j\omega RC} = \frac{j\frac{2}{R}}{2 + j2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\underline{I}_C}{\underline{U}} = \frac{\frac{2}{R}}{\sqrt{2^2 + 2^2}} = \frac{1}{R \cdot \sqrt{2}}$$

William Sandqvist william@kth.se

Phasor - vektor

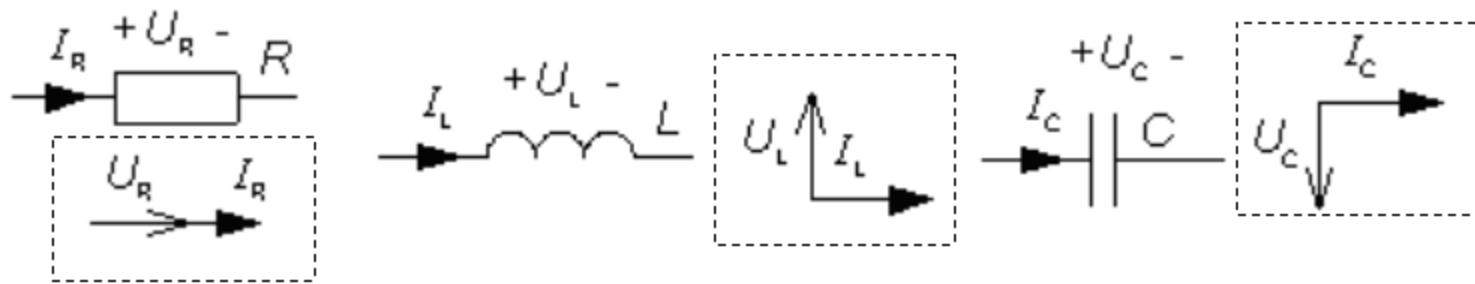

$$\omega = 2\pi f$$

$$|X_L| = \omega \cdot L$$

$$|X_C| = \frac{1}{\omega \cdot C}$$


$$Z = \frac{U}{I}$$

Visardiagram sp-delare (11.8)



Figuren visar en spänningsdelare. Denna matas med en växelspänningen U_1 och utspänningen är spänningen U_2 . Vid den aktuella frekvensen är spolens reaktans $X_L = 2R$.

Rita kretsens visardiagram med I_1 , U_1 och U_2 .

Använd I_1 som riktfas (= horisontell).

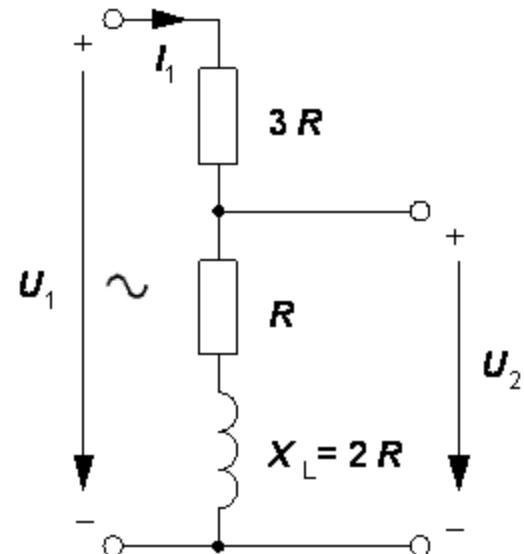

Visardiagram sp-delare (11.8)

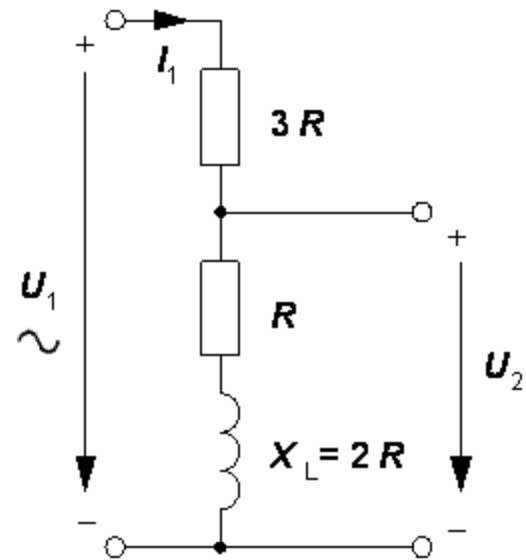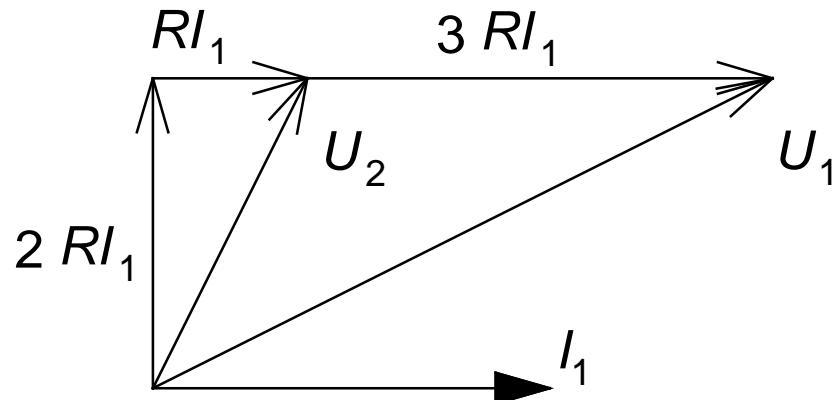


jω-räkning sp-delare

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{R + j\omega L}{4R + j\omega L}$$

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}{\sqrt{16R^2 + (\omega L)^2}}$$

$$X_L = \omega L = 2R \quad \Rightarrow$$
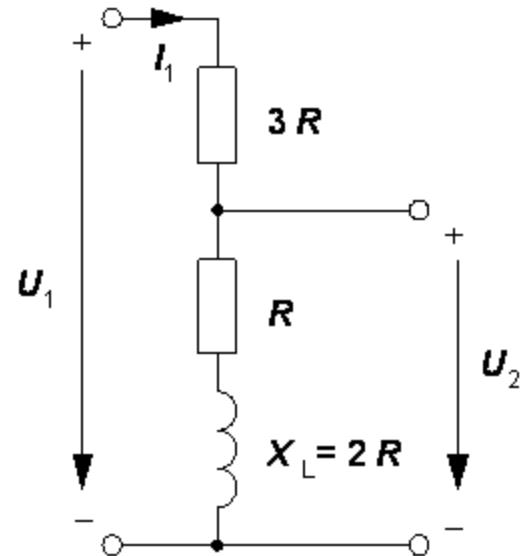
$$\boxed{\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{\sqrt{R^2 + (2R)^2}}{\sqrt{16R^2 + (2R)^2}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{20}} = \boxed{\frac{1}{2}}}$$




William Sandqvist william@kth.se

Spänningomsättning

$$U_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \quad U_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt}$$
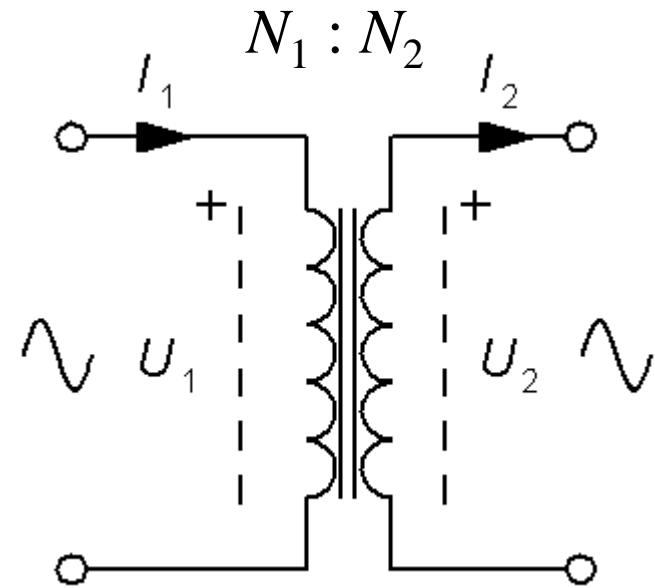
$$\boxed{\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}}$$




Strömmomsättning

$$P_1 = P_2 \quad (P_0, I_0 = 0)$$

$$U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2 \quad \Rightarrow$$
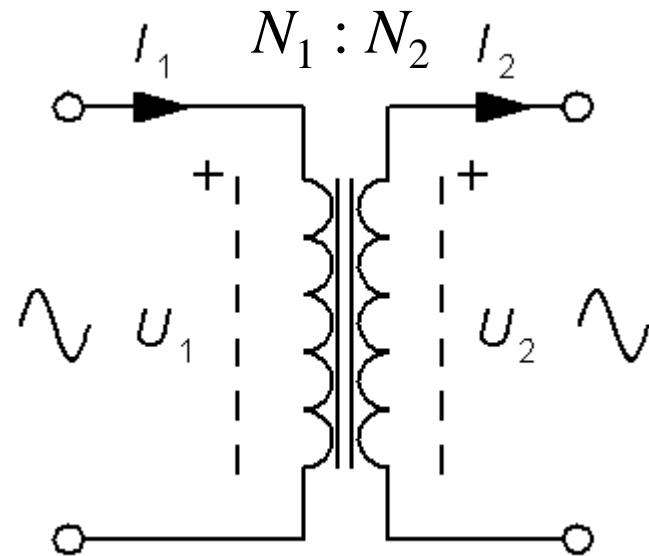
$$\boxed{\frac{I_2}{I_1} \approx \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}}$$




William Sandqvist william@kth.se

Två värden saknas? (15.1)

För en transformator i drift angavs följande data:

Primär			Sekundär		
N_1	U_1	I_1	N_2	U_2	I_2
600	225 V	?	200	?	9 A

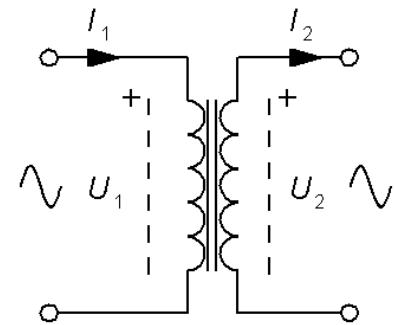


Beräkna de två värden som saknas. I_1 och U_2 .

Två värden saknas! (15.1)

För en transformator i drift angavs följande data:

Primär			Sekundär		
N_1	U_1	I_1	N_2	U_2	I_2
600	225 V	3 A	200	75 V	9 A

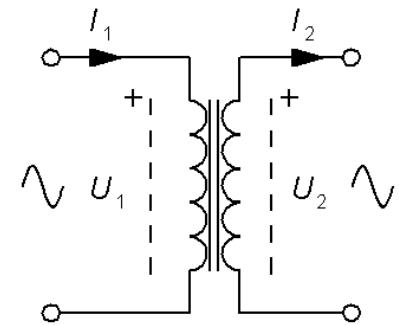

Beräkna de två värden som saknas. I_1 och U_2 .

$$n = N_1/N_2 = 600/200 = 3$$


$$I_1 = \frac{1}{n} I_2 = \frac{9}{3} = 3$$

$$U_2 = \frac{1}{n} U_1 = \frac{225}{3} = 75$$

Två värden saknas? (15.2)

För en transformator i drift angavs följande data:

Primär			Sekundär		
N_1	U_1	I_1	N_2	U_2	I_2
?	230 V	2A	150	?	12 A

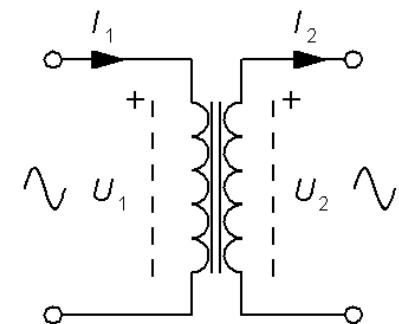


Beräkna de två värden som saknas. N_1 och U_2 .

Två värden saknas! (15.2)

För en transformator i drift angavs följande data:

Primär			Sekundär		
N_1	U_1	I_1	N_2	U_2	I_2
900	230 V	2A	150	38V	12 A

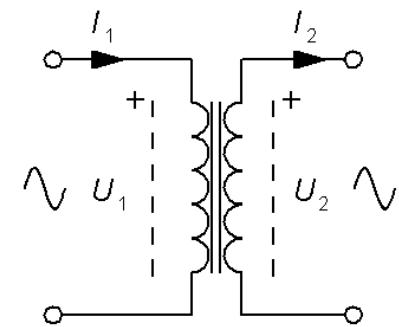

Beräkna de två värden som saknas. N_1 och U_2 .


$$n = I_2/I_1 = 12/2 = 6$$

$$N_1 = N_2 \cdot n = 150 \cdot 6 = 900 \quad U_2 = U_1/n = 230/6 = 38,3 \text{ V}$$

Två värden saknas? (15.3)

För en transformator i drift angavs följande data:

Primär			Sekundär		
N_1	U_1	I_1	N_2	U_2	I_2
600	225 V	?	?	127 V	9 A

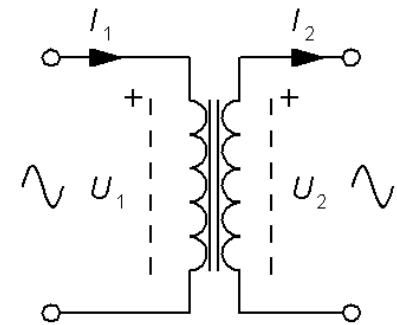


Beräkna de två värden som saknas. I_1 och N_2 .

Två värden saknas! (15.3)

För en transformator i drift angavs följande data:

Primär			Sekundär		
N_1	U_1	I_1	N_2	U_2	I_2
600	225 V	5A	339	127 V	9 A

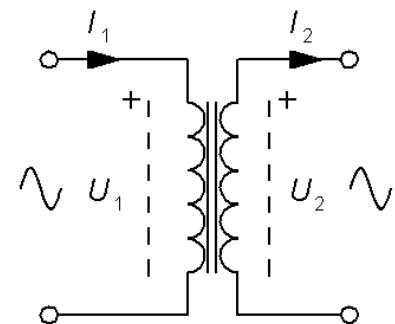

Beräkna de två värden som saknas. I_1 och N_2 .

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{225}{127} = 1,77 \Rightarrow N_2 = \frac{U_2}{U_1} N_1 = \frac{600 \cdot 127}{225} = 339$$


$$I_1 = \frac{N_2}{N_1} I_2 = \frac{339}{600} 9 = 5,08 \text{ A}$$

William Sandqvist william@kth.se

Induktiv koppling

*Kopplingsfaktorn anger hur stor del av flödet en spole har gemensamt med en annan spole
En ideal transformator har kopplingsfaktorn $k = 1$ (100%)*

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

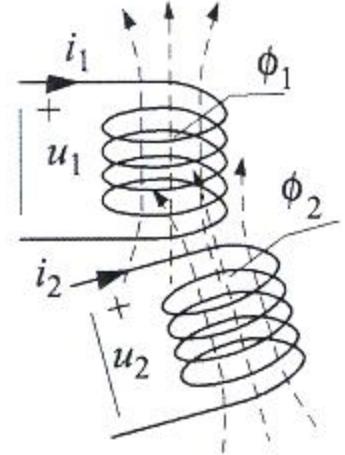

$\pm M$ kallas för ömsinduktansen

- Seriekopplade spolar

$$L_{TOT} = L_1 + L_2 + 2M$$

- Antiseriekopplade spolar

$$L_{TOT} = L_1 + L_2 - 2M$$


- Parallelkopplade spolar

$$L_{TOT} = \frac{L_1 \cdot L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

- Antiparallelkopplade spolar

$$L_{TOT} = \frac{L_1 \cdot L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$

Ömsinduktans (15.8)

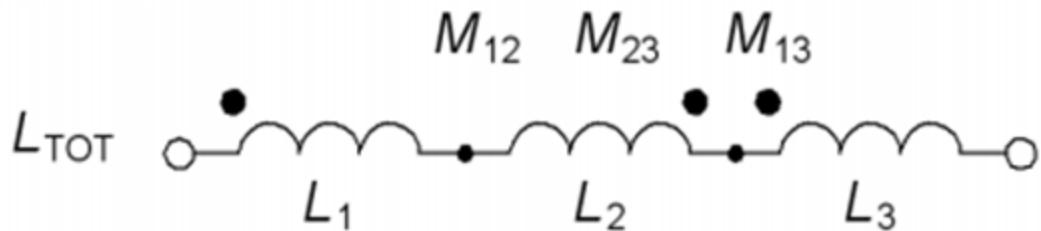


Tre induktorer $L_1 = 12$, $L_2 = 6$, $L_3 = 5$ [H] seriekopplas.


När man seriekopplar induktorer kan placeringen på kretskortet ha betydelse. I figuren till vänster a) kommer induktorerna att ha en del av de magnetiska kraftlinjerna gemensamma. De har då ömsinduktanserna $M_{12} = 3$, $M_{23} = 1$, $M_{13} = 1$ [H].

I figuren till höger b) är induktorerna monterade tredimensionellt så att det inte finns några delade kraftlinjer.

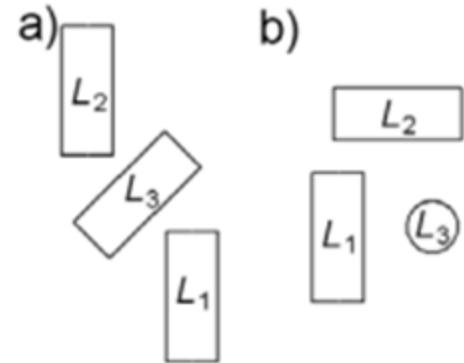- Beräkna totala induktansen för arrangemanget i figur a). $L_{TOT} = ?$
- Beräkna totala induktansen för arrangemanget i figur b). $L_{TOT} = ?$



Ömsinduktans (15.8)

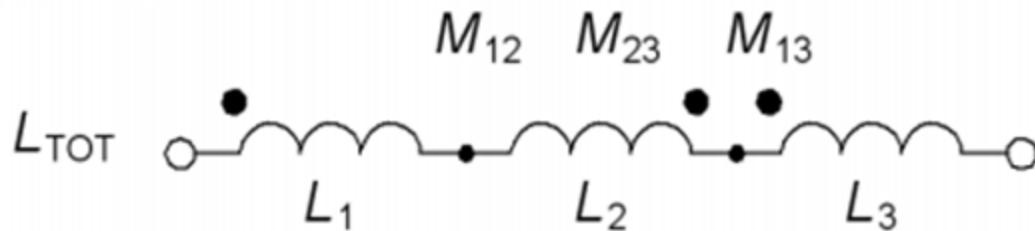



$$a) \quad L_{TOT} = L_1 - M_{12} + M_{13} +$$

$$L_2 - M_{12} - M_{23} +$$

$$L_3 - M_{23} + M_{13} =$$

$$= 12 - 3 + 1 + 6 - 3 - 1 + 5 - 1 + 1 = 17 \text{ [H]}$$
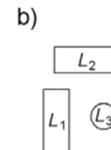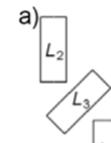
$$b) \quad L_{TOT} = L_1 + L_2 + L_3 = 12 + 6 + 5 = 23 \text{ [H]}$$



William Sandqvist william@kth.se


*Här är ytterligare ett
kvalificeringstal – om tiden tillåter!*

Kvalifikationstal vid tentamen

En växelspänning E med frekvensen $f = 2 \text{ kHz}$ matar ett nät med en parallell kapacitans $C = 0,64 \mu\text{F}$ och en induktans $L = 8,8 \text{ mH}$ i serie med en resistans $R = 100 \Omega$.


Man mäter spänningen $U_R = 5 \text{ V}$.

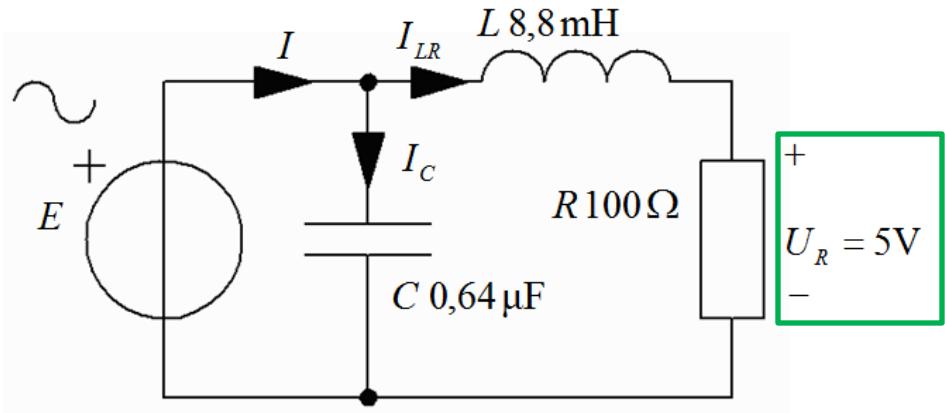- a) Beräkna I_{LR} [mA]
- b) Beräkna E [V]
- c) Beräkna I_C [mA]
- d) Beräkna I [mA]
- e) Rita principiellt visardiagram.
(I I_{LR} I_C E U_R)




Kvalifikationstal vid tentamen

a) Beräkna I_{LR} [mA]

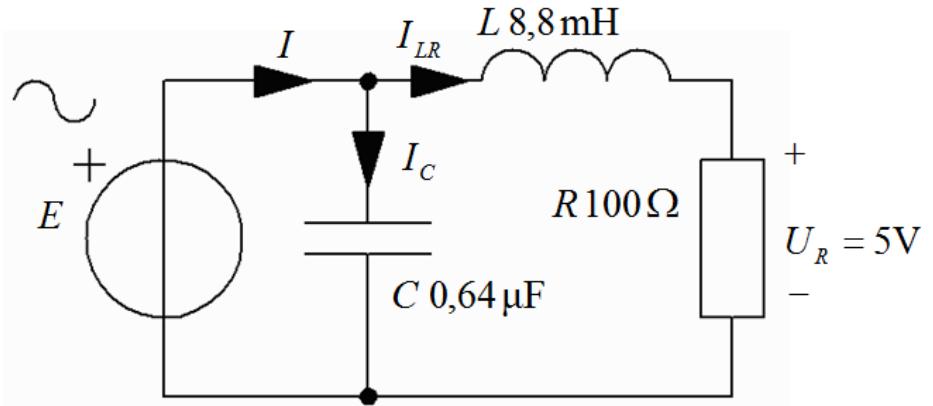

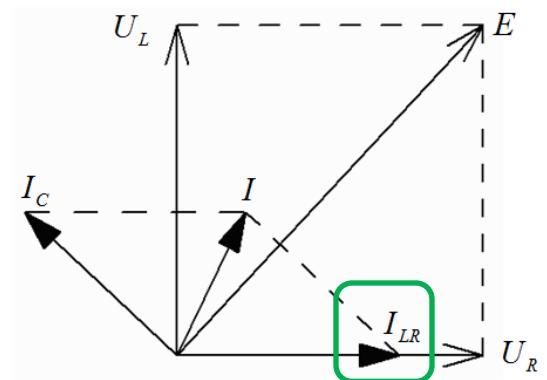
a) U_R is reference $\arg(U_R) = 0$

$$U_R = 5 \quad I_{LR} = \frac{5}{100} = 50 \text{ mA}$$




Kvalifikationstal vid tentamen

b) Beräkna E [V]

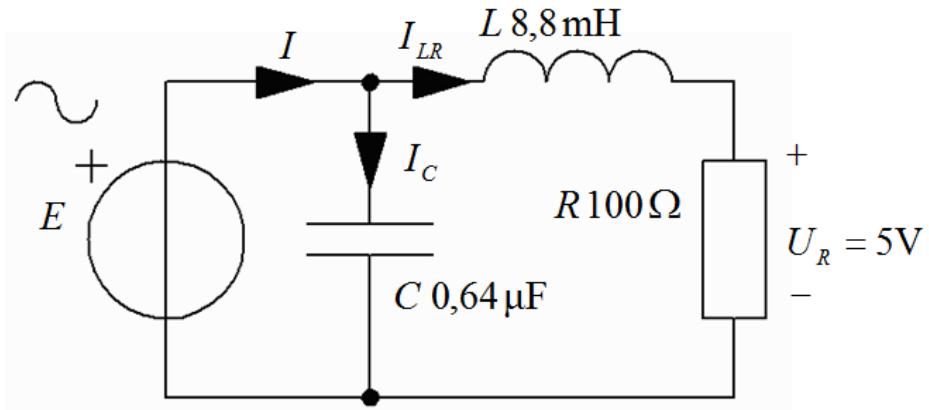

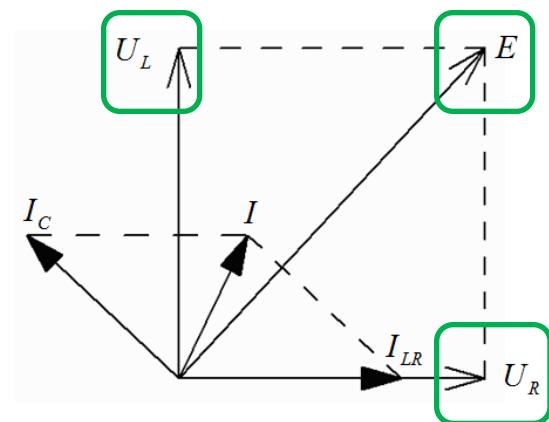
$$\begin{aligned} b) \quad E &= U_L + U_R = I_{LR} \cdot j \cdot 2\pi \cdot 2000 \cdot 8,8 \cdot 10^{-3} + 5 = \\ &= 5,53j + 5 \quad E = \sqrt{5,53^2 + 5^2} = 7,45 \text{ V} \end{aligned}$$




Kvalifikationstal vid tentamen

c) Beräkna I_C [mA]

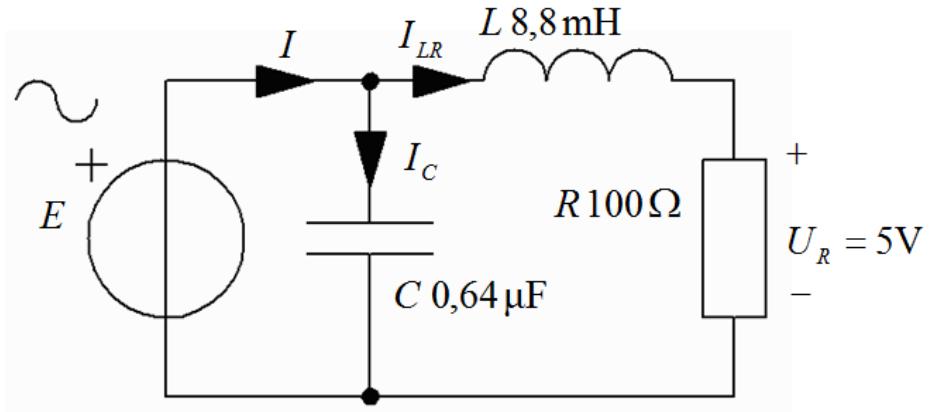

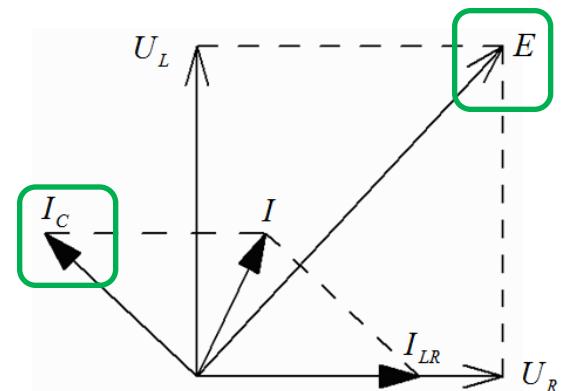
$$\begin{aligned} c) \quad I_C &= \frac{\underline{E}}{1/j\omega C} = \underline{E} \cdot j\omega C = \\ &= (5,53j + 5) \cdot j \cdot 2\pi \cdot 2000 \cdot 0,64 \cdot 10^{-6} = \\ &= (-45 + 40j) \cdot 10^{-3} \quad I_C = \sqrt{40^2 + 45^2} \cdot 10^{-3} = 60 \text{ mA} \end{aligned}$$




Kvalifikationstal vid tentamen



d) Beräkna I [mA]

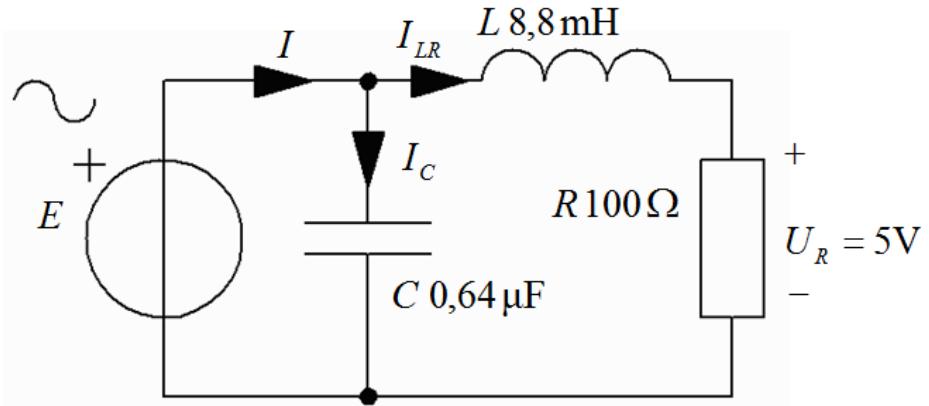
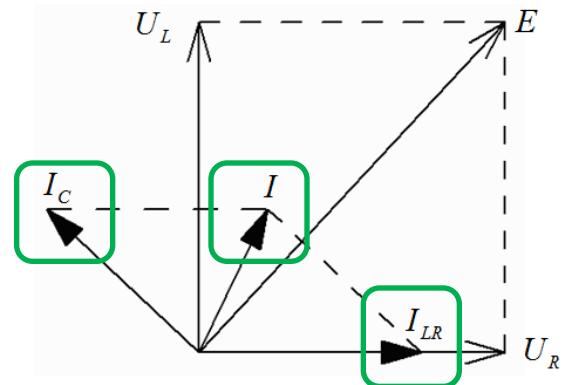
$$\begin{aligned}d) \quad I &= I_{LR} + I_C = (50 - 45 + 40j) \cdot 10^{-3} = \\&= (5 + 40j) \cdot 10^{-3} \quad I = 10^{-3} \cdot \sqrt{5^2 + 40^2} = 40,3 \text{ mA}\end{aligned}$$



Kvalifikationstal vid tentamen

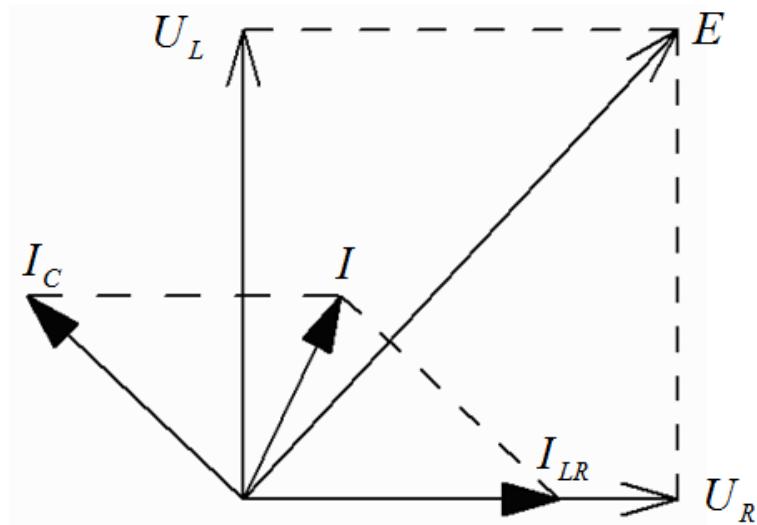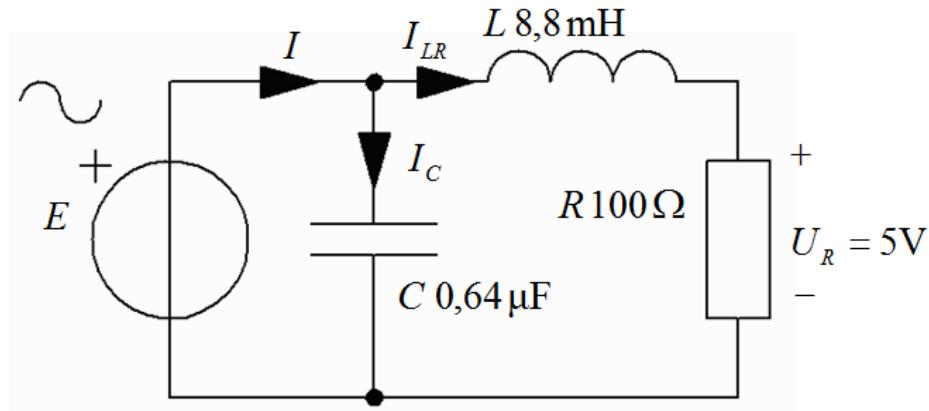


Här är fler filter – om tiden tillåter!

Filter RLR (14.7)

Figuren visar ett enkelt filter med två R och ett L .

- a) Härled filtrets komplexa överföringsfunktion $\underline{U}_2/\underline{U}_1$.
- b) Vid vilken vinkelfrekvens ω_x blir beloppsfunktionen $|\underline{U}_2|/|\underline{U}_1|=1/\sqrt{2}$
Ge ett uttryck för denna frekvens ω_x med $R L$.

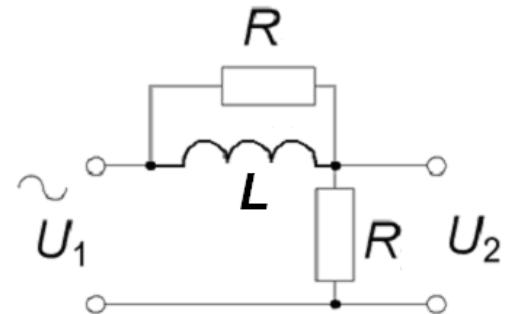

- c) Vilket *värde* har överföringsfunktionens belopp vid mycket låga frekvenser, $\omega \approx 0$?
Vilket värde har överföringsfunktionens fas vid mycket låga frekvenser?
- d) Vilket *värde* har överföringsfunktionens belopp vid mycket höga frekvenser, $\omega \approx \infty$?
Vilket värde har överföringsfunktionens fas vid mycket höga frekvenser?

$$a) \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = ? \quad b) \omega_x \Rightarrow \left| \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \omega_x(R, L) = ? \quad c) \omega \approx 0 \Rightarrow \left| \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \right| = ? \quad \arg\left(\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1}\right) = ?$$

$$d) \omega \approx \infty \Rightarrow \left| \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \right| = ? \quad \arg\left(\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1}\right) = ?$$

Filter RLR (14.7)

$$a) \quad R \parallel L = \frac{R \cdot j\omega L}{R + j\omega L}$$




$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{R}{R + \frac{R \cdot j\omega L}{R + j\omega L}} = \frac{1}{1 + \frac{1 \cdot j\omega L}{R + j\omega L}} = \frac{\frac{R + j\omega L}{R + j\omega L}}{\frac{R + j\omega L + j\omega L}{R + j\omega L}} = \frac{R + j\omega L}{R + j2\omega L}$$

$$b) \quad \left| \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \right| = \left| \frac{R + j\omega L}{R + j2\omega L} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}{\sqrt{R^2 + (2\omega L)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 2R^2 + 2(\omega L)^2 = R^2 + 4(\omega L)^2$$

$$R^2 = 2(\omega L)^2 \Rightarrow \omega_x = \frac{R}{L\sqrt{2}}$$

$$c) \quad \frac{R + j\omega L}{R + j2\omega L} \quad \omega \rightarrow 0 \quad \frac{R + 0}{R + 0} = 1 \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \right| = 1 \quad \arg \left(\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \right) = 0^\circ$$

$$d) \quad \frac{R + j\omega L}{R + j2\omega L} \Rightarrow \frac{\frac{R}{\omega} + jL}{\frac{R}{\omega} + j2L} \quad \omega \rightarrow \infty \quad \frac{0 + jL}{0 + j2L} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \right| = 0,5 \quad \arg \left(\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \right) = 0^\circ$$

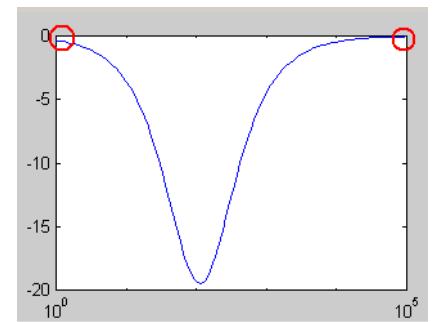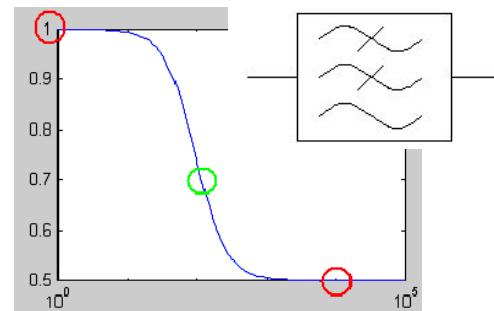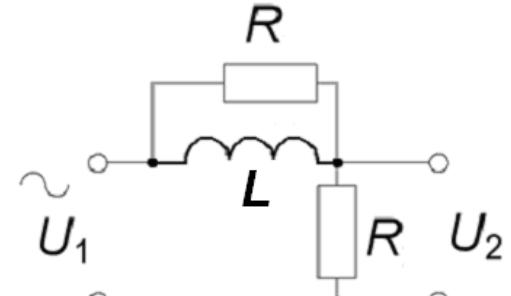


William Sandqvist william@kth.se

Filter LCR if time ... (14.8)

Figuren visar ett enkelt filter med L C och R .

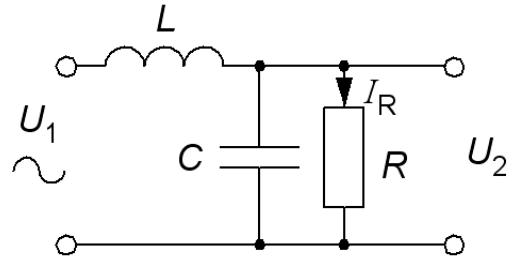- a) Härled filtrets överföringsfunktion $\underline{U}_2/\underline{U}_1$.
- b) Vid vilken vinkelfrekvens ω_x blir nämnaren rent imaginär? Ge ett uttryck för denna frekvens ω_x med R L och C .
- c) Vilket *värde* har beloppsfunktionen vid denna vinkelfrekvens, ω_x ?
- d) Vilket *värde* har fasfunktionen vid denna vinkelfrekvens, ω_x ?
- e) Ge ett uttryck för överföringsfunktionen mellan överföringsfunktionen I_R/\underline{U}_1
(Obs! Du har redan överföringsfunktionen $\underline{U}_2/\underline{U}_1$ från a)



$$a) \frac{\underline{U}_2(\omega)}{\underline{U}_1(\omega)} = ? \quad b) \omega_x(R, L, C) = ? \quad c) \left| \frac{\underline{U}_2(\omega_x)}{\underline{U}_1(\omega_x)} \right| = ? \quad d) \arg \left(\frac{\underline{U}_2(\omega_x)}{\underline{U}_1(\omega_x)} \right) = ? \quad e) \frac{I_R(\omega)}{\underline{U}_1(\omega)} = ?$$

Filter LCR if time ... (14.8)

a) b) $R \parallel C = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \cdot \frac{j\omega C}{j\omega C} = \frac{R}{1 + j\omega RC}$




$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{\frac{R}{1 + j\omega RC}}{j\omega L + \frac{R}{1 + j\omega RC}} \cdot \frac{1 + j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{R}{j\omega L(1 + j\omega RC) + R} =$$

$$= \frac{R}{(R - \omega^2 RLC) + j\omega L} \quad RE\left[\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1}\right] = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 RLC = R \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

c) $\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{R}{(R - \omega^2 RLC) + j\omega L} = \left\{ \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \right\} = \frac{R}{0 + j\sqrt{\frac{L}{C}}} \quad \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{R}{\sqrt{\frac{L}{C}}} = R\sqrt{\frac{C}{L}}$

d) $\arg\left[\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1}\right] = \arg\left[\frac{R}{j\sqrt{\frac{L}{C}}}\right] = -90^\circ$

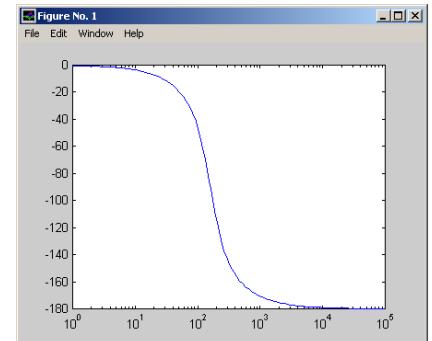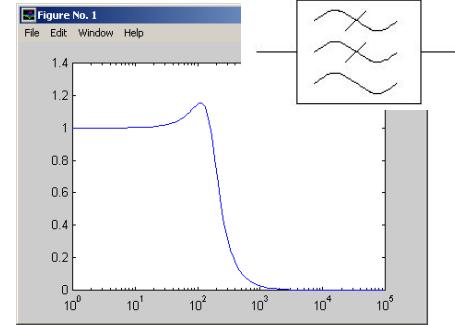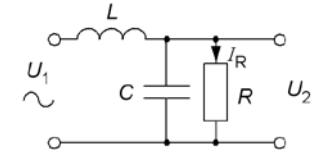e) $\frac{\underline{I}_R}{\underline{U}_1} = ? \quad \underline{I}_R = \frac{\underline{U}_2}{R} \quad \Rightarrow \quad \frac{\underline{I}_R}{\underline{U}_1} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \cdot \frac{1}{R} = \frac{1}{(R - \omega^2 RLC) + j\omega L}$



William Sandqvist william@kth.se