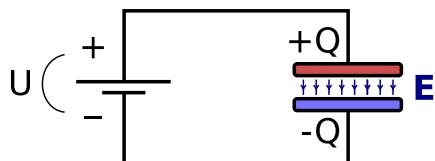


Övning 3 - Kapacitans & RC-kretsen

Mårten Selin
marten.selin@kth.se

Kondensatorer




Kapacitans (C)

"Kapacitet" att lagra laddning (Q) för en viss spänning (U):

$$C = Q/U \quad [F]$$


Plattkondensatorn

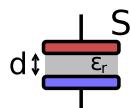

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d}$$

ϵ_r : Mellanliggande materials permittivitet
S: Plattarea
d: Plattavstånd

Cylinderkondensatorn

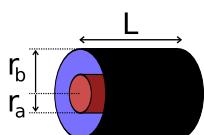

$$C = 2\pi \epsilon_0 \epsilon_r \frac{L}{\ln(r_b/r_a)}$$


r_a : innerledarens radie
 r_b : ytterledarens radie
 ϵ_r : permittivitet av material mellan innerledare och ytterledare

Uppladdad energi

En spänning U som läggs på en godtycklig kondensator med kapacitans C laddar upp denna med den potentiella energin:

$$\mathcal{E}_{\text{pot}} = \frac{1}{2} CU^2$$

Parallellkoppling

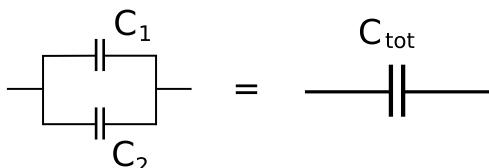



$$C_{\text{tot}} = C_1 + C_2$$

Seriekoppling



$$\frac{1}{C_{\text{tot}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$


RC-kretsen

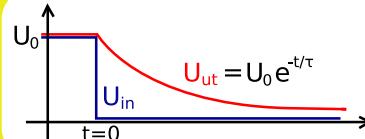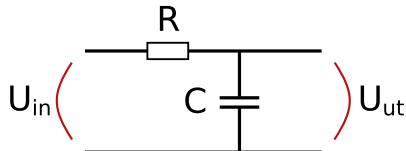

$$U_{ut} = U_0 e^{-t/\tau}$$
$$\tau = RC$$

τ : Tidskonstanten [s], "Kretsens tröghet"

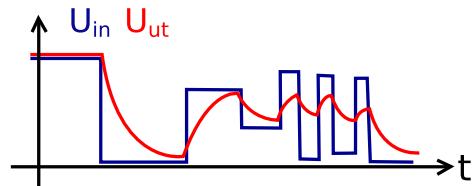Tidskonstanten (τ) ger ett mått på hur snabba signaler som kan skickas genom en krets.



Hemtal

Hemtal: I 99-10-22 - Företaget Micronic

Den elektriska signalen som driver den akustooptiska modulatorn har samma frekvens som ultraljudet, dvs ganska hög (100-tals MHz). Man vill leda denna i en koaxialkabels innerledare med radie r .

Kabelns längd är L . I en provuppställning visar sig kretsen blir för långsam (=ha för stor tidskonstant) och man lyckas då reducera längden med 25% (dvs till 75% av utgångsvärdet) och öka radien r med 50%. Ytterledarens radie förändras inte utan är hela tiden =dubbla den ursprungliga innerradien. Hur mycket snabbare blir kretsen?