

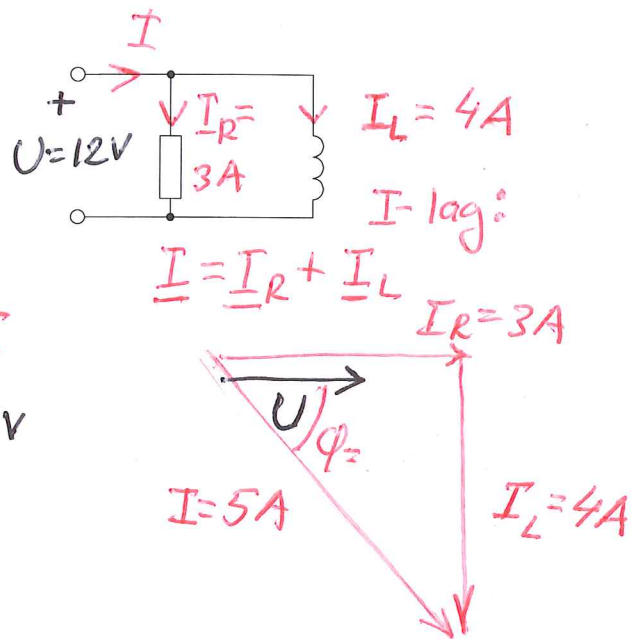
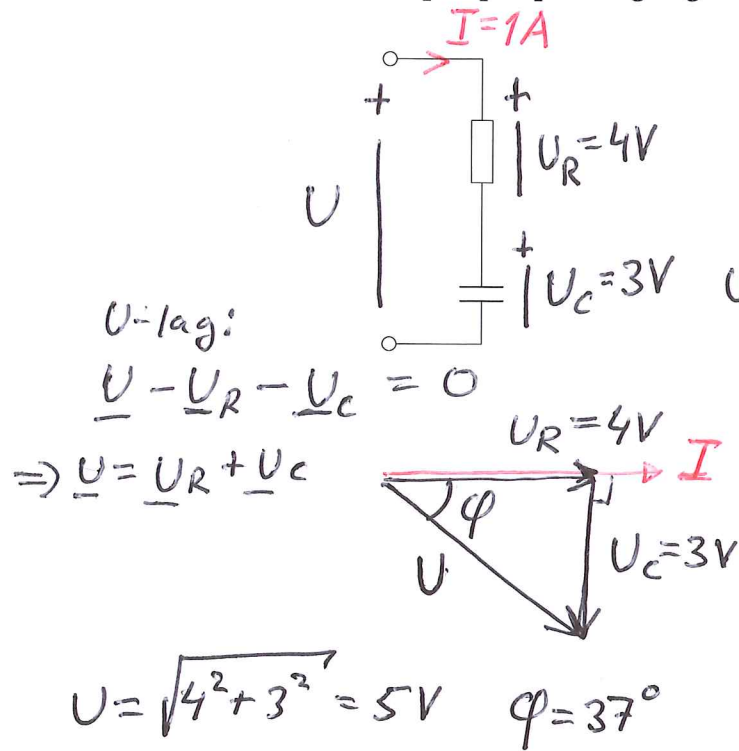


Elektroteknik MF1016 & MF1017 Föreläsning 3. Växelström

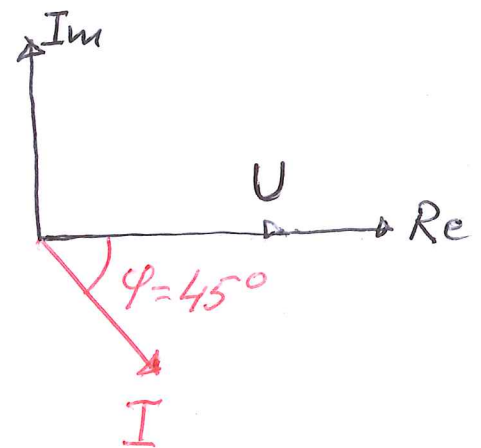Växelströmsexempel på spänningslag och strömlag





Sinusformade tidsstorheter som visare

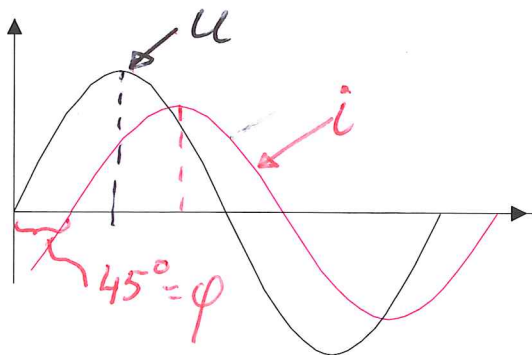

Sinusformade tidsförlopp översätts till visare i ett komplex talplan. j används istället för $i = \sqrt{-1}$.



Kretselement

Resistans
(motstånd)

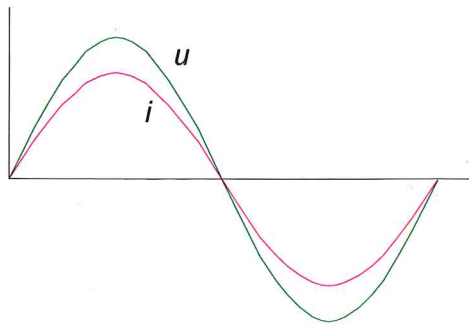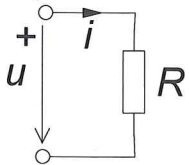

$$\underline{U} = R \cdot \underline{I}$$

Induktans
(spole)

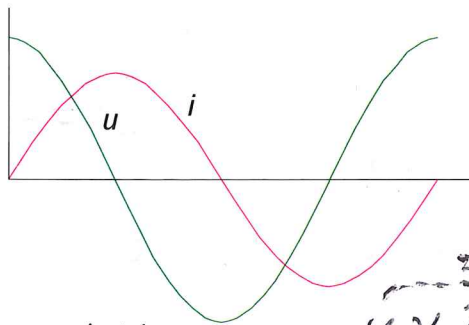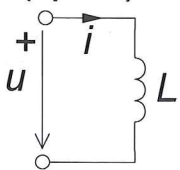

$$\underline{U} = j\omega L \underline{I}$$

$$u = L \frac{di}{dt} = L \frac{d(\hat{i} \sin \omega t)}{dt}$$


$$= \omega L \hat{i} \cos(\omega t) = \omega L \hat{i} \sin(\omega t + 90^\circ)$$

Effektivvärde = belopp $|\underline{U}|$



Storleken: $U = \omega L I$

Vinkel $+90^\circ$ motsvarar mult med j

$X_L = \omega L$ [Ω] kallas reaktans

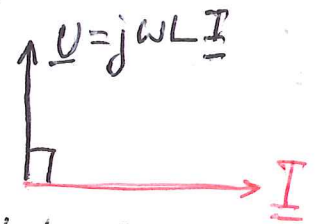

Kapacitans
(kondensator)

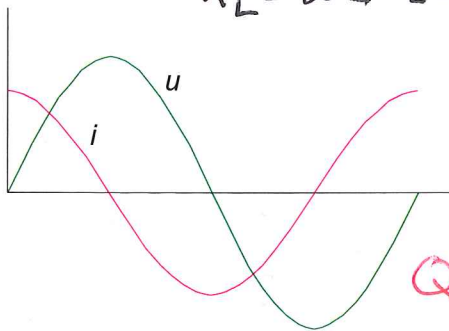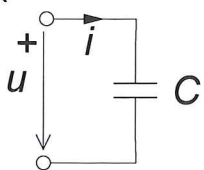

$$\underline{U} = \frac{1}{j\omega C} \underline{I}$$

$$Q = CU \Rightarrow i = C \frac{du}{dt}$$


$$= C \frac{d(\hat{U} \sin \omega t)}{dt} = \omega C \hat{U} \cos \omega t = \omega C \hat{U} \sin(\omega t + 90^\circ)$$


$\Rightarrow I = \omega C U$ effektivvärden

derivering $\rightarrow +90^\circ \rightarrow$ mult med $j \Rightarrow \underline{I} = j\omega C \underline{U}$

$$\Rightarrow \underline{U} = \frac{1}{j\omega C} \underline{I} = j \left(\frac{-1}{\omega C} \right) \underline{I}$$

X_C kallas reaktans [Ω]

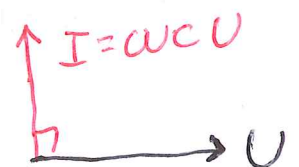

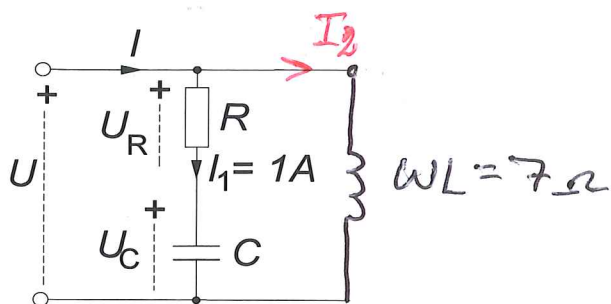

$$\frac{1}{\omega C} = R = 7\Omega$$

Vi väljer I_1 som riktfas (reell)

$$I_1 = 1A \quad U_R = R I_1 = 7 \cdot 1 = 7V$$

$$U_C = \frac{1}{j\omega C} I_1 = \frac{7}{j} \cdot 1 = -j7V \Rightarrow U_C = 7V \text{ (storleken)}$$

$$U = U_R + U_C = 7V - j7V \quad U = \sqrt{7^2 + 7^2} = \underline{\underline{10V}}$$

$$I_2 = \frac{U}{j\omega L} = \frac{7V - j7V}{j7\Omega} = \left(\frac{1}{j} - 1\right)A = (-1 - j)A$$

$$I_2 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \underline{\underline{\sqrt{2}A}}$$

$$I = I_1 + I_2 = 1 - 1 - j = -jA \Rightarrow \underline{\underline{I = 1A}}$$

kreans impedans $Z = \frac{U}{I} = \frac{10}{1} = \underline{\underline{10\Omega}}$


Tillförd effekt:

$$P = UI \cos\varphi = 10 \cdot 1 \cdot \cos 45^\circ = 7W$$


Effekt i R

$$P = R I_1^2 = 7 \cdot 1^2 = 7W$$

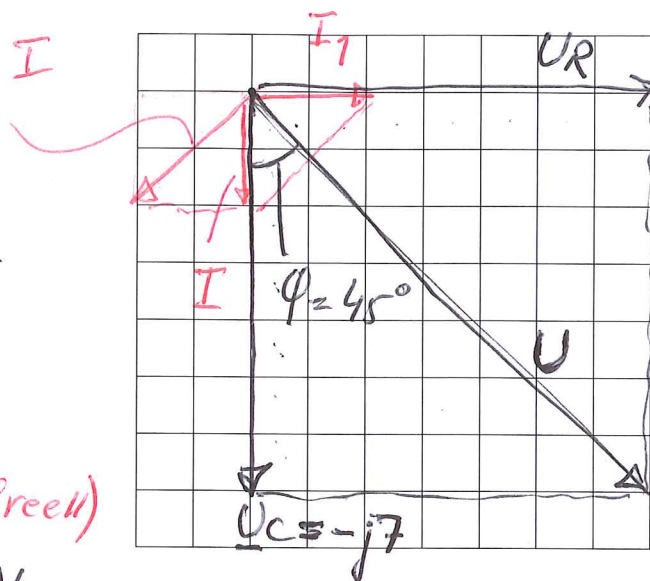Tillförd effekt omvandlas till värme i R.




AC-effekt sid 1-51 härledning

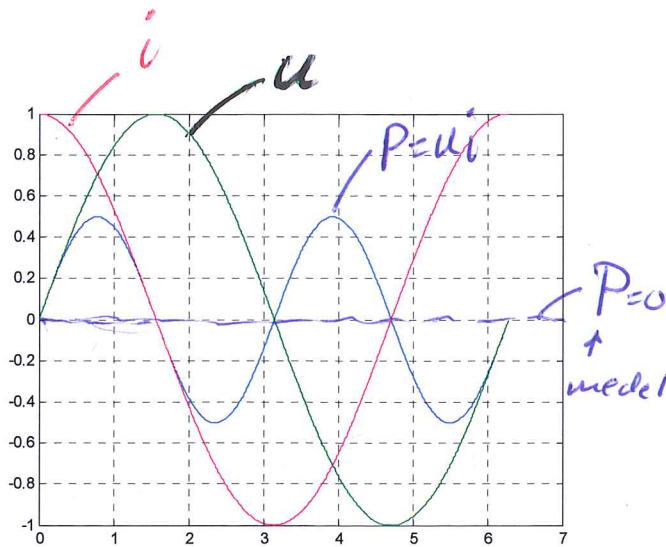

i 90° före u alltså kondensator

Formel ger: $P = UI \cdot \underbrace{\cos\varphi}_{=0} = 0$


Induktans ger samma resultat.

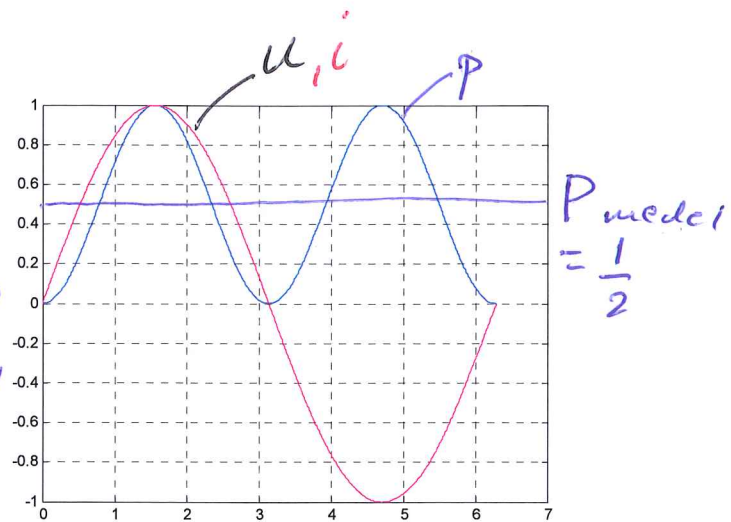


i & u i fas

u täcks av i , syns ej i diagrammet

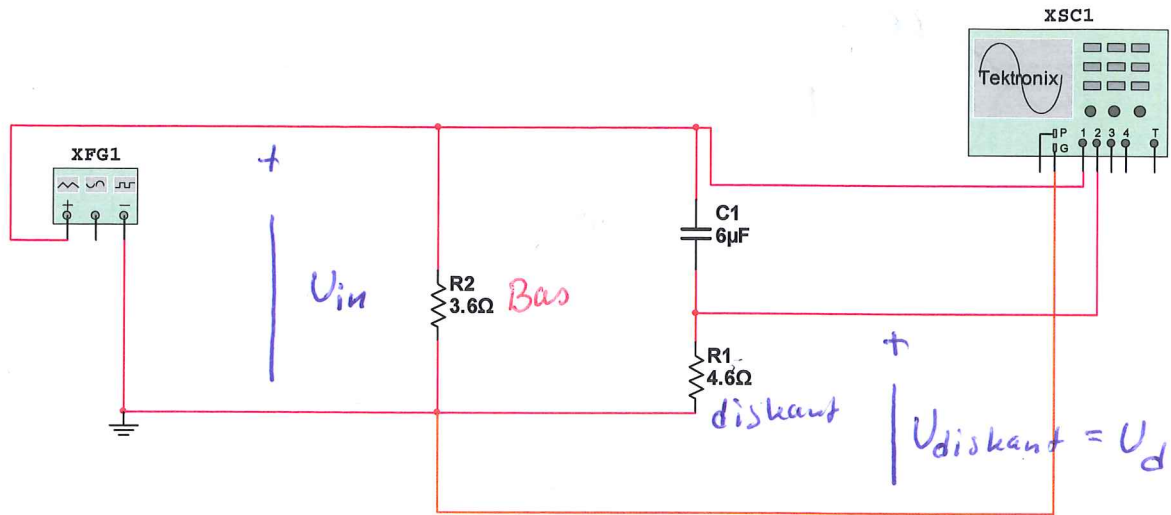
$$P = U \cdot I \cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$



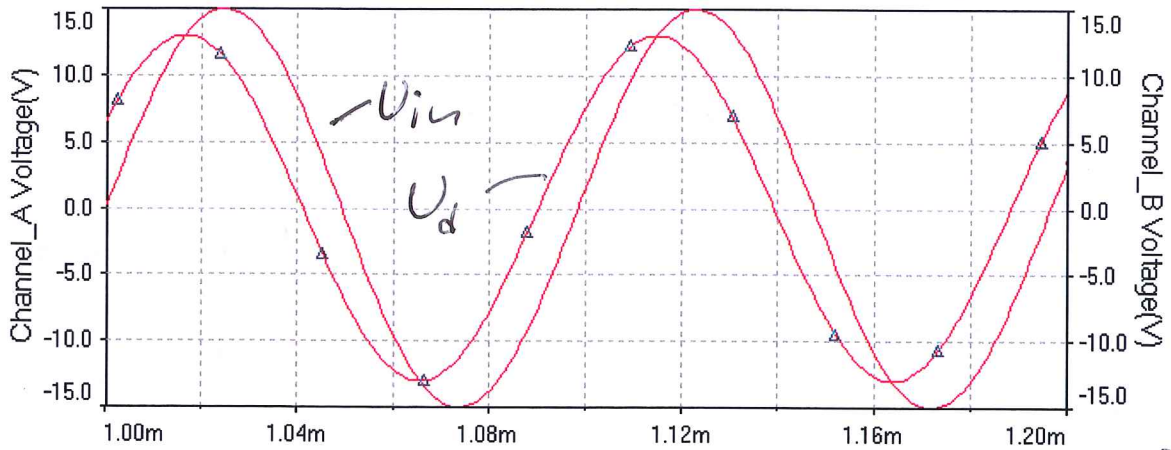$T = 0,1 \text{ ms} \Rightarrow f = 10 \text{ kHz}$



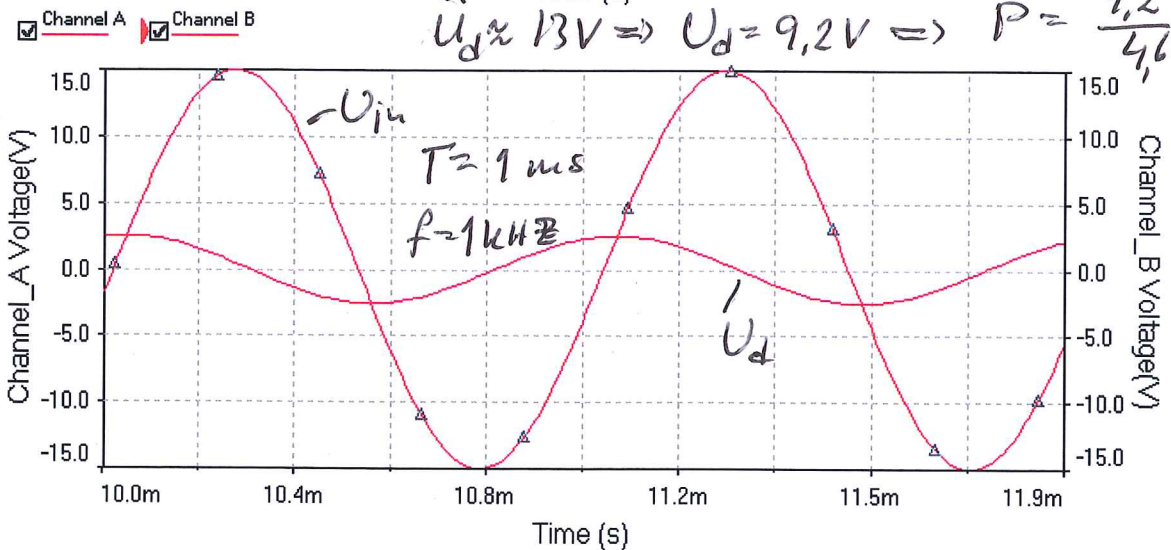$U_d \approx 13 \text{ V} \Rightarrow U_d = 9,2 \text{ V} \Rightarrow P = \frac{9,2^2}{4,6} = 18,4 \text{ W}$



$\hat{U}_d \approx 2,5 \text{ V} \Rightarrow U_d = 1,8 \text{ V}$
 $\Rightarrow P = \frac{1,8^2}{4,6} = 0,7 \text{ W}$