



$U_{in} = 5V \rightarrow$ 2 & 3 är till (slutna)

$U_{in} = 0V \rightarrow$ 1 & 4 är till (slutna)