

Kortlaboration Fil

Mätning av vikt med lastcell. Förstärkning, filtrering och kalibrering av mätsignal.

1.1 Förberedelseuppgifter

Inledning

I industrin används olika sorters givare för mätning av storheter.

Vanligast är att man mäter en spänning som motsvarar en annan storhet, till exempel temperatur, eller som i denna laboration, vikt.

Kalibrering

Översättningen av den mätta spänningen till den önskade storheten görs i enklaste fallet med en rätlinjig approximation. I vårt fall är mätspänningen x -värdet och vikt y -värdet i approximationen.

För att bestämma linjens lutning behöver vi två mätpunkter. Vi utgår från två kända vikter 0 g och 400 g och mäter de två motsvarande spänningarna. Med dessa mätvärden kan vi kalibrera vår våg. Resultatet av kalibreringen gör så att vågen visar rätt vid 0 g och 400 g.

Kalibreringen kan sedan kontrolleras genom att väga en tredje känd vikt, till exempel 200 g. Principen för kalibreringen visas i Fig. 1.

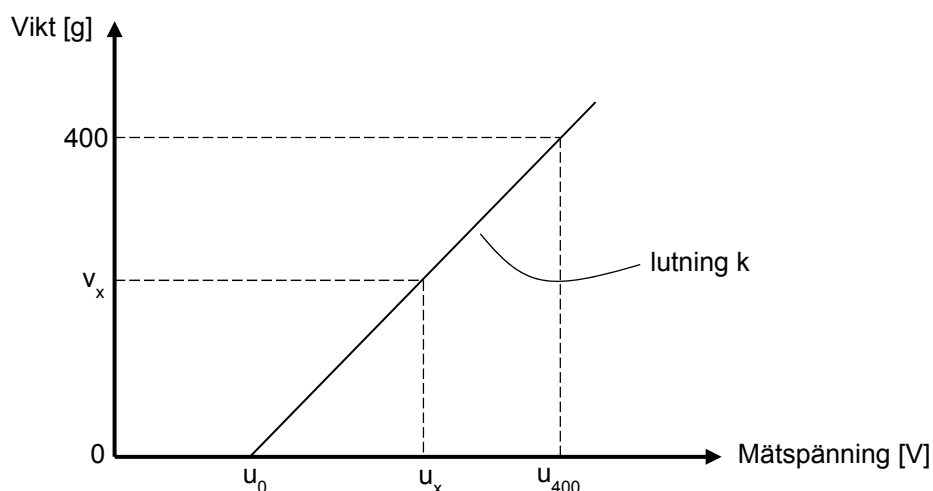


Fig. 1 Vikt som funktion av mätspänning $v_x = k \cdot u_x + m$

Utgå från figurerna och ange en formel för beräkning av vikten v_x vid inspanningen u_x .
 u_0 och u_{400} är uppmätta spänningar och kända. (Bestäm k och m)

$v_x =$

Trådtöjningsgivare

I denna laboration ska vi omvandla vikt till spänning med hjälp av *trådtöjningsgivare* (eng. *strain gauge*).

Resistansen för en metalltråd ges av formeln: $R = \frac{\rho L}{A}$ där ρ är resistiviteten för metallen, L trådens längd samt A trådens tvärsnittsarea.

Om tråden töjs - sträcks ut i sin längdriktning - kommer dess resistans således att öka. Arean minskar också, men för enkelhets skull antar vi här att A är konstant.

Det omvända gäller också, att resistansen minskar då tråden komprimeras.

Beräkna resistansen för en 1 m lång koppartråd ($\rho_{Cu} = 1,72 \cdot 10^{-8} \Omega m = 1,72 \cdot 10^{-2} \Omega \frac{mm^2}{m}$) med arean $0,172 mm^2$:

R :..... m Ω

Tråden töjs till 1,005 m - beräkna den nya resistansen:

R :..... m Ω

Om en trådtöjningsgivare limmas fast mot t ex vingbalken i en flygplansvinge kan man mäta hur stora belastningar vingen utsätts för, då balken böjs.

I praktiken utgörs trådtöjningsgivare av en metallfolie på en flexibel film. Metallfolien bildar ett mönster som ger maximal resistansändring av töjningen/kompressionen i en riktning, men ingen i andra riktningar, därför är det viktigt att givaren fästs på rätt sätt. Nedan ett exempel på hur foliemönstret kan se ut.

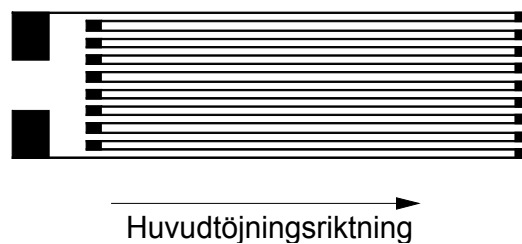


Fig. 2 Trådtöjningsgivare

Det är besvärligt – och därmed dyrt – att mäta så små resistansförändringar som trådtöjningsgivare ger. Därför arrangeras givarna i en bryggkoppling, så att man i stället mäter en spänningsförändring, vilket är mycket lättare.

Bryggan består av fyra identiska töjningsgivare R_1 - R_4 , som symboliseras av varierbara resistorer i Fig. 3. En spänning U_E – som kallas *excitationsspänning* i dessa fall – matar bryggan och U_S mäts för att avgöra töjningen.

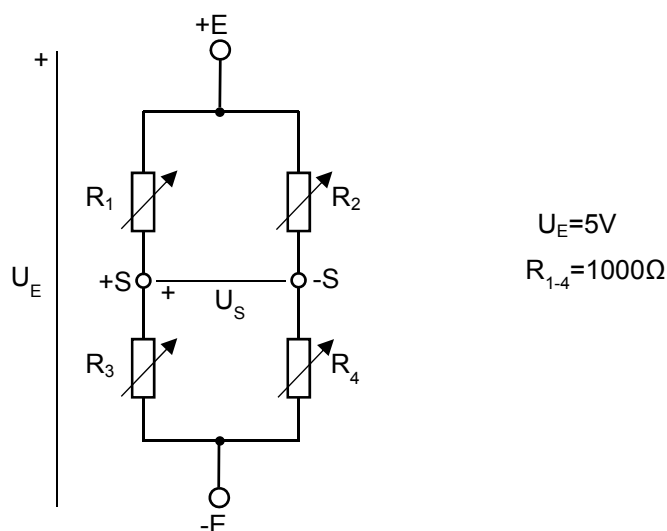


Fig. 3 Bryggkoppling med trådtöjningsgivare

U_E är 5 V i vårt exempel.

Beräkna spänningen U_S om alla resistanserna i en opåverkad brygga är 1000 Ω .

U_S :

Antag nu att R_2 och R_3 töjs till resistansen 1001 Ω , och att R_1 och R_4 komprimeras till 999 Ω , och beräkna U_S för det fallet.

U_S :

Det är uppenbart att spänningen blir mycket liten, men med en förstärkare kan den skalas upp till en mer hanterbar magnitud, vilket ni kommer att få göra i laborationen.

I laborationen ska vi mäta tyngd genom att indirekt mäta böjningen av en balk med hjälp av töjningsgivare. Ett sådant givararrangemang, avsedd för mätning av kraft, kallas *lastcell*. Töjningsgivarna är fastlimmade på balken såsom schematiskt visas nedan.

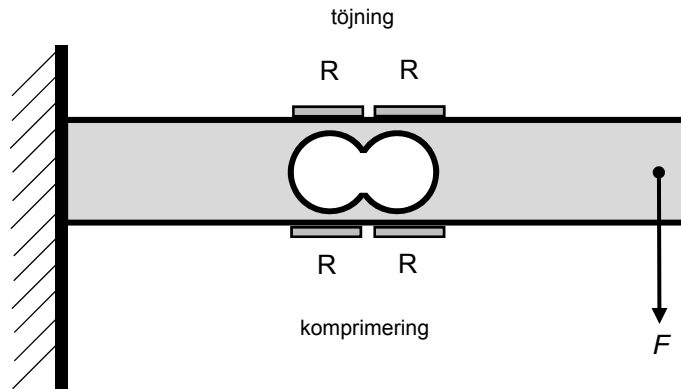


Fig. 4 lastcell – balk med trådtöjningsgivare

Utgå från bryggkopplingen i Fig. 3 och **skriv in** indexen för motstånden 1 till 4 i Fig. 4 ovan, så att maximal mätspänning erhålls, då balken böjs.

Trådtöjningsgivaren kopplas till mätförstärkaren såsom visas i Fig. 5. Den har två utgångar – en spänningsutgång U_{ut} med spännet 0-5 V, samt en strömslingeutgång I_{ut} , som beskrivs närmare senare.

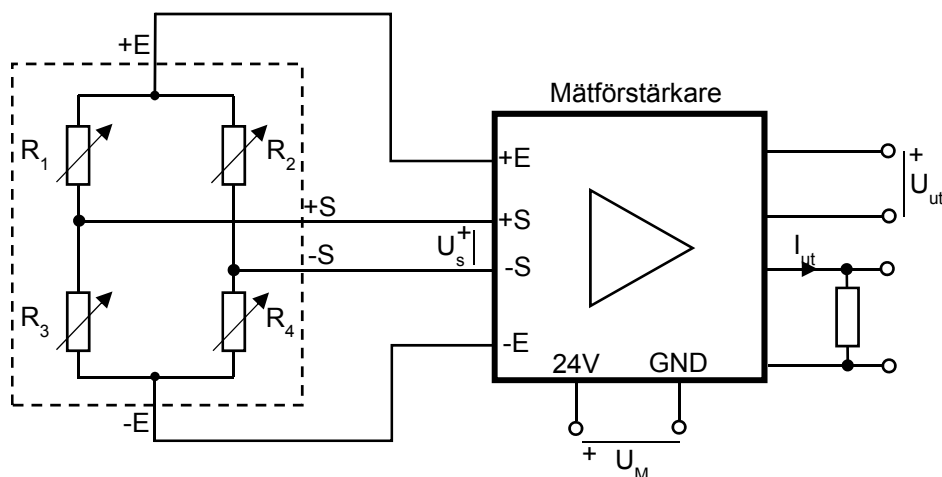


Fig. 5 Kopplingsschema för mätbrygga och mätförstärkare

Strömslinga

Inom industrin är givare ofta anslutna till mät- och reglerutrustning genom långa kablar, som kan plocka upp störningar från elektriska maskiner, och andra närliggande kablar. Då kan man använda en *strömslinga*, som är mindre störningskänslig, för att föra över mätvärden.

Strömmen i slingan omvandlas till en spänning i mätutrustningen genom ett motstånd, såsom visas förenklat i bilden nedan.

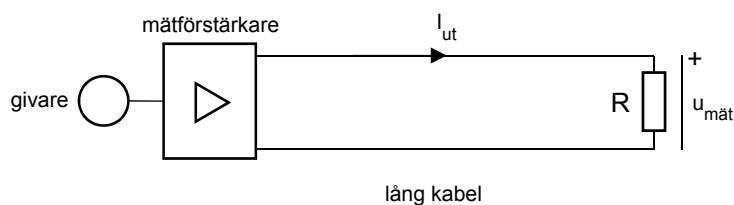


Fig. 6 Strömslinga

Strömmens storlek i strömslingan är standardiserad till ett ungefärligt mätområde om 4-20 mA, där 4 mA motsvarar det minsta mätvärdet, och 20 mA det största.

Anledningen till att man inte använder 0 mA som lägsta mätvärde är att mätutrustningen kan upptäcka ett kabelbrott, då mätströmmen blir 0.

Om mätutrustningen till exempel har mätområdet 0 till 5 V, vilket värde bör då mätmotståndet ha, för att inte överskrida 5 V vid 20 mA mätström?

$R_{mät}$:.....

Dukningslista

Antal	Utrustning	
1	Multispänningsaggregat	Står framme
1	Lastcellsplatta	
1	10-plint	
1	Universalinstrumentet (Visarinstrument)	
1	Motstånd 390 Ω	
2	Motstånd 1 k Ω	
1	Motstånd 3 k Ω	
6	Röd laboratoriesladd	
4	Svart laboratoriesladd	
4	Gul laboratoriesladd	
1	Viktset 500 g i vikter om 100 g	
1	Vikt 100 g med krokar	
1	Fjäder	

2.1 Spänningsmätning med lastcell

OBS! Balken i lastcellen är dimensionerad för 1 kg last, så belasta den inte mer än så, annars kan den deformeras.

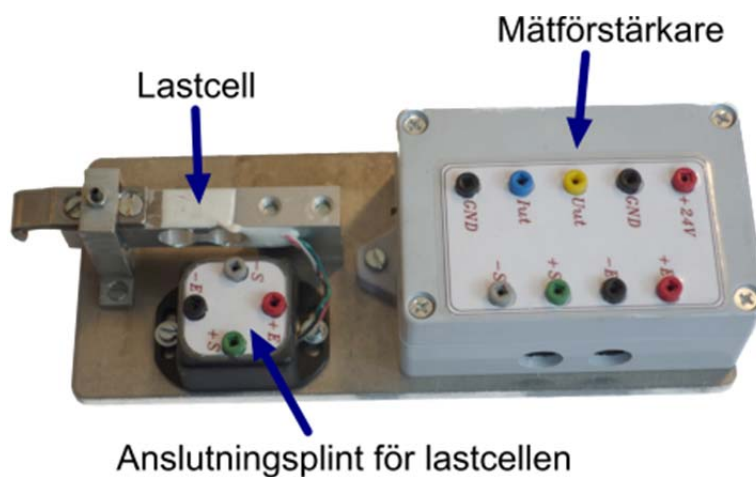


Fig. 7 Lastcellsplatta

Anslut 24V som matningsspänning till förstärkaren på lastcellsplattan. Anslut därefter excitationsspänningen från mätförstärkarens +E och -E till lastcellens anslutningsplints +E och -E .

Mät spänningen U_S mellan +S och -S från lastcellen med visarinstrumentet, utan vikt.

Mätvärde :.....

Belasta med 400 g. Ger vikten något mätbart utslag på visarinstrumentet?

Svar :.....

Tag bort vikten och koppla ur visarinstrumentet. Anslut bryggans utgångar +S och -S till mätförstärkaren.

Mät utspänningen från mätförstärkaren utan vikt. Mätvärde:

Belasta med 400 g och läs av visarinstrumentet. Mätvärde :.....

Beräkna den utspänning ni borde få om vikten är 200 g. U_{ut} :.....

Kontrollmät om det stämmer. $U_{ut\ mät}$:.....

Antagligen visade inte instrumentet 0V då lastcellen är obelastad. Vad kan detta bero på?

.....

Redovisa era mätningar för labassistenten. **Assistentens signatur:** _____

3.1 Mätvärdesbehandling med LabVIEW

LabVIEW-program kallas virtuella instrument eller Vi's eftersom de imiterar funktionen och ser ut som traditionella fysiska instrument som till exempel oscilloskop, multimetrar eller hastighetsmätare. I LabVIEW finns många verktyg för att samla in, analysera, presentera och spara mätdata.

Ett LabVIEW-program "ett VI" består av två delar, frontpanelen och blockschemat. I frontpanelen kan ett användargränssnitt byggas upp av knappar, vridpotentiometrar och andra så kallade "controls" och av så kallade "indicators" såsom lysdioder, grafer. I blockschemat byggs själva funktionaliteten, det vill säga vad som visas på indikatorer och vad kontrollerna ska påverka.

Ni ska använda ett färdigt VI som heter "fil.vi" och som finns på kurshemsidan. Ladda ner den till skrivbordet och dubbelklicka på ikonen för att starta LabVIEW.

Anslut U_{ut} och GND från mätförstärkaren till AI0 och AIGND på anslutningslådan för LabVIEW. Tag bort vikten från lastcellen och starta mätningen.

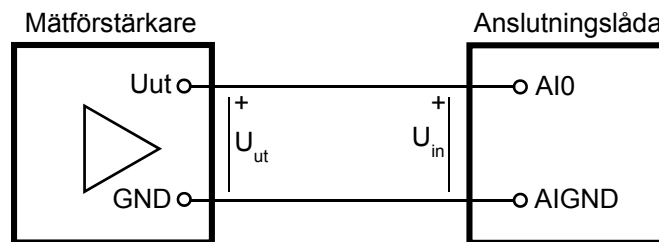


Fig. 8 Koppling mellan mätförstärkare och anslutningslåda

U_{in} till anslutningslådan motsvarar U_{ut} från förstärkaren.

Är mätvärdet för u_{in} , som visas i LabVIEW, stabilt?

Troligen är signalen "brusig", men VI-programmet har ett lågpasfilter som dämpar brus över en viss frekvens, den så kallade gränshfrekvensen. Andra namn är brytfrekvens, *corner frequency*, *cutoff frequency* och *break frequency*.

Den filtrerade mätsignalen är benämnd *uin-fil* i frontpanelen. Justera gränshfrekvensen så att *uin-fil* blir tillräckligt stabil.

Vid vilken gränshfrekvens blir den det? [Hz]

Frontpanelens båda visarinstrument visar vikten som funktion av mätspänningen. Det vänstra använder u_{in} direkt, medan det högra istället använder det filtrerade värdet u_{in-fil} . Om ni valt ett bra värde för gränshfrekvensen är troligen den högra visaren mindre "flaxig", än den vänstra.

För att omvandla mätspänningen till en visning av vikt i visarinstrumenten behöver de kalibreras. Mät upp u_{in-fil} vid två mätpunkter och fyll i tabellen nedan

Vikt [g]	u_{in-fil} [V]
0	$u_0 =$
400	$u_{400} =$

Utifrån dessa mätningar kan ni beräkna k och m , i enlighet med förberedelseuppgiften.

k :

m :

Mata in k och m i frontpanelen, och kontrollera med några olika vikter att er mätning stämmer.

Vikt	Visat värde
0 g	
200 g	
500 g	

Det ni gjort är en **kalibrering** av mätsystemet. Förr gjordes den ofta för hand i hårdvara, men numera sker den nästan uteslutande i mjukvara, då mätvärden behandlas digitalt.

Ni har också **filtrerat** mätsignalen för att minska inverkan av yttre störningar, för att få ett mätvärde som går att använda.

Redovisa era resultat för labassistenten. **Assistentens signatur:** _____

4.1 Bestämning av fjäderkonstant

Oftast mäts inte den storhet som är av intresse direkt, utan indirekt. I detta exempel skall vi mäta tid, för att bestämma en fjäderkonstant.

Använd en fjäder för att hänga en vikt på 100 g i lastcellen. Sätt försiktigt vikten i gungning. I frontpanelens grafruta ser man hur spänningen från lastcellen varierar sinusformigt.

Läs av periodtiden för svängningen ur grafen. T :.....

Beräkna ω_0 och använd $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$, där k är fjäderkonstanten och m massan, för att beräkna fjäderkonstanten k :.....

Redovisa era resultat för labassistenten. **Assistentens signatur:** _____

5 Strömslingemätning med lastcell

Då man mäter med strömslinga måste man välja ett lämpligt värde på mätmotståndet så att spänningen över motståndet blir anpassad till mätutrustningens inspänningsområde.

Använd 10-plinten för att koppla in ett motstånd på 1000Ω till förstärkarens strömslingeutgång I_{ut} .


Mät spänningen med visarinstrumentet över motståndet då lastcellen är obelastad. Mätvärde :.....

Stämmer detta med strömslingans specifikation?

Vi ska undersöka hur olika mätmotstånd inverkar på strömslingemätningen.

Belasta lastcellen med 500 g, använd i tur och ordning 390Ω , 1000Ω , 2000Ω och 3000Ω som mätmotstånd. Mät spänningen över motstånden, beräkna vilken mätström det motsvarar och pricka in värdena i diagrammet nedan.

$R_{\text{mät}} [\Omega]$	$U_{\text{mät}} [\text{V}]$	$I_{\text{mät}} [\text{mA}]$
390		
1000		
2000		
3000		

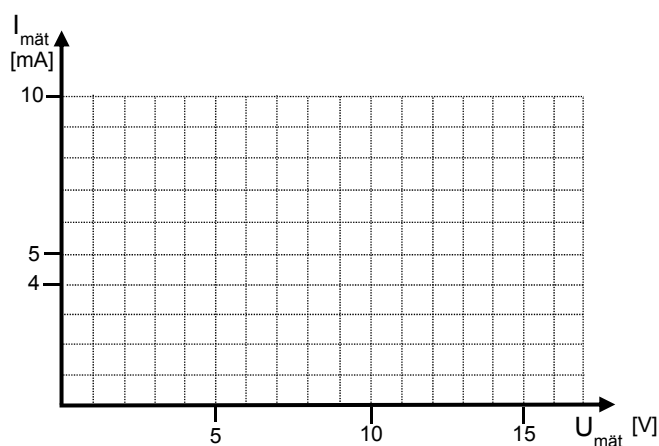

Vid ökande värde på mätmotståndet verkar mätströmmen "krokna".
Vad kan detta bero på?

Redovisa era mätningar för labassistenten. **Assistentens signatur:** _____

170107/PK/HJ